

数字逻辑设计

王鸿鹏

计算机科学与技术学院

wanghp@hit.edu.cn


寄存器和计数器

- 寄存器 (Registers)
- 移位寄存器 (Shift Registers)
- 计数器 (Counters)
- 节拍发生器 (Beat Generator)

寄存器的定义、分类等

□寄存器是计算机的重要部件，用于暂时存放一组二进制代码(如参加运算的数据、运算结果、指令等)

□由**触发器及控制门**组成

 


□基本寄存器的操作：**读出/写入/复位（清零）**

□移位寄存器的操作：**读出/写入/复位（清零）/左移（右移）**

基本寄存器

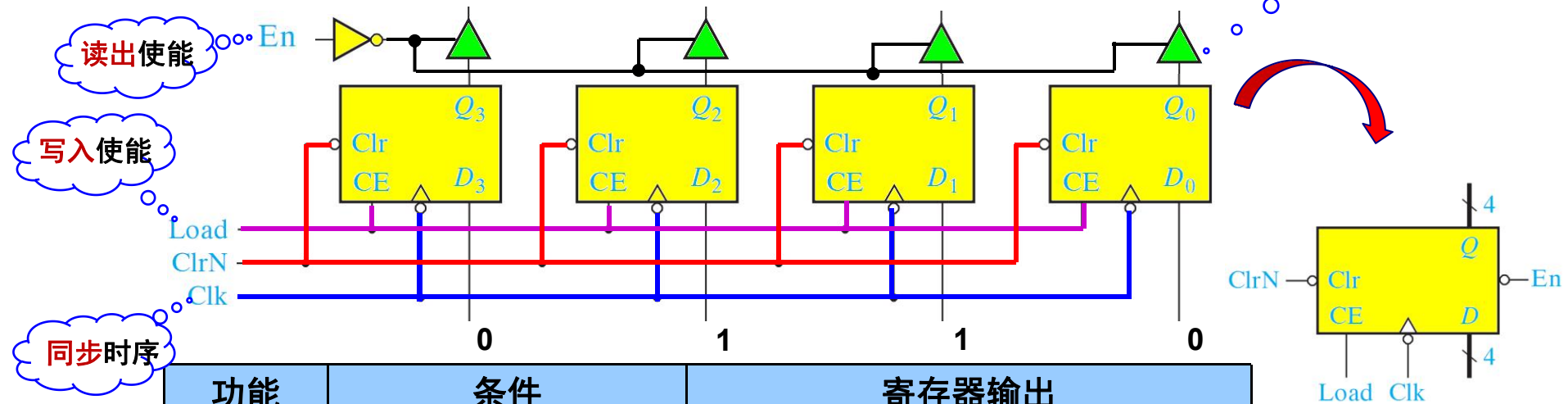
- 一个 n 位寄存器由 n 个触发器构成，能存放 n 位二进制数。
- 各种触发器均能构成寄存器，用 D 触发器最简单。



功能	条件	寄存器输出
异步清零	ClrN=0	$Q_3Q_2Q_1Q_0=0000$
保持	ClrN=1, 且Load=0	$Q^{n+1}_3Q^{n+1}_2Q^{n+1}_1Q^{n+1}_0=Q^n_3Q^n_2Q^n_1Q^n_0$
写入	ClrN=1, Load=1, clk ↓	$Q_3Q_2Q_1Q_0=D_3D_2D_1D_0$
读出	En=0	$Q_3Q_2Q_1Q_0=D_3D_2D_1D_0$

功能表

寄存器的应用——利用三态总线进行数据传送

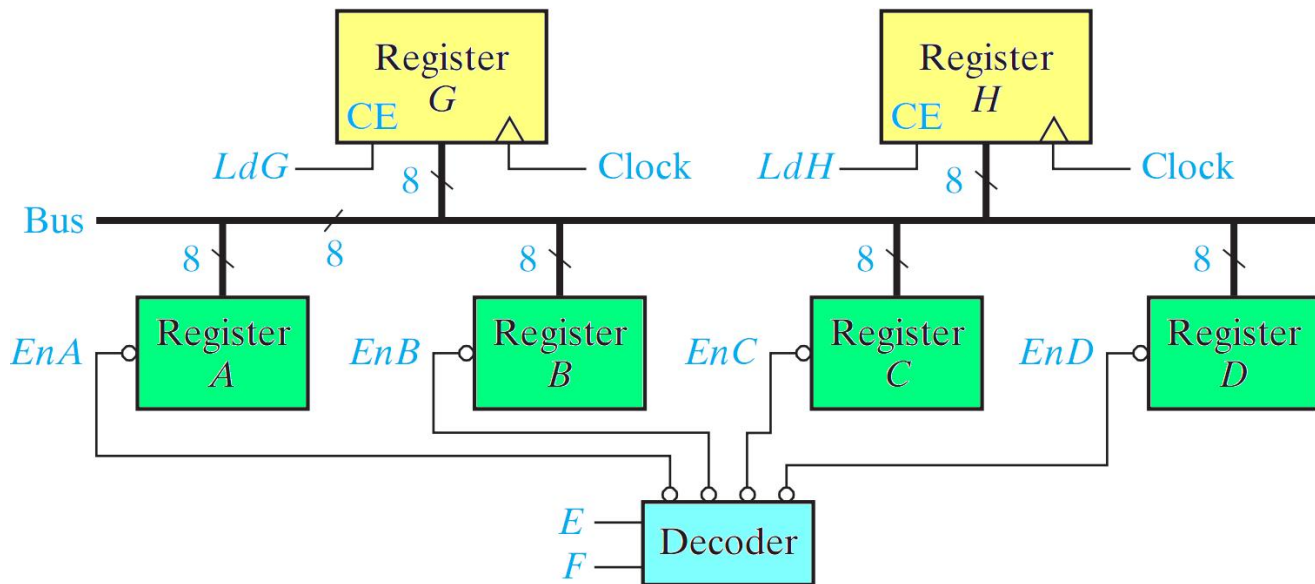

E为译码器输入的**高位**，从**左到右**的输出编号依次为**0-3**

Register A to G:

EF=00, 且LdG=1,LdH=0, Clock \uparrow


Register B to H:

EF=01, 且LdG=0,LdH=1, Clock \uparrow

寄存器的应用——具有累加功能的并行加法器1

$X = x_n x_{n-1} \dots x_2 x_1$


$X = X + Y$

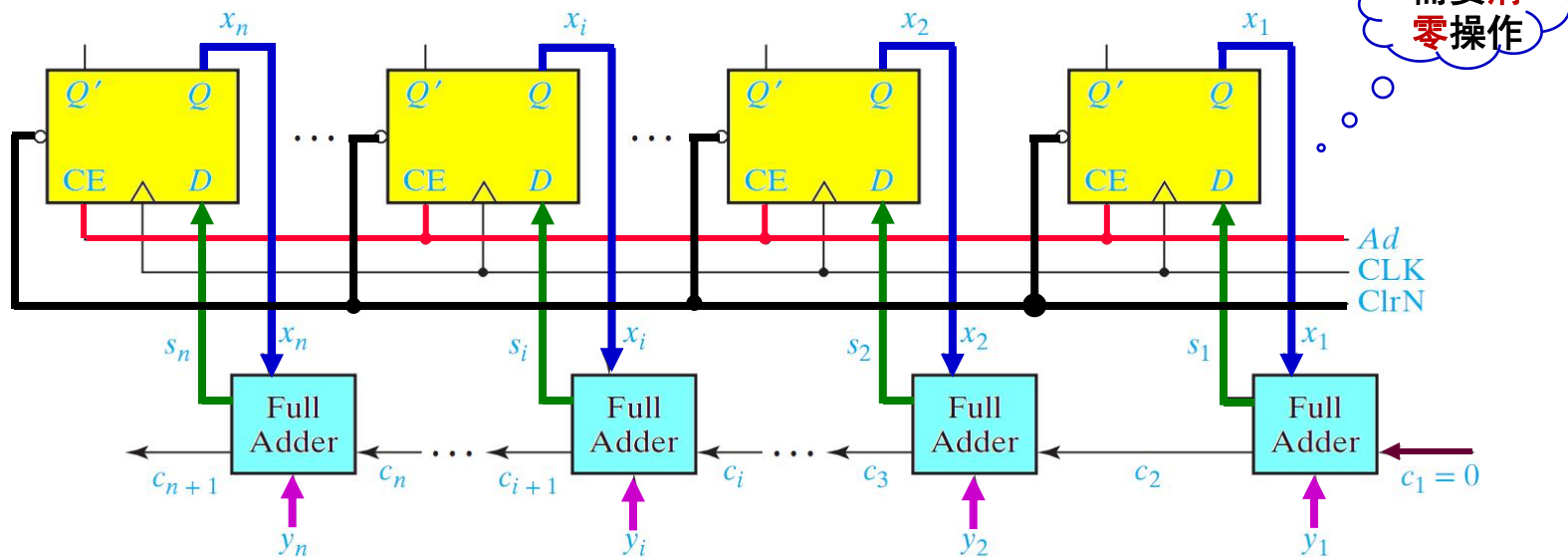

1. 初始化清零: $\text{ClrN}=0$, 则 $Q_n \dots Q_0=0$, 即 $X_n \dots X_0=0$
2. $\text{ClrN}=1$, 将 y_i 送到全加器输入端
3. 执行 $S_i = y_i + x_i + C_i$
4. 存储累加和: $\text{ClrN}=1, \text{Ad}=1, \text{CLK} \uparrow$ 到来时, 寄存器 $Q_i=S_i$

寄存器的应用——具有累加功能的并行加法器2

$$X = X + Y$$

 

■ 初始化:

$Ld=1$, 则 $CE=1$, 当 $ck \uparrow$ 到来时, $Q_i = y_i$ 即 $y_i \rightarrow x_i$, 将 x_i 送到全加器的另一个输入端

■ 送入第二个操作数 y_i , 执行 $S_i = y_i + x_i + c_i$


寄存器的应用——具有累加功能的并行加法器2

与方案1比较:


通过一个二选一数据选择器，在第一个时钟沿送入一个操作数，之后在每个时钟沿送入累加和

Ld=1, 则CE=1, 当ck \uparrow 到来时, $Q_i=y_i$ 即 $y_i \rightarrow x_i$, 将 x_i 送到全加器的另一个输入端

- **Ld=0, Ad=1, ck↑到来时: $x_i = s_i$**

 

寄存器的应用——计算机并行输入/输出接口

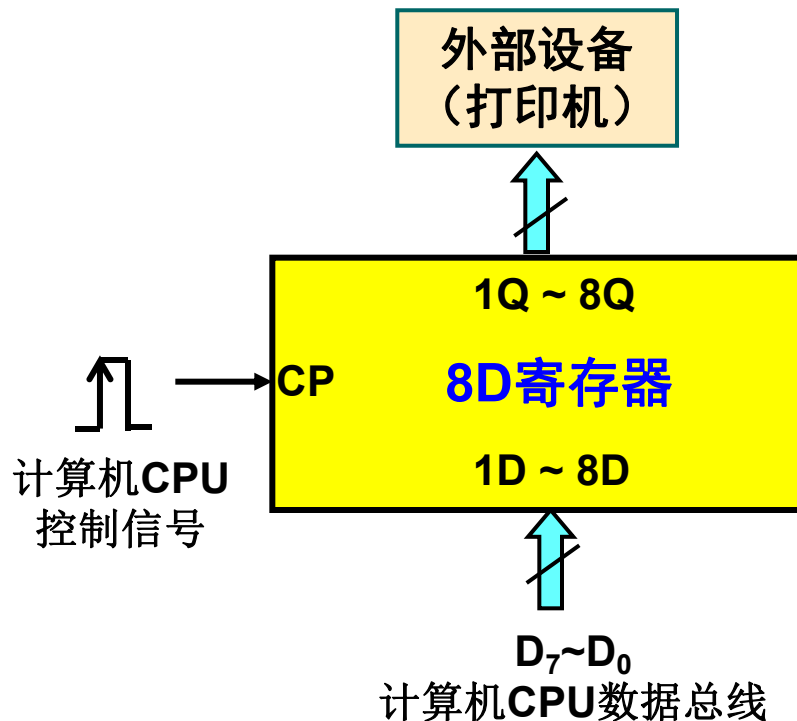


寄存器和计数器

- 寄存器 (Registers)
- 移位寄存器 (Shift Registers)
- 计数器 (Counters)
- 节拍发生器 (Beat Generator)

移位寄存器 (Shift Register)

 
- 每个有效时钟沿，寄存器里的数据依次左移或右移1位
- 可以实现代码的串、并行转换、数值运算和处理等
- 分类
 - 单向移位寄存器：左移寄存器、右移寄存器
 - 双向移位寄存器
- 工作方式



右移寄存器 (Right-Shift Register)

1 串行输入/ 串行输出 (Serial in/Serial out)

- 串行输出：移位路径上最后一个触发器的输出作为整个电路的输出

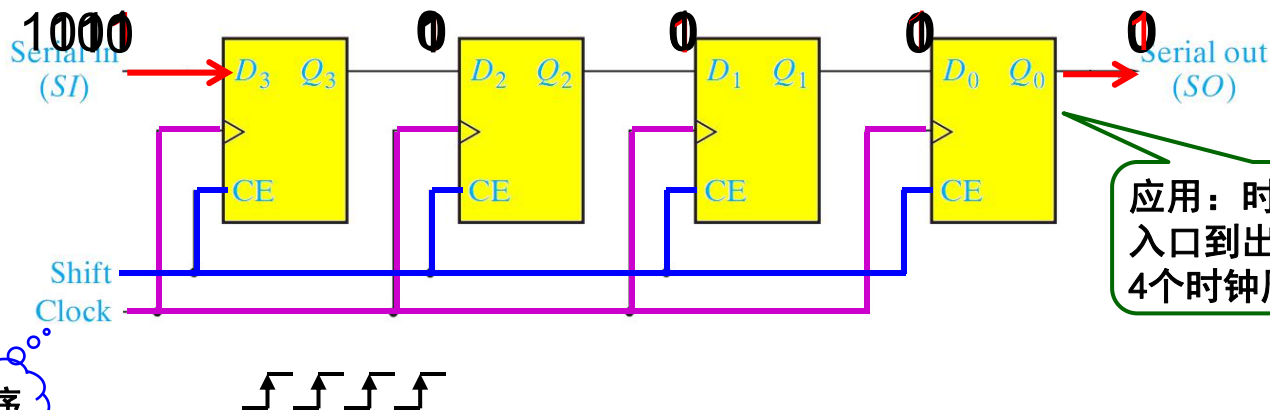


右移方式下：
数据从串行输入端送入，应该先送最低位

应用：时间延迟，
入口到出口，滞后
4个时钟周期

右移寄存器 (Right-Shift Register)



1 串行输入/ 串行输出 (Serial in/Serial out)

■ 串行输出：移位路径上最后一个触发器的输出作为整个电路的输出

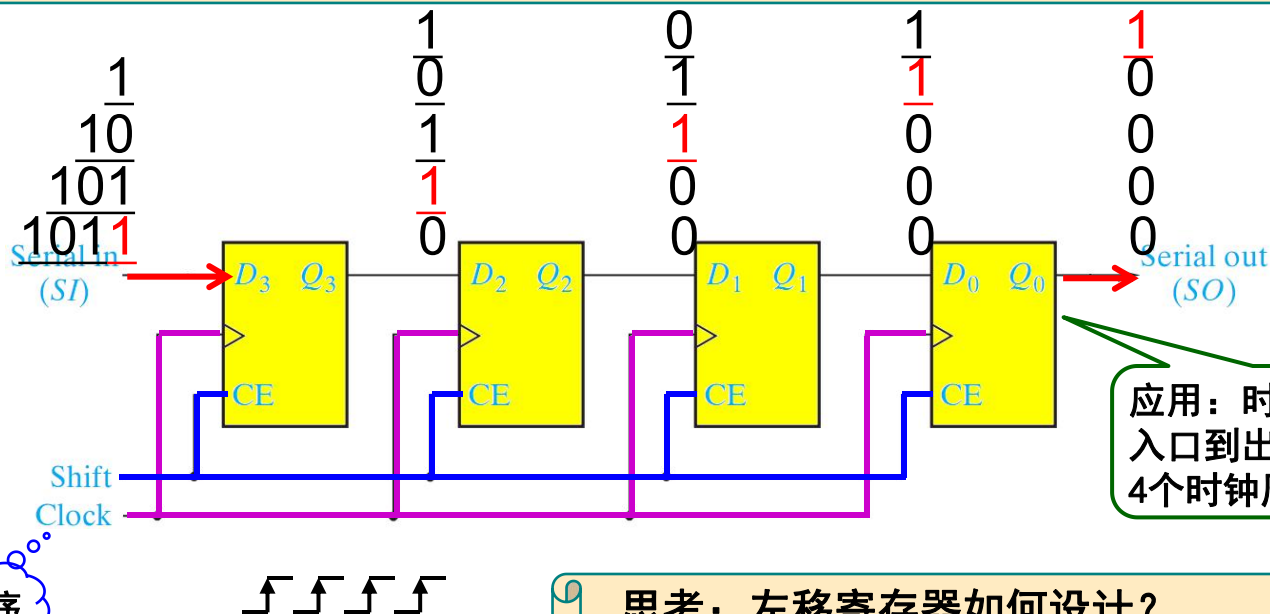

右移寄存器

2 串入/并出 (Serial in / Parallel out)

 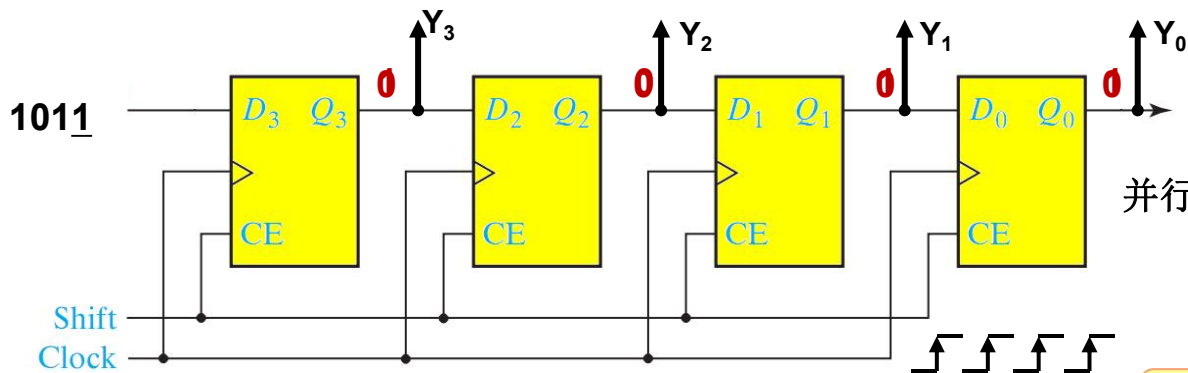


并行输出

串行输出

3 并入/串出 (Parallel in/Serial out)


4 并入/并出 (Parallel in/Parallel out)

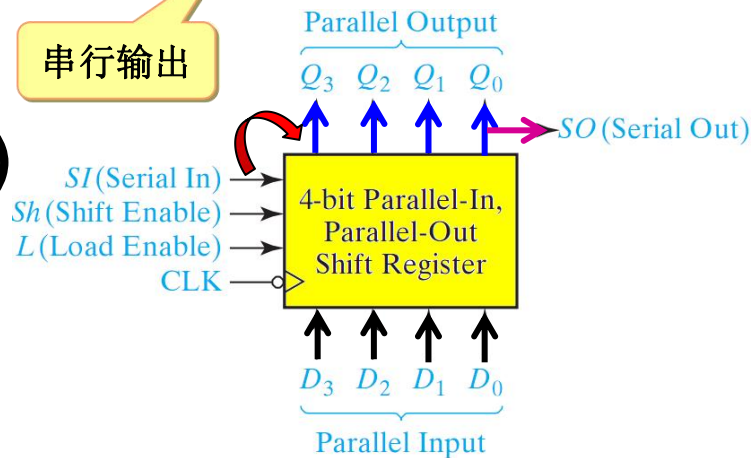


Inputs		Next State				Action
Sh (Shift)	L (Load)	Q_3^+	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	
0	0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	No change
0	1	D_3	D_2	D_1	D_0	Load
1	X	SI	Q_3	Q_2	Q_1	Right shift

右移寄存器的应用——环形计数器


计数器:一种能在输入信号作用下依次循环预定状态的时序逻辑电路。

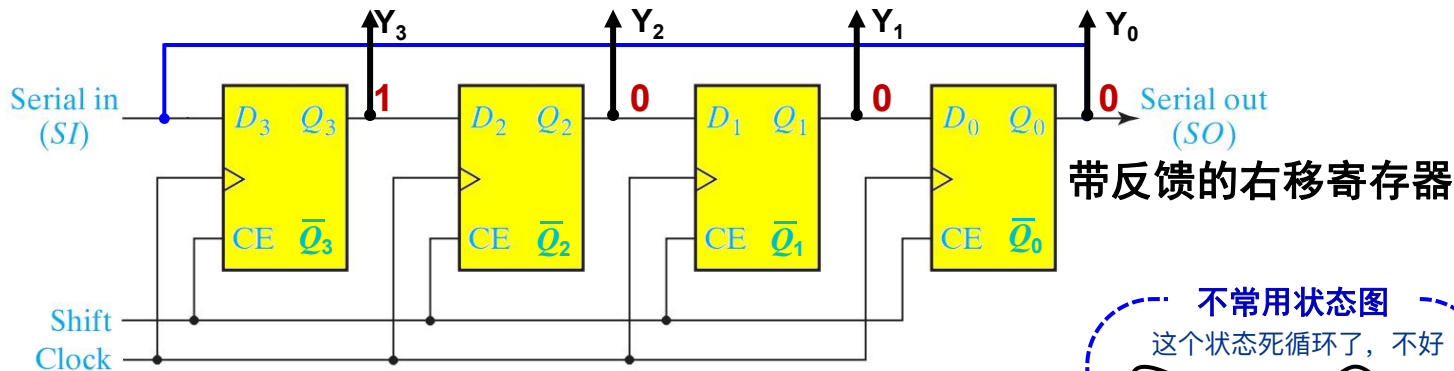


拿计数器去控制外设。
一个时间，只有一个外设有有效。

 

优点：电路简单
输出具有二进制译码器的特点

 


缺点： 2^n 个状态只用了 n 个；
不能自启动，需要预置

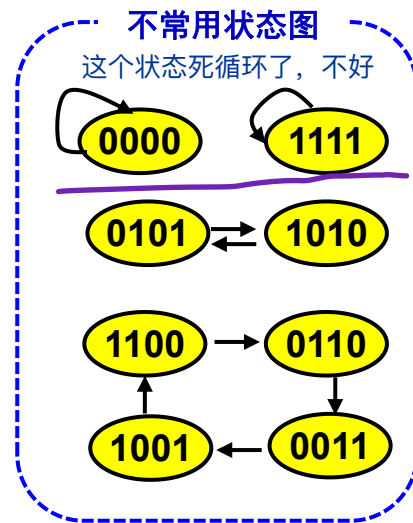

需要初始化状态

双向移位寄存器

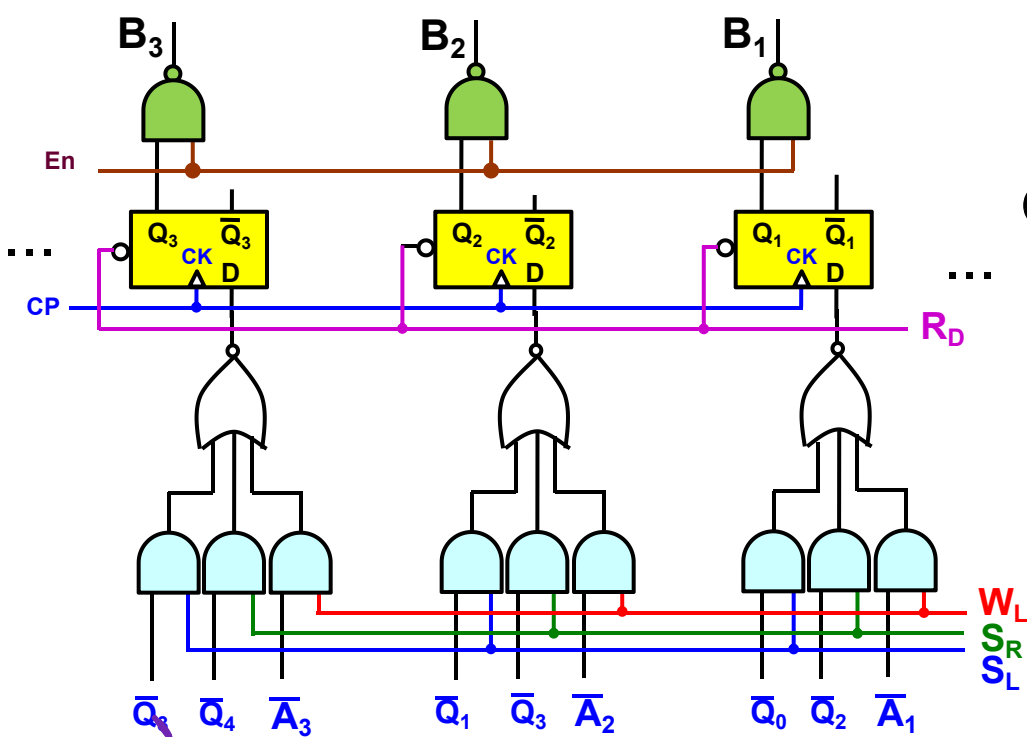

R_d——异步清零； W_L——写入使能； En ——输出使能
S_R——右移使能； S_L——左移使能

激励方程 (驱动方程)

$$\mathbf{D}_3 = \overline{\overline{\mathbf{A}_3 \mathbf{W}_L + \mathbf{Q}_4 \mathbf{S}_R + \mathbf{Q}_2 \mathbf{S}_L}}$$

$$\mathbf{D}_2 = \overline{\mathbf{A}}_2 \mathbf{W}_L + \overline{\mathbf{Q}}_3 \mathbf{S}_R + \overline{\mathbf{Q}}_1 \mathbf{S}_L$$

$$\mathbf{D}_1 = \overline{\mathbf{A}}_1 \mathbf{W}_L + \overline{\mathbf{Q}}_2 \mathbf{S}_R + \overline{\mathbf{Q}}_0 \mathbf{S}_L$$

输出方程

$$\mathbf{B}_3 = \overline{\mathbf{Q}_3} \mathbf{E}_n$$

$$\mathbf{B}_2 = \overline{\mathbf{Q}_2} \mathbf{E}_n$$

$$\mathbf{B}_1 = \overline{\mathbf{Q}_1 \mathbf{E}_n}$$

次态方程

$$-Q_3^{n+1} = D_3$$

$$\mathbf{Q}_2^{n+1} = \mathbf{D}_2$$

$$\mathbf{Q}_1^{n+1} = \mathbf{D}_1$$

当CP上升沿到来时，将 $A_1 \sim A_3$ 写入寄存器中



输入方程

$$\begin{cases} D_3 = \overline{A_3} W_L + \overline{Q_4} S_R + \overline{Q_2} S_L = \\ D_2 = \overline{A_2} W_L + \overline{Q_3} S_R + \overline{Q_1} S_L = \\ D_1 = \overline{A_1} W_L + \overline{Q_2} S_R + \overline{Q_0} S_L = \end{cases}$$

$$\text{次态方程} \begin{cases} Q_3^{n+1} = D_3 = A_3 \\ Q_2^{n+1} = D_2 = A_2 \\ Q_1^{n+1} = D_1 = A_1 \end{cases}$$

双向移位寄存器——右移

$$S_R = 1, W_L = S_L = 0$$


输入方程

$$\begin{cases} D_3 = \overline{A_3} W_L + \overline{Q_4} S_R + \overline{Q_2} S_L = Q_4 \\ D_2 = \overline{A_2} W_L + \overline{Q_3} S_R + \overline{Q_1} S_L = Q_3 \\ D_1 = \overline{A_1} W_L + \overline{Q_2} S_R + \overline{Q_0} S_L = Q_2 \end{cases}$$

次态方程


$$\begin{cases} Q_3^{n+1} = D_3 = Q_4 \\ Q_2^{n+1} = D_2 = Q_3 \\ Q_1^{n+1} = D_1 = Q_2 \end{cases}$$

当CP上升沿到来时右移

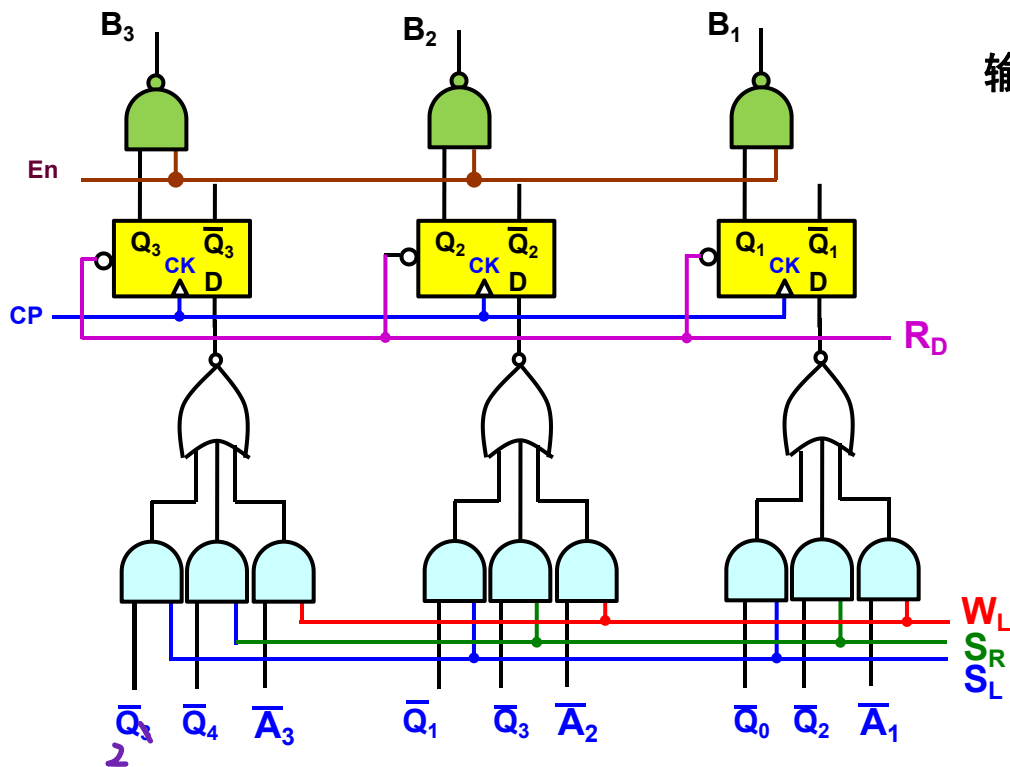

双向移位寄存器——左移

S_L = 1, W_L = S_R = 0

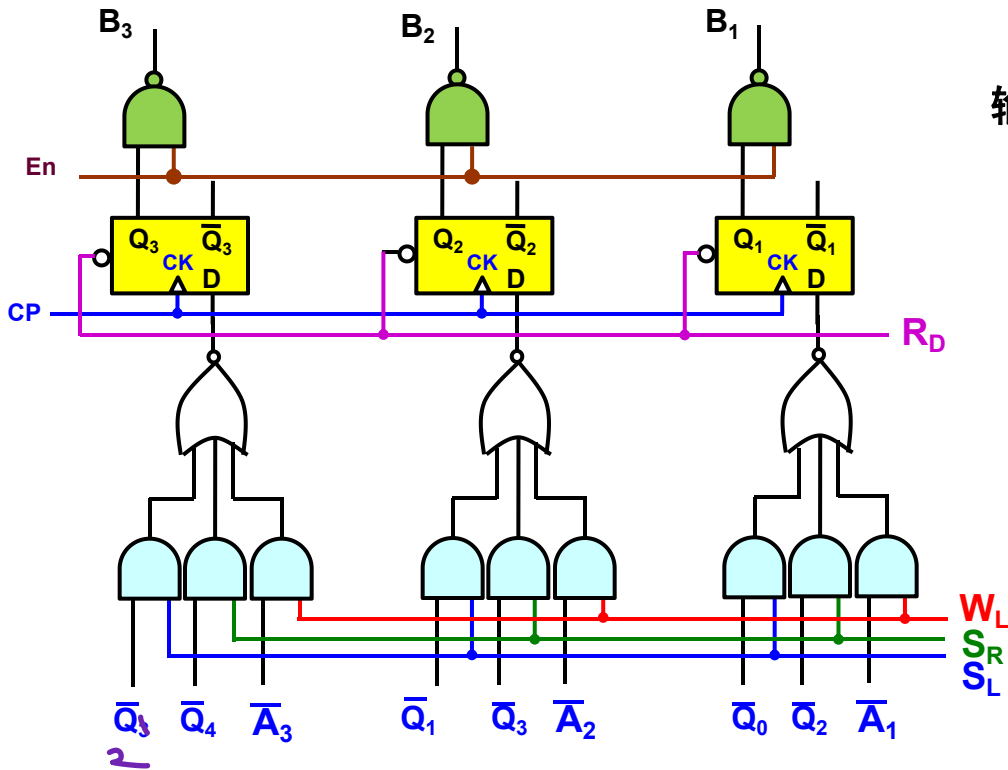


$$\text{输入方程} \begin{cases} D_3 = \overline{A_3} W_L + \overline{Q_4} S_R + \overline{Q_2} S_L = Q_2 \\ D_2 = \overline{A_2} W_L + \overline{Q_3} S_R + \overline{Q_1} S_L = Q_1 \\ D_1 = \overline{A_1} W_L + \overline{Q_2} S_R + \overline{Q_0} S_L = Q_0 \end{cases}$$

$$\text{次态方程} \begin{cases} Q_3^{n+1} = D_3 = Q_2 \\ Q_2^{n+1} = D_2 = Q_1 \\ Q_1^{n+1} = D_1 = Q_0 \end{cases}$$

当 CP 上升沿到来时左移

双向移位寄存器——读出

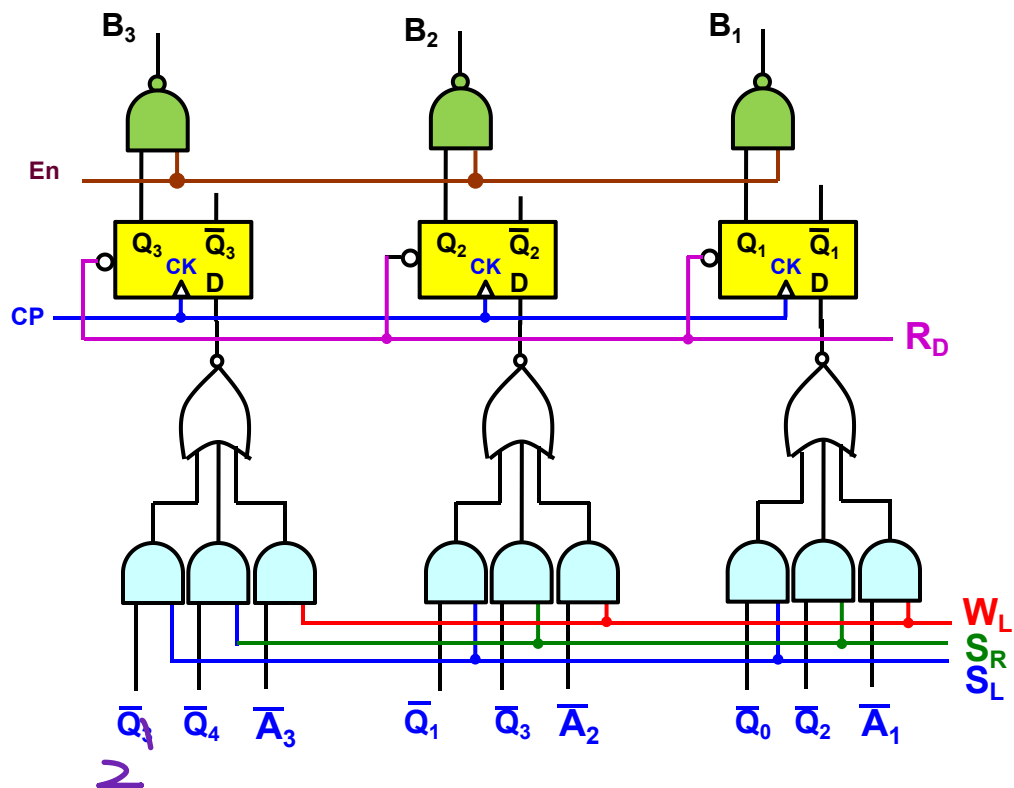


$$E_n = 1$$

输出方程

$$\begin{cases} B_3 = \overline{Q_3} E_n = \overline{Q_3} \\ B_2 = \overline{Q_2} E_n = \overline{Q_2} \\ B_1 = \overline{Q_1} E_n = \overline{Q_1} \end{cases}$$


双向移位寄存器小结

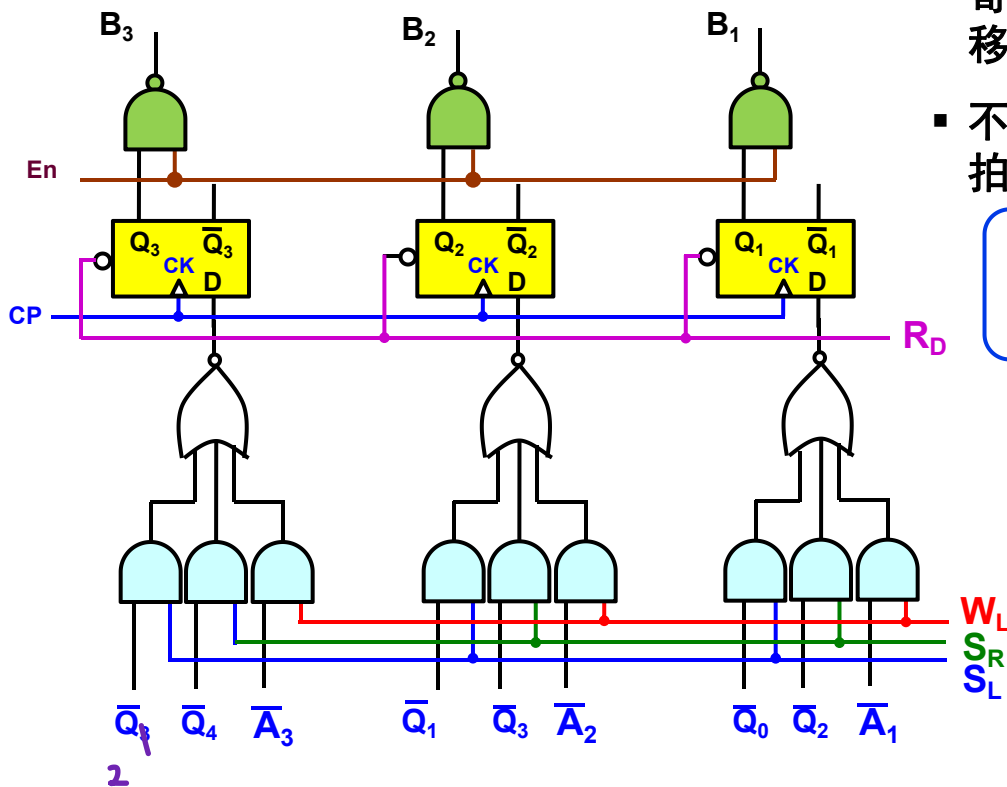

- 寄存器的每一个操作（写入、读出、左移、右移）都是在**节拍**的控制下完成的。
- 不改变触发器状态的操作（读出），只需要节拍电位。

必须保证节拍脉冲的**边沿**被节拍电位的有效电平**完全覆盖**

一种控制信号

 

例如：

- 写入操作，需要 $W_L = 1$ ，同时 $CP \uparrow$
- 左移操作，需要 $S_L = 1$ ，同时 $CP \uparrow$
- 读出操作，只需要 $En=1$

寄存器总结

- 寄存器主要功能：存放二进制数据（存储位数由触发器的数量决定）
- 寄存器操作：写入、读出、保持、清零
- 移位寄存器还可以将数据左移或右移1位
- 特点：寄存器的每一个操作（写入、读出、左移、右移）都是在**节拍**的控制下完成的

用Verilog实现串入并出8位移位寄存器

```
module Vr8bitSRparout (  
    input CLK,CLR,SERIN,  
    output reg [7:0] Q );  
always @ (posedge CLK)  
    if (CLR == 1) Q <= 0;      // 同步清零  
    else Q <= {Q[6:0], SERIN}; // 移位  
endmodule
```





用Verilog实现通用4位移位寄存器

```
module Vrshrg4u (  
input CLK, CLR, RIN, LIN, S0, S1, A, B, C, D, //S0,S1功能选择端  
output reg QA,QB,QC,QD);  
    always @ (posedge CLK)  
        if (CLR == 1'b1) {QA,QB,QC,QD} <= 4'd0;           //同步清零  
        else case ({S1,S0})  
            2'b00: {QA,QB,QC,QD} <= {QA,QB,QC,QD}; // 保持  
            2'b01: {QA,QB,QC,QD} <= {RIN,QA,QB,QC}; // 右移  
            2'b10: {QA,QB,QC,QD} <= {QB,QC,QD,LIN}; // 左移  
            2'b11: {QA,QB,QC,QD} <= {A,B,C,D};         // 载入  
            default: {QA,QB,QC,QD} <= 4'd0;           // 不会发生  
        endcase  
endmodule
```


寄存器和计数器


- 寄存器 (Registers)
- 移位寄存器 (Shift Registers)
- 计数器 (Counters)
- 节拍发生器 (Beat Generator)

时序逻辑电路的分类

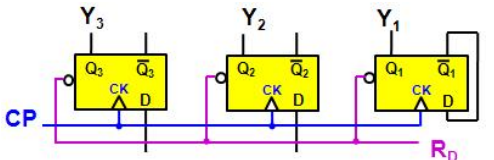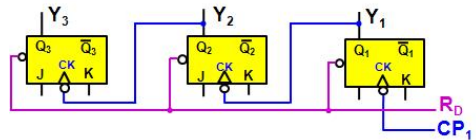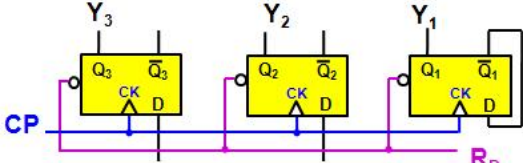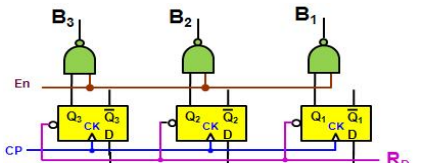分类方式		种类	特点	电路示例
时序逻辑电路	按照 时钟 信号的连接方式	同步时序逻辑电路	所有的时钟端连接在一起，状态的改变 同时 发生（数字系统中用到的最多）	
		异步时序逻辑电路	<ul style="list-style-type: none"> 没有统一的时钟脉冲同步，状态的改变有先有后，不同时发生 容易产生毛刺（有不利影响） 	
	按照电路 输出 与 输入 及电路 状态 的关系	摩尔型电路 (Moore)	电路的 输出仅与现态有关 ，与电路的 输入无关 ；或者 直接以电路状态作为输出 。	
		米里型电路 (Mealy)	电路 输出 与电路的 现态 及电路的 输入 均有关	

典型时序逻辑部件——计数器

 
一种能在输入信号作用下依次通过预定状态的时序逻辑电路，可用于计数、分频、定时、控制、产生节拍脉冲（顺序脉冲）和序列脉冲等。



- 由一组触发器构成,计数器中的“数”是用触发器的状态组合来表示的。
- 计数器在运行时，所经历的状态是周期性的，总是在有限个状态中循环。
- 将一次循环所包含的**状态总数**称为计数器的“**模**”，记为N，
 - 包含n个触发器的计数器的最大模值 $N=2^n$
- 作用于计数器的时钟脉冲称为计数脉冲，用 CP (或 CLK)表示。

计数器

 - 状态图中包含一个循环的任何时序电路
- 计数器的模是循环中的状态个数
- 最常用的是 n 位二进制计数器



- 有 n 个触发器
- **最多**有 2^n 个状态, $0, 1, 2, \dots, 2^n-1, 0, 1, \dots$

计数器的种类


- 按时钟连接方式：同步计数器和异步计数器(行波计数器 ripple counter);
- 按功能：加法计数器、减法计数器和可逆计数器等。
- 按计数方式：二进制，十进制计数器， M 进制计数器。

时序逻辑电路的分析方法

确定系统变量（输入变量、输出变量、状态变量）

- ① 列驱动方程（控制函数）
- ② 列输出方程（输出函数）
- ③ 列状态方程（次态方程）
- ④ 列写状态转换表
- ⑤ 画出状态图
- ⑥ 画出波形图（如必要）

异步计数器

 

① 输入方程

$$\begin{aligned} J_1 &= K_1 = 1 & CP_1 &\downarrow \\ J_2 &= K_2 = 1 & CP_2 &= Y_1 \downarrow \\ J_3 &= K_3 = 1 & CP_3 &= Y_2 \downarrow \end{aligned}$$

异步Moor
型时序电路

异步模8加
法计数器

② 次态方程

$$Y_1^{n+1} = J_1 \bar{Q}_1 + \bar{K}_1 Q_1 = \bar{Y}_1$$

$$Y_2^{n+1} = J_2 \bar{Q}_2 + \bar{K}_2 Q_2 = \bar{Y}_2$$

$$Y_3^{n+1} = J_3 \bar{Q}_3 + \bar{K}_3 Q_3 = \bar{Y}_3$$

$CP_1 \downarrow$

$Y_1 \downarrow$


$Y_2 \downarrow$

二分频

③ 状态转换表

现态			次态			时钟		
Y_3^n	Y_2^n	Y_1^n	Y_3^{n+1}	Y_2^{n+1}	Y_1^{n+1}	CP_3	CP_2	CP_1
0	0	0	0	0	1	无	无	\downarrow
0	0	1	0	1	0	无	\downarrow	\downarrow
0	1	0	0	1	1	无	无	\downarrow
0	1	1	1	0	0	\downarrow	\downarrow	\downarrow
1	0	0	1	0	1	无	无	\downarrow
1	0	1	1	1	0	无	\downarrow	\downarrow
1	1	0	1	1	1	无	无	\downarrow
1	1	1	0	0	0	\downarrow	\downarrow	\downarrow

④ 波形图

 


异步计数器总结

- 外接时钟源只作用于最低位触发器
- 高位触发器的时钟通常由低位触发器的输出提供
- 高位触发器的翻转需要等待低位翻转后才能进行。
- 每一级触发器都存在传输延迟，位数越多计数器工作速度越慢，在大型数字设备中较少采用。
- 对计数器状态进行译码时，由于触发器不同步，译码器输出会出现尖峰脉冲（位数越多，尖峰信号越宽），使设备产生误动作。
- 优点：结构比较简单，所用元件较少。


同步计数器

 - 触发器共用时钟信号CLK
- 使能端EN有效时，触发器输出在T上升沿反转
- 主计数器使能信号CNTEN
- CNTEN信号有效且所有低位触发器位为1时，每个触发器都翻转




串行4位二进制计数器

同步计数器

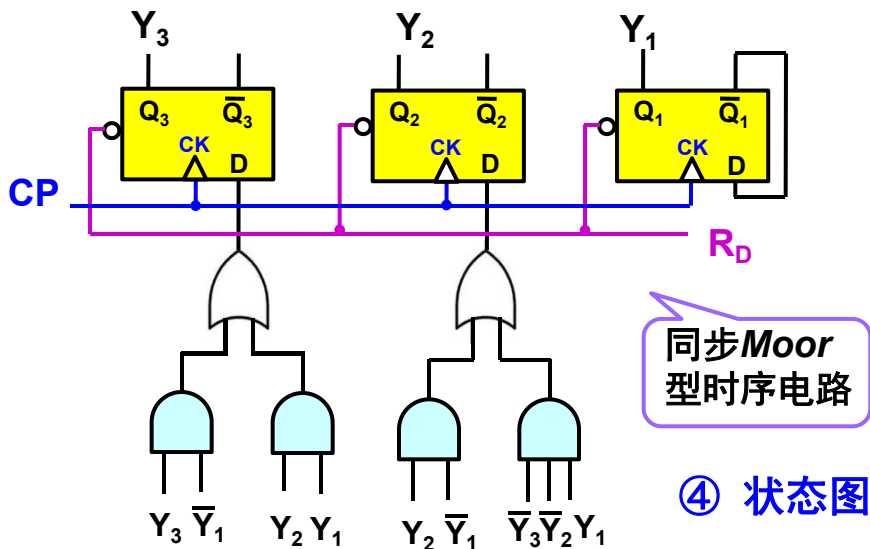

④ 状态图

同步模6加法计数器

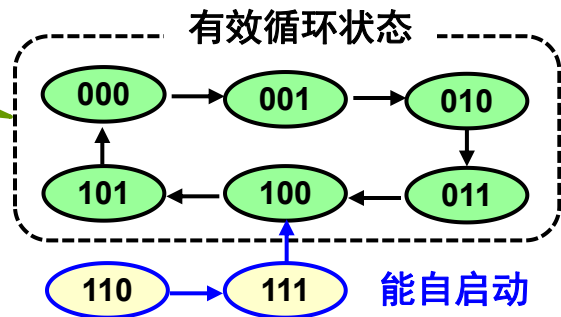

① 输入方程

$$\mathbf{D}_3 = \mathbf{Y}_3 \overline{\mathbf{Y}}_1 + \mathbf{Y}_2 \mathbf{Y}_1$$

$$\mathbf{D}_2 = \mathbf{Y}_2 \bar{\mathbf{Y}}_1 + \bar{\mathbf{Y}}_3 \bar{\mathbf{Y}}_2 \mathbf{Y}_1$$

$$D_1 = \overline{Y}_1$$

② 次态方程

$$\mathbf{Y}_1^{n+1} = \mathbf{D}_1$$


$$\mathbf{Y}_2^{n+1} = \mathbf{D}_2$$

$$\mathbf{Y}_3^{n+1} = \mathbf{D}_3$$

③ 状态转换表

现态			次态			时钟
Y_3^n	Y_2^n	Y_1^n	Y_3^{n+1}	Y_2^{n+1}	Y_1^{n+1}	CP
0	0	0	0	0	1	↑
0	0	1	0	1	0	↑
0	1	0	0	1	1	↑
0	1	1	1	0	0	↑
1	0	0	1	0	1	↑
1	0	1	0	0	0	↑
1	1	0	1	1	1	↑
1	1	1	1	0	0	↑


同步计数器——环形计数器

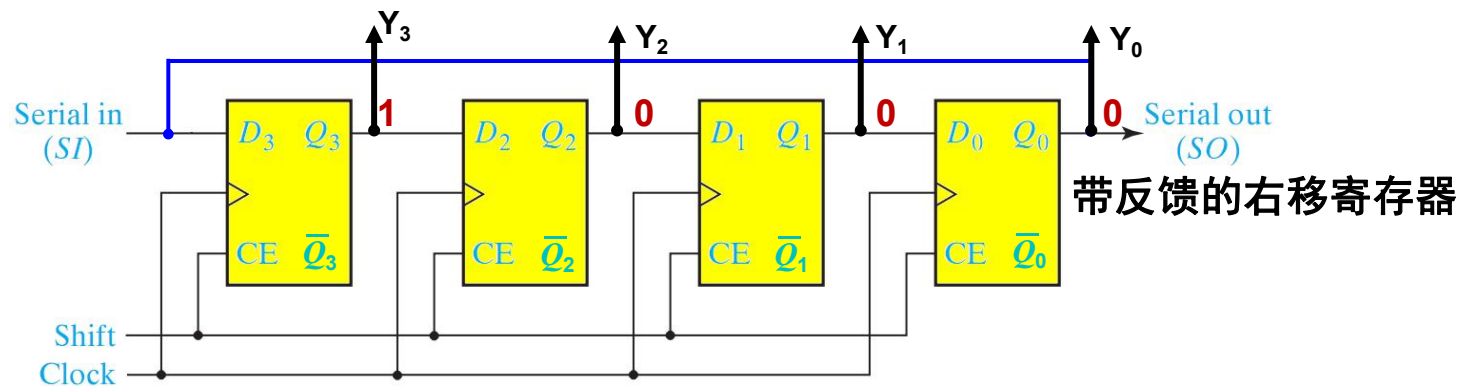


优点：电路简单，
输出具有二进制
译码器的特点

缺点： 2^n 个状态只使用了 n 个；
不能自启动，需要**预置**


常用状态图

 

不常用状态图

 


同步计数器——扭环形计数器Johnson Counter

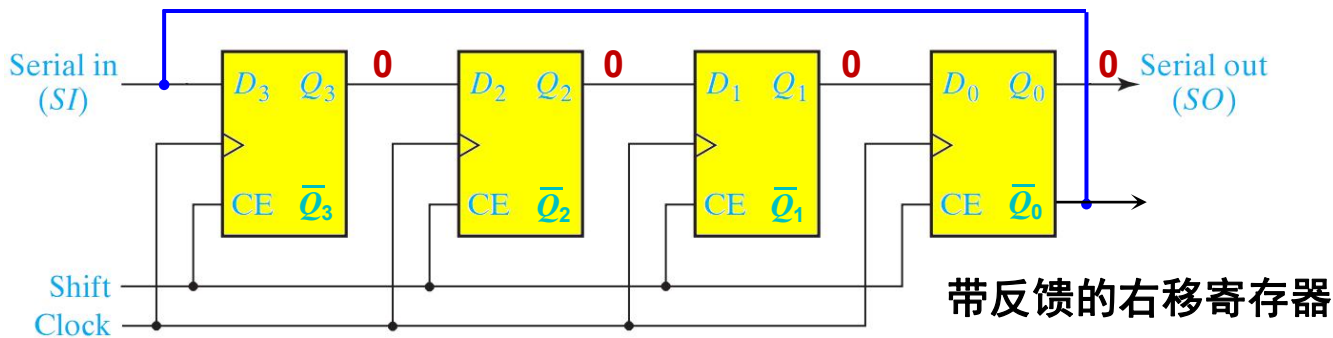


电路具有格雷码输出的特点

常用状态图

 


2^n 个状态使用了 $2n$ 个;
不能自启动, 需要预置

不常用状态图

 


扭环形计数器

常用状态图

 

优点: ①无险象 ②后级每个译码门只需要2个输入端. ③模8计数器

输入				译码输出							
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	Y_6	Y_7
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

 

$Q_3 Q_2$ \ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	X
01	X	X	0	X
11	0	X	0	0
10	0	X	X	X

$$Y_0 = \bar{Q}_3 \bar{Q}_0$$



$Q_3 Q_2$ \ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	X
01	X	X	0	X
11	0	X	0	0
10	1	X	X	X

$$Y_1 = Q_3 \bar{Q}_2$$



环形、扭环形计数器总结

- 特点:在移位寄存器的基础上, 增加反馈逻辑电路
- 用途:
 - 构成**特殊编码**的计数器 (非二进制计数器)
 - 在计算机中可用于组成时序信号发生器 (节拍发生器)

环形计数器常用状态图

 
 


扭环形计数器常用状态图

  

同步计数器小结

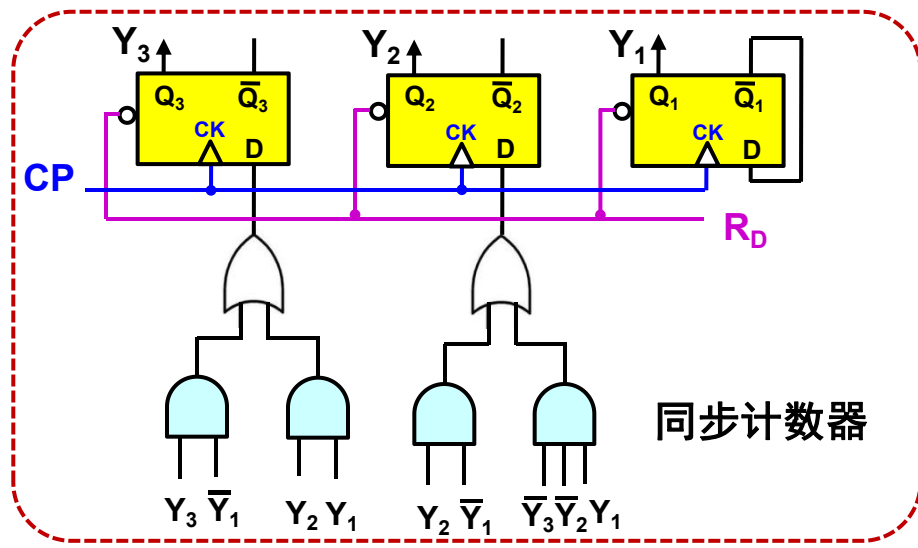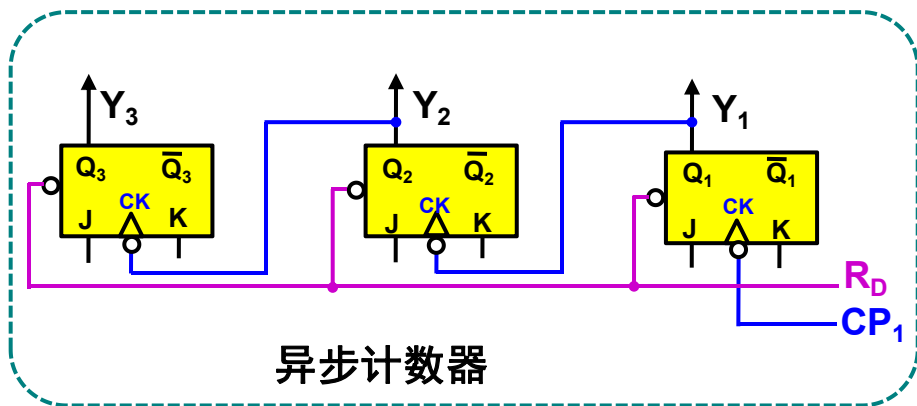- 所有触发器的时钟端并联在一起，受控于**同一个外接时钟源**
- 所有触发器**同时翻转**，**不存在**时钟到各触发器输出的**传输延迟积累**；
- 工作频率只与一个触发器的时钟到输出的传输延迟有关，所以**工作频率比异步计数器高**；
- 由于各触发器同时翻转，因此，同步计数器的输出**不会产生毛刺**；
- 缺点：**结构比较复杂**（各触发器的输入由多个Q输出的组合逻辑得到），所用元件较多。



用Verilog实现4位通用二进制计数器

```
module Vrcntr4u (  
    input CLK, CLR, LD, ENP, ENT,    //ENP=1、ENT=1，同步计数模式  
                                       //ENP=0、ENT=1，保持模式（包括RCO状态）  
  
    input [3:0] D,  
    output reg [3:0] Q,  
    output reg RCO);  
always @ (posedge CLK) // 创建f-f计数器的特性  
    if (CLR)            Q <= 4'd0;  
    else if (LD)         Q <= D;  
    else if (ENT && ENP)  Q <= Q + 1; //ENP,ENT有效且CLR, LD无效，计数  
    else Q <= Q;  
always @ (*) // 创建组合输出RCO，便于级联  
    if (ENT && (Q == 4'd15)) RCO = 1;  
    else                      RCO = 0;  
endmodule
```

用Verilog实现十进制通用计数器

```
module Vrcntr4udec ( input CLK, CLR, LD, ENP, ENT,  
    input [3:0] D,  
    output reg [3:0] Q,  
    output reg RCO);  
    always @ (posedge CLK) // 创建f-f计数器的特性  
        if (CLR)          Q <= 4'd0;  
        else if (LD)       Q <= D;  
        else if (ENT && ENP && (Q == 4'd9)) Q <= 4'd0;  
        else if (ENT && ENP) Q <= Q + 1;  
        else Q <= Q;  
  
    always @ (*) // 创建组合输出RCO  
        if (ENT && (Q == 4'd9)) RCO = 1;  
        else RCO = 0;  
endmodule
```


用Verilog实现余三十进制计数器

```
module Vrexc3 (
    input CLK, CLR, LD, ENP, ENT,
    input [3:0] D,
    output reg [3:0] Q,
    output reg RCO);
    always @ (posedge CLK) // 创建f-f计数器的特性
        if (CLR)                Q <= 4'd3;
        else if (LD)             Q <= D;
        else if (ENT && ENP && (Q == 4'd12)) Q <= 4'd3;
        else if (ENT && ENP)      Q <= Q + 1;
        else                     Q <= Q;
    always @ (*) // 创建组合输出RCO
        if (ENT && (Q == 4'd12)) RCO = 1;
        else                     RCO = 0;
endmodule
```

用Verilog实现4位**递增/递减**的计数器

```
module Vrupdn4 (  
    input CLK, CLR, LD, ENP, ENT, UPDN,  
    input [3:0] D,  
    output reg [3:0] Q,  
    output reg RCO);  
  
    always @ (posedge CLK)  
        if (CLR)          Q <= 4'b0;  
        else if (LD)       Q <= D;  
        else if (ENT && ENP && UPDN)      Q <= Q + 1; //UPDN为1, 递增计数  
        else if (ENT && ENP && !UPDN)    Q <= Q - 1;  
        else               Q <= Q;  
  
    always @ (*) // 创建组合输出RCO  
        if (ENT && UPDN && (Q == 4'd15)) RCO = 1; //递增计数到15进位  
        else if (ENT && !UPDN && (Q == 4'd0)) RCO = 1;  
        else                             RCO = 0;  
endmodule
```

寄存器和计数器

- 寄存器 (Registers)
- 移位寄存器 (Shift Registers)
- 计数器 (Counters)
- 节拍发生器 (Beat Generator)

典型时序逻辑部件——节拍发生器


□ 节拍发生器（时序发生器）——

每个循环周期内, 在时钟脉冲的作用下, 产生一组在时间上有一定**先后顺序**的脉冲信号

作用


数字系统和计算机的控制部件利用顺序脉冲, 形成所需要的各种控制信号, 使某些设备按照事先规定的顺序进行运算或操作

 例: 将4位二进制数(如1000)存入某寄存器, 然后将数据右移1位, 之后将数据读走, 再将右移后的数据左移1位。以上操作可以自动循环进行。



- ①执行写入操作: 写入使能有效 (存入1000)
- ②执行右移操作: 右移使能有效 (右移后0100)
- ③执行读出操作: 读出使能有效
- ④执行左移操作: 左移使能有效 (左移后1000)

节拍发生器示例

 

① 输入方程

$$J_1 = K_1 = 1, CP_1 \downarrow$$

$$J_2 = K_2 = 1, CP_2 = Q_1 \downarrow$$

③ 输出方程

$$\begin{cases} W_0 = \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \\ W_1 = \bar{Q}_2 Q_1 \\ W_2 = Q_2 \bar{Q}_1 \\ W_3 = Q_2 Q_1 \end{cases}$$

4节拍发生器
($W_0 \sim W_3$)


② 次态方程

$$Q_1^{n+1} = J_1 \bar{Q}_1 + \bar{K}_1 Q_1 = \bar{Q}_1$$

$$Q_2^{n+1} = J_2 \bar{Q}_2 + \bar{K}_2 Q_2 = \bar{Q}_2$$


④ 状态转换表

现态		次态		时钟	
Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	CP_2	CP_1
0	0	0	1	无	↓
0	1	1	0	↓	↓
1	0	1	1	无	↓
1	1	0	0	↓	↓

 


节拍发生器1——应用


回顾：环形计数器

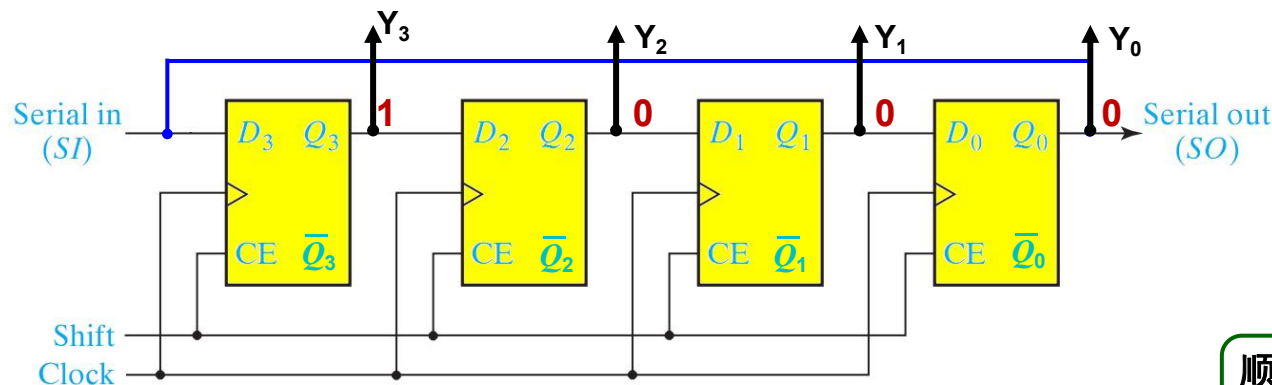

状态图

 


顺序脉冲发生器的波形

 

- 应用：电话响铃控制
- 用4位顺序脉冲发生器的某一个输出作为响铃控制信号，若时钟CP周期为1秒，电话铃声就是响1秒停3秒的节奏。

节拍发生器2

 


① 输入方程

$$\begin{cases} D_1 = Y_2 \\ D_2 = Y_3 \\ D_3 = Y_4 \\ D_4 = \overline{Y_4 + Y_3 + Y_2} \end{cases}$$

② 次态方程

$$\begin{aligned} Y_1^{n+1} &= Y_2 \\ Y_2^{n+1} &= Y_3 \\ Y_3^{n+1} &= Y_4 \\ Y_4^{n+1} &= \overline{Y_4 + Y_3 + Y_2} \end{aligned}$$



④ 状态图

 

③ 状态转换表

现态				次态				时钟
Y_4^n	Y_3^n	Y_2^n	Y_1^n	Y_4^{n+1}	Y_3^{n+1}	Y_2^{n+1}	Y_1^{n+1}	CP
0	0	0	0	1	0	0	0	↑
1	0	0	0	0	1	0	0	↑
0	1	0	0	0	0	1	0	↑
0	0	1	0	0	0	0	1	↑
0	0	0	1	1	0	0	0	↑

节拍发生器2——续

  


结论：2-节拍发生器

- $W_1_m_1$: 节拍电位_节拍脉冲
- $W_2_m_2$: 节拍电位_节拍脉冲

⑤ 确定输出

R	S	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}
\bar{Y}_4	\bar{Y}_2	$(W_1 = \bar{Q})$	
1	1	Q_n	\bar{Q}_n
0	1	0	1
1	0	1	0
0	0	—	—

R	S	Q_{n+1}	\bar{Q}_{n+1}
\bar{Y}_2	\bar{Y}_4	$(W_2 = \bar{Q})$	
1	1	Q_n	\bar{Q}_n
0	1	0	1
1	0	1	0
0	0	—	—

 

寄存器和计数器

- 寄存器 (Registers)
- 移位寄存器 (Shift Registers)
- 计数器 (Counters)
- 节拍发生器 (Beat Generator)