



哈爾濱工業大學  
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

(深圳)

# 实验报告

开课学期: 2023 秋季  
课程名称: 数字逻辑设计 (实验)  
实验名称: 简易计算器  
实验性质: 综合设计型  
实验学时: 6 地点: T2506  
学生班级: 计科十班  
学生学号: 220111012  
学生姓名: 王靳  
评阅教师:  
报告成绩:

## 设计的功能描述

- 按键开关 S1 作为异步复位信号，且当 S1 按下时，系统被复位等待数据输入；

- 按键开关 S2 作为每次计算启动信号（类似计算器的“等于号”功能）；
- 操作数由 4\*4 矩阵键盘输入；
- 输入数据范围为 2 位十进制正整数；
- 运算操作由 ABCD 代替，分别代表加、减、乘、除；
- 连续运算功能举例：先输入 1+2，按下 S2 算出结果为 3，再输入+3，跟上一步算出的结果直接计算，得到结果是 6；
- 计算结果输出到数码管上，输出要求 4 个数码管显示，能显示 2 位十进制乘以 2 位十进制的结果。
- 在数码管实时显示输入的数据和运算符，比如计算 5\*20，左边 4 个数码管显示 5C20，不显示等号，输入数据超出 4 个字符的只显示最近的 4 个输入。
- 存储最近的 4 次计算结果，计算完成后，按下 S4 存储当前的计算结果，通过 S3 上翻显示上一个结果，S5 下翻显示下一个结果，只保存结果，无保存过程。

## 系统功能详细设计

我这里是将辅助模块与文件的主模块放到了一起。毕竟其他地方也没有复用（。

文件的主模块就是以文件名命名的模块

### cal


依赖关系如下：

- cal
  - btn\_stable
  - en\_check
  - cal\_util
  - dec2bcd
  - keyboard
  - dff4
  - s3s5\_control
    - btn\_stable

这个文件就是用来控制计算器的，有手动保存功能，也有显示功能

首先我们来分析一下需求，以为我们的屏幕，输出只有 4 个 10 进制位，保存也是只有 4 个十进制位。因此，我认为，我们四则运算的两个变量，a 和 b，应该是 2 为，毕竟  $99 * 99$  也不过是 9801 这 4 个十进制位。我的想法是：如果出现了连续计算，那么我们只将结果，截去后 2 位进行计算，毕竟都溢出了（

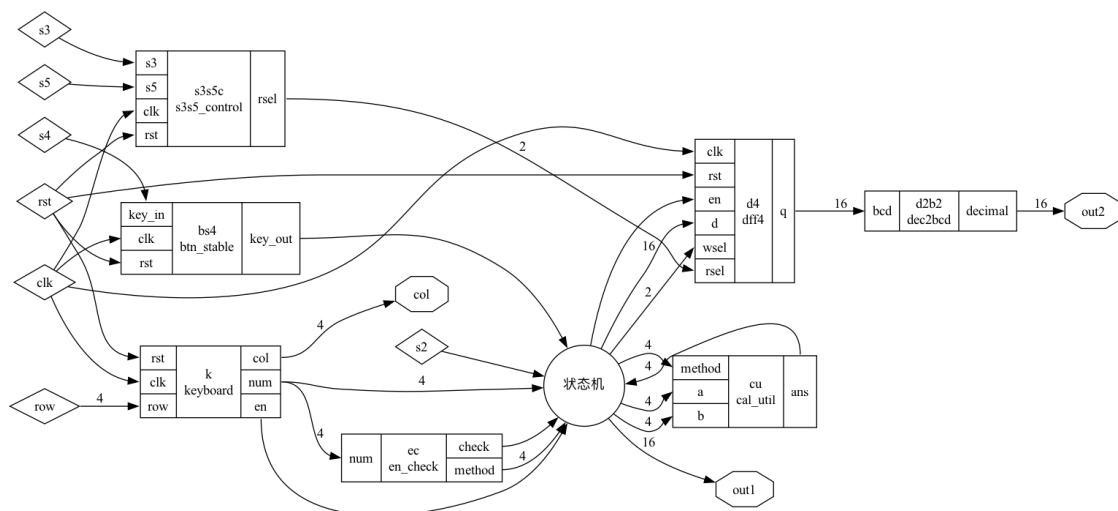然后将这个 keyboard 放到了这个 cal 中，因为我们需要用到这个 keyboard 的许多信息，放进来应该是合适的，当然也可以 keyboard 与 cal 一起放在 top\_module 中，但是我们这里选择了前者。




### Alt text

输入: clk, rst, s2, s3, s4, s5, row; 输出: out1, out2, col; s2 是“等号”; s3 是“向上翻页”; s5 是“向下翻页”; s4 是将计算结果保存到寄存器堆中; col 是键盘的扫描输出信号; row 是按下的第 row 行的 one-hot 码; out1 是计算序列; out2 是寄存器的输出序列

这样设计的原因: 将一些模块写入到了一个文件里面, 因为这些模块有些并没有复用的价值
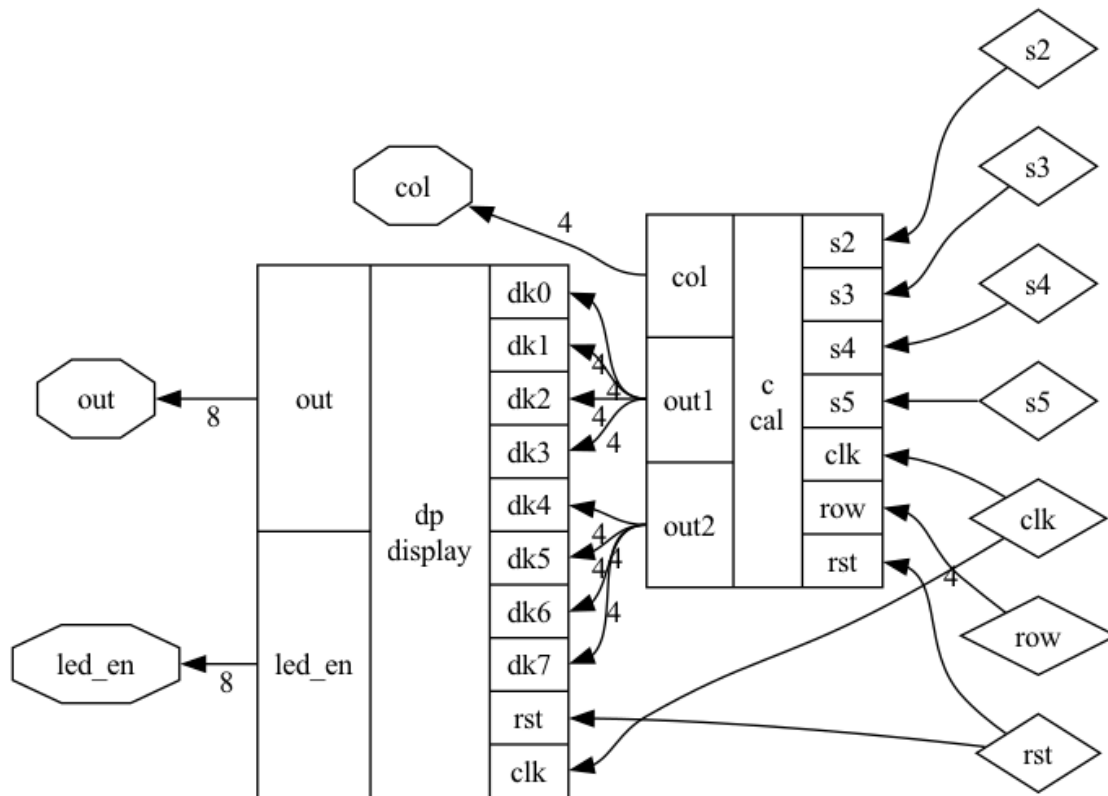
### top\_module

- top\_module
  - clk\_div
  - cal
  - display



*Alt text*

输入：s2, s3, s4, s5, clk, row, rst; 输出：col, out, led\_en

s2 是“等号”；s3 是“向上翻页”；s5 是“向下翻页”；s4 是将计算结果保存到寄存器堆中；col 是键盘的扫描输出信号；row 是按下的第 row 行的 one-hot 码；led\_en 是分时复用扫描到第 i 个数位管，out 是第 i 位的数位管显示的值。

这样设计的原因：模块可以复用，并且高内聚，低耦合


## 模块设计与实现

### keyboard.v 文件

依赖关系如下：

- keyboard
  - kb\_cnt

这个文件是用来检测：键盘按下了哪个键，会在 cal.v 中使用到

 

*Alt text*

输入: clk, rst, row; 输出: en, num, col; row 是按下的信号; col 是列扫描信号; num 是输出按下的数; en 是判断键盘是否按下

*kb\_cnt*

kb\_cnt 是用来控制状态是否跳转的, 或者是 kb\_cnt 生成的 cnt\_end 这个信号就是通用的状态转移 的条件。这个就是一个最简单的计数器, 代码如下:

```
module kb_cnt #(
    parameter END    = 15,
    parameter WIDTH  = 4
) (
    input clk,
    input reset,
    input cnt_inc,
    output cnt_end,
    output reg [WIDTH-1:0] cnt
);


    assign cnt_end = (cnt == END);

    always @(posedge clk, posedge reset) begin
        if (reset) cnt <= 0;
        else if (cnt_end) cnt <= 0;
        else if (cnt_inc) cnt <= cnt + 1;
    end

endmodule
```

*keyboard*

keyboard 的状态转移图如下:

 

*Alt text*

有 5 个状态：空闲状态 IDLE，S0，S1，S2，S3。除 IDLE 外，其他状态对应的有列扫描信号

IDLE 使用 1111 编码，其他使用 one-hot 形式的编码。

三段式状态机：

1. 状态转移表：

// 状态转移的条件

```

wire idle_s0_con = current_state == IDLE && cnt_end;
wire s0_s1_con = current_state == S0 && cnt_end;
wire s1_s2_con = current_state == S1 && cnt_end;
wire s2_s3_con = current_state == S2 && cnt_end;
wire s3_s0_con = current_state == S3 && cnt_end;
  
```

// state migrate table

```

always @(*) begin
  case (current_state)
    IDLE: begin
      if (idle_s0_con) begin
        next_state = S0;
      end else begin
        next_state = IDLE;
      end
    end
    S0: begin
      if (s0_s1_con) begin
        next_state = S1;
      end else begin
        next_state = S0;
      end
    end
  end
end
  
```

```

end
S1: begin
    if (s1_s2_con) begin
        next_state = S2;
    end else begin
        next_state = S1;
    end
end
S2: begin
    if (s2_s3_con) begin
        next_state = S3;
    end else begin
        next_state = S2;
    end
end
S3: begin
    if (s3_s0_con) begin
        next_state = S0;
    end else begin
        next_state = S3;
    end
end
default: next_state = IDLE;
endcase
end

```

## 2. 状态迁移

```

// migrate current to next
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        current_state <= IDLE;
    end else begin
        current_state <= next_state;
    end
end

```

## 3. 输出方程（生成列扫描信号）

```

// output
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) col <= 4'b1111;
    else begin
        case (current_state)
            S0: col <= 4'b1110;
            S1: col <= 4'b1101;
            S2: col <= 4'b1011;
            S3: col <= 4'b0111;
            IDLE: col <= 4'b1111;
            default: col <= 4'b1111;
        endcase
    end
end

```

```
end  
end
```

4. 根据 row 按下的信息, 以及 col 扫描的信息, 可以知道按下了哪个按键

```
reg [15:0] key;  
reg [15:0] key_r;  
  
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin  
    if (rst_n == 1'b0) key <= 16'h0000;  
    else if (cnt_end) begin // 这里要注意 (同步) // TODO 遇到的困难  
        if (col[0] == 0) begin  
            key[3:0] <= ~row;  
        end  
        if (col[1] == 0) begin  
            key[7:4] <= ~row;  
        end  
        if (col[2] == 0) begin  
            key[11:8] <= ~row;  
        end  
        if (col[3] == 0) begin  
            key[15:12] <= ~row;  
        end  
    end  
end  
  
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin  
    if (rst_n == 1'b0) begin  
        key_r <= 0;  
    end else begin  
        key_r <= key;  
    end  
end  
  
wire [15:0] key_posedge = (~key_r) & key;  
  
/* decode and led en*/  
  
/* check press */  
// if press en  
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin  
    if (rst_n == 1'b0) begin  
        en <= 1'b0;  
    end else begin  
        if (key_posedge) begin  
            en <= 1'b1;  
        end else begin  
            en <= 1'b0;  
        end  
    end  
end
```



end


```
/* decode num */
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) begin
        num <= 4'h0;
    end else if (key_posedge) begin
        if (key_posedge[0]) num <= 4'hd;
        else if (key_posedge[1]) num <= 4'hc;
        else if (key_posedge[2]) num <= 4'hb;
        else if (key_posedge[3]) num <= 4'ha;
        else if (key_posedge[4]) num <= 4'hf;
        else if (key_posedge[5]) num <= 4'h9;
        else if (key_posedge[6]) num <= 4'h6;
        else if (key_posedge[7]) num <= 4'h3;
        else if (key_posedge[8]) num <= 4'h0;
        else if (key_posedge[9]) num <= 4'h8;
        else if (key_posedge[10]) num <= 4'h5;
        else if (key_posedge[11]) num <= 4'h2;
        else if (key_posedge[12]) num <= 4'he;
        else if (key_posedge[13]) num <= 4'h7;
        else if (key_posedge[14]) num <= 4'h4;
        else if (key_posedge[15]) num <= 4'h1;
    end else begin
        num <= num;
    end
end
```

#### dff4.v

模块间的依赖关系如下：

- dff4
  - dff
  - mux4
  - decode24

这个文件主要是描述了寄存器堆，这会在 cal.v 中使用到，（附加题：保存结果）

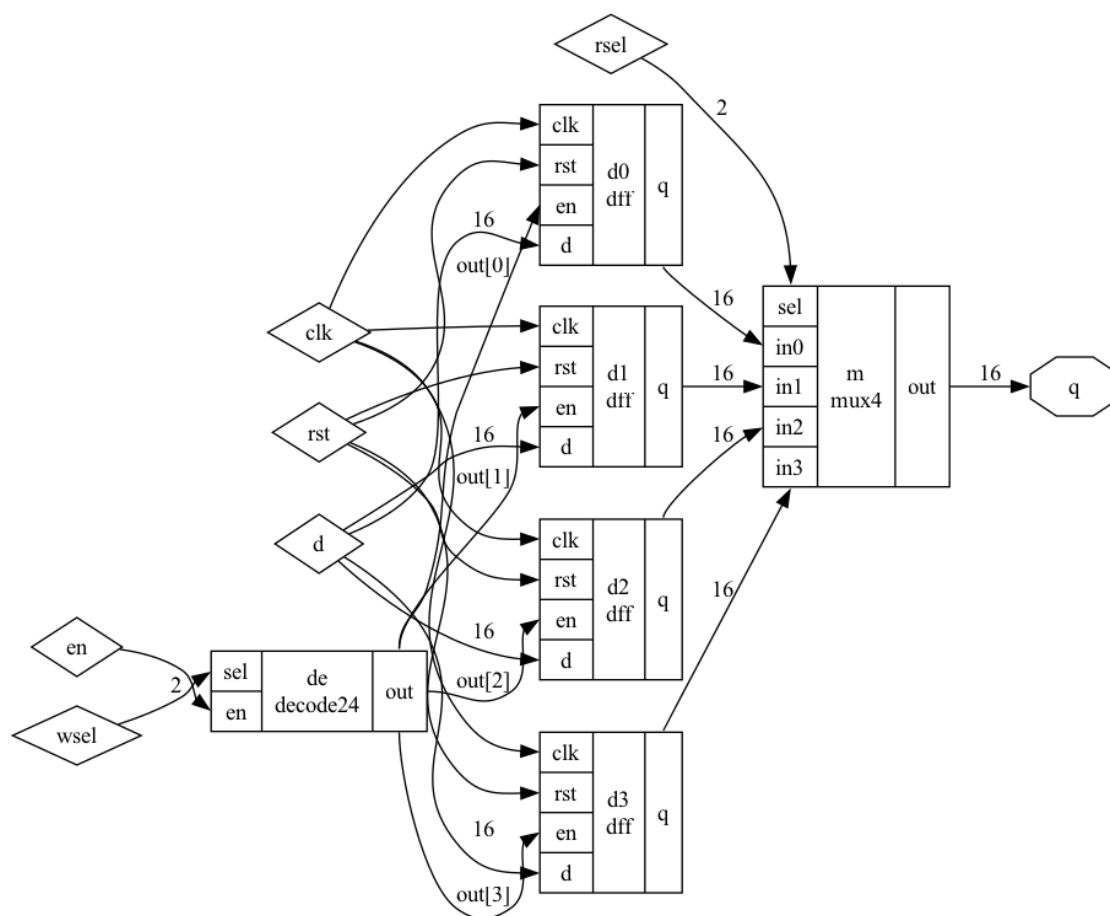

*Alt text*

输入：en，wsel，rsel，clk，rst，d；输出：q。en 表示：是否写入；wsel 是写入哪个编号的寄存器；rsel 表示读取哪个编号的寄存器；d 是写入到 wsel 对应的寄存器的值；q 是读取到 rsel 对应的寄存器的值

dff

dff 就是单个 16 位的寄存器

en 是写使能端，en=1，那么将 d 保存到 q 中

```
module dff (
    output reg [15:0] q,
    input clk,
    input rst,
    input en, // 是否写入
    input wire [15:0] d
);

wire rst_n = ~rst;
always @(negedge rst_n or posedge clk) begin
```

```

    if (~rst_n) begin
        q <= 0;
    end else begin
        if (en) begin
            q <= d;
        end else begin
            q <= q;
        end
    end
end
end

```

endmodule

*mux4*

4 选 1 的多路选择器，顾名思义

从 4 个中选择一个进行输出

*// 多路选择器*

```

module mux4 (
    output reg [15:0] out,
    input wire [1:0] sel,
    input wire [15:0] in0,
    input wire [15:0] in1,
    input wire [15:0] in2,
    input wire [15:0] in3
);
    always @(*) begin
        case (sel)
            2'b00: out = in0;
            2'b01: out = in1;
            2'b10: out = in2;
            2'b11: out = in3;
            default: out = 0;
        endcase
    end
endmodule

```

*decode24*

24 译码器，顾名思义

en 是写使能

```

module decode24 (
    output reg [3:0] out,
    input wire [1:0] sel,
    input wire en
);
    always @(*) begin

```

```

    if (en) begin
        case (sel)
            2'b00: out = 4'b0001;
            2'b01: out = 4'b0010;
            2'b10: out = 4'b0100;
            2'b11: out = 4'b1000;
        endcase
    end else begin
        out = 4'b0000;
    end
end
endmodule

```

#### dff4

实例化了 4 个 16 位的 dff。d 是将要写入的信息，wsel 是选择写入第一个寄存器（由 decode24 控制）。rsel 是选择读取第几个寄存器（由 mux4 控制）。en 就是：写使能，en = 0 的话，那么 decode 出来的 wsel\_de = 0，否则根据 wsel，只有一位有效，也就是对应的寄存器，只有一个被写使能。

```

module dff4 (
    output wire [15:0] q,
    input wire clk,
    input wire rst,
    input wire en, // 写入开关
    input wire [15:0] d,
    input wire [1:0] wsel,
    input wire [1:0] rsel
);
    wire [3:0] wsel_de; // 只有一个是有用的
    wire [15:0] r0, r1, r2, r3;

    // 4 选 1, 选择写入
    decode24 de (
        .out(wsel_de),
        .sel(wsel),
        .en (en)
    );

    dff d0 (
        .q (r0),
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .en (wsel_de[0]),
        .d (d)
    );
    dff d1 (
        .q (r1),
        .clk(clk),

```

```

        .rst(rst),
        .en (wsel_de[1]),
        .d  (d)
    );
    dff d2 (
        .q  (r2),
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .en (wsel_de[2]),
        .d  (d)
    );
    dff d3 (
        .q  (r3),
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .en (wsel_de[3]),
        .d  (d)
    );
    mux4 m (
        .out(q),
        .sel(rsel),
        .in0(r0),
        .in1(r1),
        .in2(r2),
        .in3(r3)
    );
endmodule


```

### display.v

依赖关系如下:

- display
  - dp\_cnt
  - dp\_mux

这个文件是用来控制 数位管的 显示的，并且这是一个 分时复用 的元件

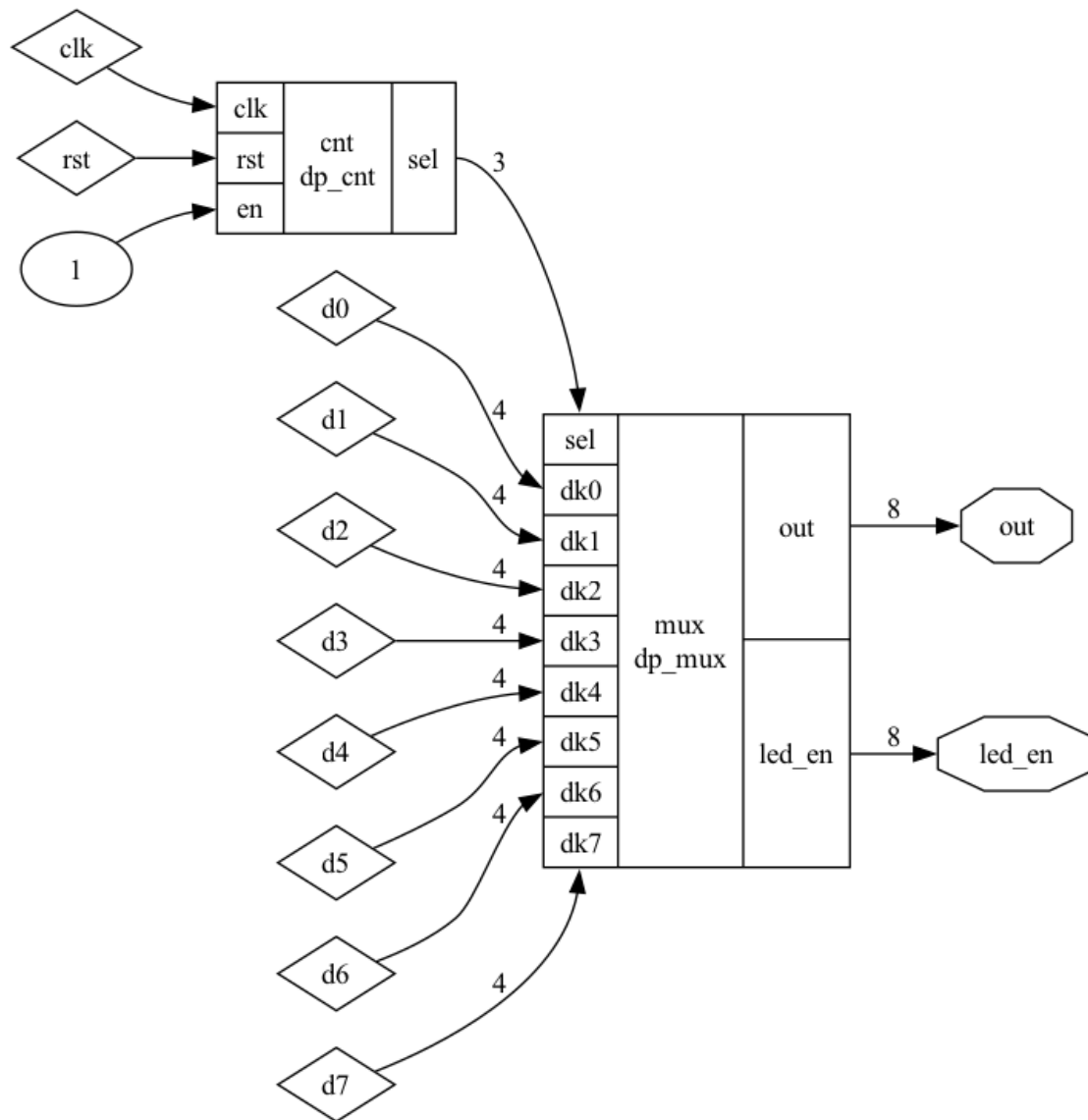

*Alt text*

输入: clk, rst, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7; 输出: out, led\_en。dx 表示要显示的第 x 位的数值; out 表示: 扫描到的第 i 位的输出的值; led\_en 表示: 第 i 位的 one-hot 码

*dp\_mux*

这个模块是纯 组合逻辑

dk7 ... dk0 表示这 8 个数位管, 所要显示的 16 进制的数, 这个数是 4 位的位宽

sel 表示: 计数器的输出, 然后接到了 dp\_mux 的输入

led\_en 表示: sel 译码后, 只有一个使能的输出信号

out 表示: dkx, 进行对应的数码管的编码

前半段是一个 选择器, dki 中选择一个数值, 然后我将第 i 个数码管使能

后半段是对: dki 进行编码, 能让他在数码管上显示

```
module dp_mux (
    output reg [7:0] out,      // 数字显示输出
    output reg [7:0] led_en,  // LED 使能信号
    input wire [2:0] sel,     // 选择输入
    input wire [3:0] dk7,
    dk6,
    dk5,
    dk4,
    dk3,
    dk2,
    dk1,
    dk0 // 输入信号
);

// mux
reg [3:0] mid;

// mux logic
always @(*) begin
    case (sel)
        3'b000: begin
            mid = dk0;
            led_en = 8'b11111110;
        end
        3'b001: begin
            mid = dk1;
            led_en = 8'b11111101;
        end
        3'b010: begin
            mid = dk2;
            led_en = 8'b11111011;
        end
        3'b011: begin
            mid = dk3;
            led_en = 8'b11110111;
        end
        3'b100: begin
            mid = dk4;
            led_en = 8'b11101111;
        end
        3'b101: begin
            mid = dk5;
            led_en = 8'b11011111;
        end
    endcase
end
```

```

    end
    3'b110: begin
        mid = dk6;
        led_en = 8'b10111111;
    end
    3'b111: begin
        mid = dk7;
        led_en = 8'b01111111;
    end
endcase
end

// decode logic
always @(*) begin
    case (mid)
        4'h0: out = 8'b10000001;
        4'h1: out = 8'b11110011;
        4'h2: out = 8'b01001001;
        4'h3: out = 8'b01100001;
        4'h4: out = 8'b00110011;
        4'h5: out = 8'b00100101;
        4'h6: out = 8'b00000101;
        4'h7: out = 8'b11110001;
        4'h8: out = 8'b00000001;
        4'h9: out = 8'b00110001;
        4'ha: out = 8'b00010001;
        4'hb: out = 8'b00000111;
        4'hc: out = 8'b01001111;
        4'hd: out = 8'b01000011;
        default: out = 8'b11111111;
    endcase
end

endmodule

```

*dp\_cnt*

这里是用 计数器 产生一个选择信号 sel

下面就是经典的计数器的结构了，cnt\_inc 表示：是否要自增； cnt\_end 表示：计数到了 F 了； cnt 表示：如果到了 F(cnt\_end)，那么就清零，如果要自增(cnt\_inc)，那么就自增 sel：每当 cnt\_end 出现一次脉冲，那么 sel 就发生自增，这个自增是循环的

```

// this is select led
module dp_cnt #(
    parameter F = 10000
) // log2(150000) = 20.51
(
    output reg [2:0] sel,
    input clk,

```



```

    input rst,
    input en // en default to 1
);
reg [20:0] cnt;
reg cnt_inc;
wire rst_n = ~rst;
wire cnt_end = cnt_inc & (cnt == F);

// clk enable count
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) begin
        cnt_inc <= 1'b0;
    end else if (en) begin
        cnt_inc <= 1'b1;
    end else if (cnt_end) begin
        cnt_inc <= 1'b0;
    end
end

// clk count increase
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) begin
        cnt <= 21'h0;
    end else if (cnt_end) begin
        cnt <= 21'h0;
    end else if (cnt_inc) begin
        cnt <= cnt + 21'h1;
    end
end

// digital select, 这里实际上就是加法
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) begin
        sel <= 3'b000;
    end // else if (sel == 3'b111) begin sel <= 3'b000; end
        // else if (cnt_end) begin sel <= sel + 3'b001; end
    else if (cnt_end) begin
        case (sel)
            3'b000: sel <= 3'b001;
            3'b001: sel <= 3'b010;
            3'b010: sel <= 3'b011;
            3'b011: sel <= 3'b100;

            3'b100: sel <= 3'b101;
            3'b101: sel <= 3'b110;
            3'b110: sel <= 3'b111;
            3'b111: sel <= 3'b000;
        endcase
    end
end

```

```
end  
endmodule
```

*display*

输入 dk7...dk0（16 进制），输出 led\_en（当前使能的数位管），以及数位管上应该显示什么（out）

将 dp\_cnt 与 dp\_mux 连接起来即可

```
module display #(
    parameter F = 10000
) (
    output reg [7:0] out,
    output reg [7:0] led_en,
    input [3:0] dk7,
    dk6,
    dk5,
    dk4,
    dk3,
    dk2,
    dk1,
    dk0,
    input clk,
    input rst
);

    wire [2:0] sel;
    dp_cnt cnt (
        .sel(sel),
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .en (1'b1)
    );
    defparam cnt.F = F;

    wire [7:0] mid_out, mid_en;
    dp_mux mux (
        .out(mid_out),
        .led_en(mid_en),
        .sel(sel),
        .dk7(dk7),
        .dk6(dk6),
        .dk5(dk5),
        .dk4(dk4),
        .dk3(dk3),
        .dk2(dk2),
        .dk1(dk1),
        .dk0(dk0)
    );
```

```


always @(*) begin
    out = mid_out;
    led_en = mid_en;
end
endmodule

```
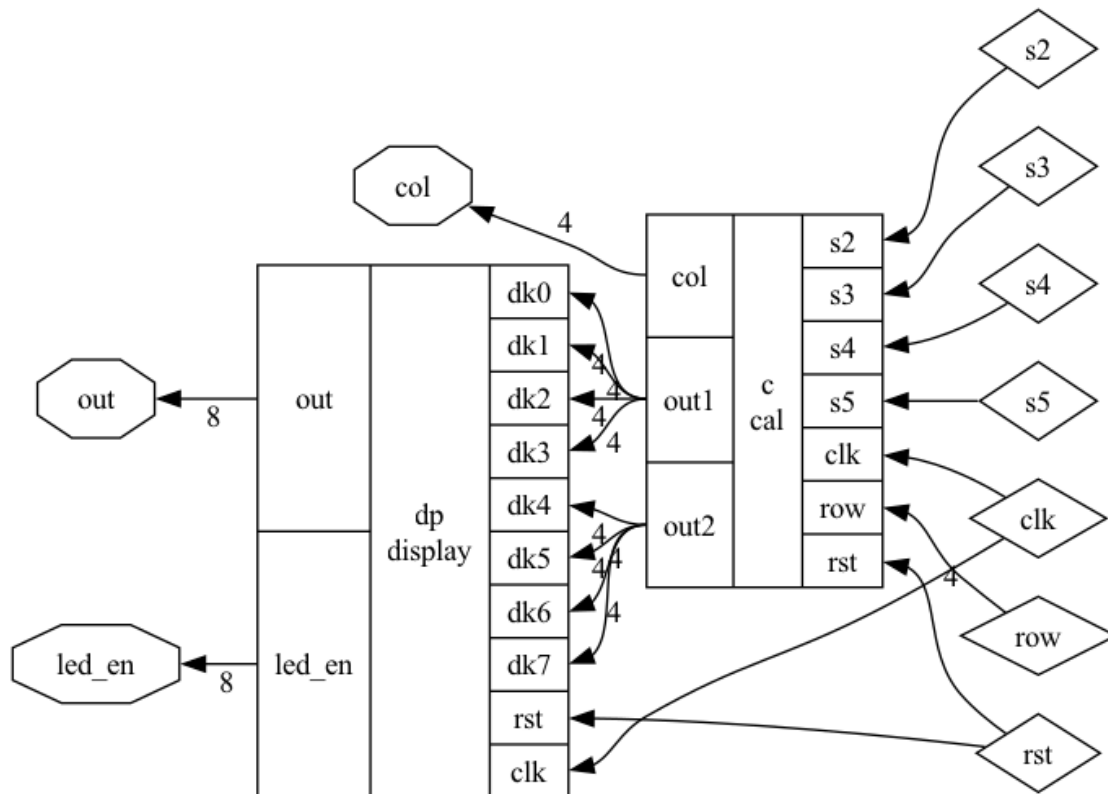
#### top\_module.v

依赖关系如下：

- top\_module
  - clk\_div
  - cal
  - display



*Alt text*

输入：s2, s3, s4, s5, clk, row, rst; 输出：col, out, led\_en

s2 是“等号”；s3 是“向上翻页”；s5 是“向下翻页”；s4 是将计算结果保存到寄存器堆中；col 是键盘的扫描输出信号；row 是按下的第 row 行的 one-hot 码；led\_en 是分时复用扫描到第 i 个数位管，out 是第 i 位的数位管显示的值。

## cal.v


依赖关系如下：

- cal
  - btn\_stable
  - en\_check
  - cal\_util
  - dec2bcd
  - keyboard
  - dff4
  - s3s5\_control
    - btn\_stable

这个文件就是用来控制 计算器的，有手动保存功能，也有显示功能

首先我们来分析一下需求，以为我们的屏幕，输出只有 4 个 10 进制位，保存也是只有 4 个十进制位。因此，我认为，我们四则运算的两个变量，a 和 b，应该是 2 为，毕竟  $99 * 99$  也不过是 9801 这 4 个十进制位。我的想法是：如果出现了连续计算，那么我们只将结果，截去后 2 位进行计算，毕竟都溢出了（

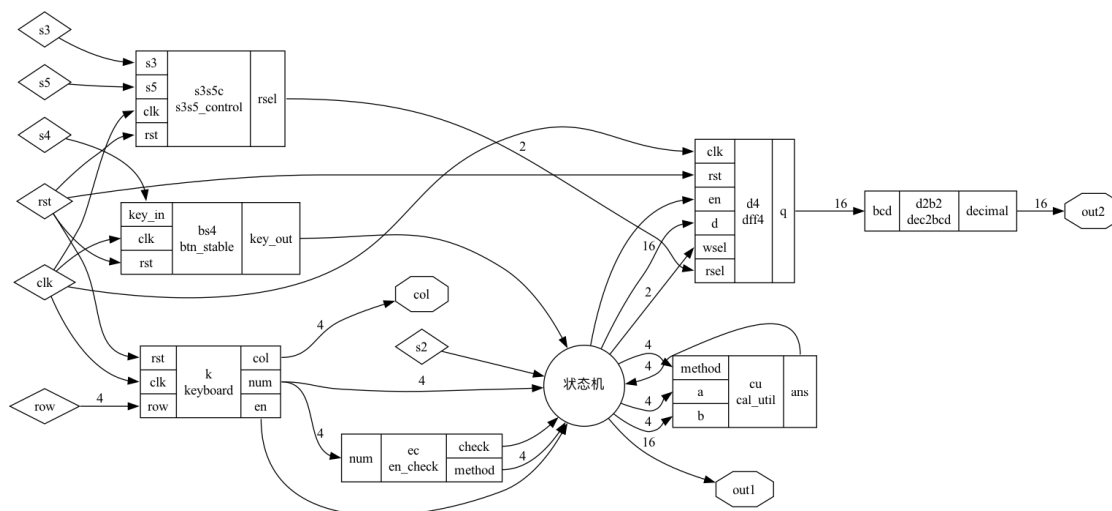然后将这个 keyboard 放到了这个 cal 中，因为我们需要用到这个 keyboard 的许多信息，放进来应该是合适的，当然也可以 keyboard 与 cal 一起放在 top\_module 中，但是我们这里选择了前者。



### Alt text

输入：clk, rst, s2, s3, s4, s5, row；输出：out1, out2, col；s2 是“等号”；s3 是“向上翻页”；s5 是“向下翻页”；s4 是将计算结果保存到寄存器堆中；col 是键盘的扫描输出信号；row 是按下的第 row 行的 one-hot 码；out1 是计算序列；out2 是寄存器的输出序列

### btn\_stable

这个能够维持稳定的原理：如果按下按键，对这段时间进行计数，如果 cnt 达到了某个值，也就是这里的 15000 - 1，对应的是 0.15 ms，这样就可以过滤掉一些机械抖动，按键按下，也仅会有一个上升沿，不出现很多个的现象。

```
module btn_stable #(
    parameter F = 15000 - 1
) (
    output reg key_out,
    input key_in,
    input clk,
    input rst
);
    wire rst_n = ~rst;
    reg [19:0] cnt;
    reg key_cnt;

    // collect the result
    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (rst_n == 1'b0) key_out <= 1'b0;
        else if (cnt == F - 1) key_out <= key_in;
    end

    // inc cnt
    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (rst_n == 1'b0) cnt <= 20'h0;
        else if (key_cnt) cnt <= cnt + 20'h1;
        else cnt <= 20'h0;
    end

    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (rst_n == 1'b0) key_cnt <= 0;
        else if (key_cnt == 1'b0 && key_in != key_out) key_cnt <= 1'b1;
        else if (cnt == F - 1) key_cnt <= 1'b0;
    end
endmodule
```

### en\_check

这个模块是用来检测，按下的是不是 a,b,c,d，如果是，输出 check=1，并输出对应的 one-hot 码

```
// 是否按下 operator
module en_check (
    output reg check,
    output reg [3:0] method,
    input [3:0] num

```

```
);
```

```
// 用来判断+-* /的
always @(*) begin
    case (num)
        4'ha: begin // +
            check = 1'b1;
            method = 4'b1110;
        end
        4'hb: begin // -
            check = 1'b1;
            method = 4'b1101;
        end
        4'hc: begin // *
            check = 1'b1;
            method = 4'b1011;
        end
        4'hd: begin // /
            check = 1'b1;
            method = 4'b0111;
        end

        default: begin
            check = 1'b0;
            method = 4'b1111;
        end
    endcase
end
```

```
endmodule
```

```
cal_util
```

这个是一个组合逻辑电路，就是用来计算的

ans 是计算返回值，method 是计算的方法 (+-\* /)，a, b 就是计算的数

```
module cal_util (
    output reg [15:0] ans,
    input [3:0] method,
    input [7:0] a,
    input [7:0] b
);
```

```
// 计算
always @(*) begin
    case (method)
        4'b1110: begin
            ans = a + b;
        end
    endcase
end
```

```

    4'b1101: begin
        ans = a - b;
    end
    4'b1011: begin
        ans = a * b;
    end
    4'b0111: begin
        ans = a / b;
    end
    default: begin
        ans = 0;
    end
endcase
end

```

endmodule

### dec2bcd

这个模块是用来将二进制转化为bcd的。实际上，我们的这个a, b, 都是2个16进制位，因为要利用verilog中的+ - \* /也只能这样。

我们在输出显示的时候，就将a, b转化为bcd。

事实上，我们只是将寄存器堆中的数值转化为bcd。

// 这是将十进制转化为bcd码

```

module dec2bcd (
    output reg [15:0] bcd,
    input wire [15:0] decimal
);

```

// 转化为bcd码

```

always @(*) begin
    bcd[15:12] = (decimal / 1000) % 10; // 千
    bcd[11:8] = (decimal / 100) % 10; // 百
    bcd[7:4] = (decimal / 10) % 10; // 十
    bcd[3:0] = decimal % 10; // 个
end

```

endmodule

### s3s5\_control

这里是用来控制寄存器堆的读取。rsel表示，读取第rsel个寄存器。这里我们会用到这个按键消抖+边缘检测

在按键消抖的情况下，如果s3出现了上升边缘s3\_pos，那么rsel--；同理，出现了s5\_pos，那么rsel++。这样就可以选择不同的寄存器，并显示里面存放的数值

```

module s3s5_control #(
    parameter F = 15000 - 1
) (
    output reg [1:0] rsel,
    input wire s3,
    input wire s5,
    input wire clk,
    input wire rst
);

    wire rst_n = ~rst;

    /* 检测s3按下, 上升沿 */

    reg s3_sig_r0, s3_sig_r1;

    wire s3_eco;

    btn_stable bs3 (
        .key_out(s3_eco),
        .key_in(s3),
        .clk(clk),
        .rst(rst)
    );
    defparam bs3.F = F;

    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (~rst_n) begin
            s3_sig_r0 <= 1'b0;
        end else begin
            s3_sig_r0 <= s3_eco; // signal
        end
    end

    always @(posedge clk) begin
        if (rst) begin
            s3_sig_r1 <= 1'b0;
        end else begin
            s3_sig_r1 <= s3_sig_r0;
        end
    end

    wire s3_pos = ~s3_sig_r1 & s3_sig_r0;

    /* 检测s5按下, 上升沿 */

    reg s5_sig_r0, s5_sig_r1;

    wire s5_eco;

```



```

btn_stable bs5 (
    .key_out(s5_eco),
    .key_in(s5),
    .clk(clk),
    .rst(rst)
);
defparam bs5.F = F;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) begin
        s5_sig_r0 <= 1'b0;
    end else begin
        s5_sig_r0 <= s5_eco;
    end
end

always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        s5_sig_r1 <= 1'b0;
    end else begin
        s5_sig_r1 <= s5_sig_r0;
    end
end

wire s5_pos = ~s5_sig_r1 & s5_sig_r0;

/* 寄存器堆输出 */

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) begin
        rsel <= 0;
    end else begin
        case ({
            s3_pos, s5_pos
        })
            2'b00: begin
                rsel <= rsel;
            end
            2'b11: begin
                rsel <= rsel;
            end
            2'b01: begin // 下翻页, ++
                if (rsel == 2'b11) rsel <= 2'b00;
                else rsel <= rsel + 1;
            end
            2'b10: begin // 上翻页, --
                if (rsel == 2'b00) rsel <= 2'b11;
                else rsel <= rsel - 1;
            end
        endcase
    end
end

```


```

end
default: begin
    rsel <= rsel;
end
endcase
end
end
endmodule

```

cal

状态转移图

 

Alt text

状态编码:

IDLE 是空闲状态 111111; S0 是 111110; S1 是 111101; S2 是 111011; S3 是 110111; S4 是 101111; S5 是 011111

1. 状态迁移

```

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) current_state <= IDLE;
    else begin
        current_state <= next_state;
    end
end
end

```

2. 状态转移表

```

always @(*) begin
    case (current_state)

        IDLE: begin
            if (s2) begin
                next_state <= IDLE;
            end else if (check) begin
                next_state <= IDLE;
            end else if (en) begin
                next_state <= S0;
            end else begin
                next_state <= IDLE;
            end
        end

        S0: begin
            if (s2) begin
                next_state <= S5;
            end else if (check) begin
                next_state <= S2;
            end else if (en) begin
                next_state <= S1;
            end else begin
                next_state <= S0;
            end
        end

        S1: begin
            if (s2) begin
                next_state <= S5;
            end else if (check) begin
                next_state <= S2;
            end else if (en) begin
                // 防御
            end else begin
                next_state <= S1;
            end
        end

        S2: begin
            if (s2) begin
                next_state <= IDLE;
                // 防御
            end else if (check) begin
                // 防御
            end else if (en) begin
                next_state <= S3;
            end else begin
                next_state <= S2;
            end
        end
    endcase
end

```

```

end
end

S3: begin
if (s2) begin
    next_state <= S5;
end else if (check) begin
    // 连加, 防御
end else if (en) begin
    next_state <= S4;
end else begin
    next_state <= S3;
end
end

S4: begin
if (s2) begin
    next_state <= S5;
end else if (check) begin
    // 连加, 防御
end else if (en) begin
    // 移位, 防御
end else begin
    next_state <= S4;
end
end

S5: begin
if (s2) begin
    // 防御
end else if (check) begin
    next_state <= S2;
end else if (en) begin
    next_state <= S0;
end else begin
    next_state <= S5;
end
end
endcase
end

```

### 3.1 状态机输出 a, b

```

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) begin
        a <= 0;
        b <= 0;
        method <= 4'b1111;
        is_method <= 0;
    end
end

```

```

end else begin
    case (current_state)
        IDLE: begin
            if (s2) begin
                // next_state <= IDLE;
                a <= 0;
                b <= 0;
                method <= 4'b1111;
                is_method <= 0;
            end else if (check) begin
                // next_state <= IDLE;
                a <= 0;
                b <= 0;
                method <= 4'b1111;
            end else if (en) begin
                // next_state <= S0;
                a <= num;
                b <= 0;
                method <= 4'b1111;
                is_method <= 0;
            end
        end
    end

S0: begin
    if (s2) begin
        // next_state <= S5;
        a <= a;
        b <= 0;
        method <= 4'b1111;
        is_method <= 0;
    end else if (check) begin
        // next_state <= S2;
        a <= a;
        b <= 0;
        method <= M; // TODO 显示运算符号
        is_method <= 1;
    end else if (en) begin
        // next_state <= S1;
        a <= a * 10 + num;
        b <= 0;
        method <= 4'b1111;
        is_method <= 0;
    end
end

S1: begin
    if (s2) begin
        // next_state <= S5;
        a <= a;
        b <= 0;
    end
end

```

```

        method <= 4'b1111;
        is_method <= 0;
    end else if (check) begin
        // next_state <= S2;
        a <= a;
        b <= 0;
        method <= M; // TODO 显示运算符号
        is_method <= 1;
    end else if (en) begin
        // 防御
        a <= a;
        b <= b;
        method <= method;
        is_method <= 0;
    end
end

S2: begin
    if (s2) begin
        // 防御
        // next_state <= IDLE;
        a <= 0;
        b <= 0;
        method <= 4'b1111;
        is_method <= 0;
    end else if (check) begin
        // 防御
        a <= a;
        b <= b;
        method <= method;
        is_method <= 1;
    end else if (en) begin
        // next_state <= S3;
        a <= a;
        b <= num;
        method <= method;
        is_method <= 0;
    end
end

S3: begin
    if (s2) begin
        // next_state <= S5;
        a <= cu_out % 100; // 只保留两位
        b <= 0;
        method <= 4'b1111;
        is_method <= 0;
    end else if (check) begin
        // 连加, 防御 // TODO 连加

```

```

        a <= a;
        b <= b;
        method <= method;
        is_method <= 0;
    end else if (en) begin
        // next_state <= S4;
        a <= a;
        b <= b * 10 + num;
        method <= method;
        is_method <= 0;
    end
end

S4: begin
    if (s2) begin
        // next_state <= S5;
        a <= cu_out % 100; // 只保留两位
        b <= 0;
        method <= 4'b1111;
        is_method <= 0;
    end else if (check) begin
        // 连加, 防御
        a <= a;
        b <= b;
        method <= method;
        is_method <= 0;
    end else if (en) begin
        // 移位, 防御
        a <= a;
        b <= b;
        method <= method;
        is_method <= 0;
    end
end

S5: begin
    if (s2) begin
        // 防御
        a <= a;
        b <= b;
        method <= method;
        is_method <= 0;
    end else if (check) begin
        // next_state <= S2;
        a <= a;
        b <= b;
        method <= M; // TODO 显示运算符号
        is_method <= 1;
    end else if (en) begin

```

```

        // next_state = S0 // 重新开始
        a <= num;
        b <= 0;
        method <= 4'b1111;
        is_method <= 0;
    end
end
endcase
end
end
end

```

### 3.2 计算器逻辑

下面只是组合逻辑电路， $cu\_out = M(a, b)$

```

reg [7:0] a, b;
reg [3:0] method;
reg is_method;
// 计算结果
wire [15:0] cu_out;
// 使用 四则运算
cal_util cu (
    .ans(cu_out),
    .method(method),
    .a(a),
    .b(b)
);

```

### 3.3 寄存器堆的输入与输出

s4 消抖，然后检测上升沿。s3 和 s5 控制 上下翻页。在 s3 到 s5 的时候， $in\_d = cu\_out$ ， $writable = 1$ 。这个  $cu\_out$  因为是组合逻辑电路，是实时计算的，我们只用锁定就好了。

```

wire [1:0] rsel; // 读出的时候的页码，
reg writable; // 是否写入
reg [1:0] wsel; // 写入的页码，这个是随着 s2 的按下自增的
reg [15:0] in_d; // 寄存器的输入
wire [15:0] rem_out;

// 寄存器堆
dff4 d4 (
    .q(rem_out), // 输出
    .clk(clk),
    .rst(rst),
    .en(writable), // 写入开关
    .d(in_d), // 写入啥数据
    .wsel(wsel),
    .rsel(rsel)
);

```



```

reg [15:0] d2b_in2;
wire [15:0] d2b_out2;

dec2bcd d2b2 (
    .bcd(d2b_out2),
    .decimal(d2b_in2)
);

// 显示输出, out2
always @(*) begin
    d2b_in2 = rem_out;
    out2 = d2b_out2;
end

// 寄存器输出模块, 主要是产生 rsel
s3s5_control s3s5c (
    .rsel(rsel),
    .s3 (s3),
    .s5 (s5),
    .clk (clk),
    .rst (rst)
);

/* 寄存器堆输入 */
reg s4_sig_r0, s4_sig_r1;
wire s4_eco;
btn_stable bs4 (
    .key_out(s4_eco),
    .key_in(s4),
    .clk(clk),
    .rst(rst)
);
defparam bs4.F = CNT_THRESHOLD;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) begin
        s4_sig_r0 <= 1'b0;
    end else begin
        s4_sig_r0 <= s4_eco; // signal
    end
end

always @(posedge clk) begin
    if (rst) begin
        s4_sig_r1 <= 1'b0;
    end else begin

```

```

        s4_sig_r1 <= s4_sig_r0;
    end
end
wire s4_pos = ~s4_sig_r1 & s4_sig_r0;

// 控制 wsel, writable, in_d
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) begin
        wsel <= 0;
        writable <= 0;
        in_d <= 0;
    end else begin
        case (current_state)
            S3: begin
                if (s2) begin
                    writable <= 0;
                    wsel <= wsel;
                    in_d <= cu_out;
                end else begin
                    writable <= 0;
                    wsel <= wsel;
                    in_d <= in_d;
                end
            end
            S4: begin
                if (s2) begin
                    writable <= 0;
                    in_d <= cu_out;
                    wsel <= wsel;
                end else begin
                    writable <= 0;
                    wsel <= wsel;
                    in_d <= in_d;
                end
            end
            S5: begin
                if (s4_pos) begin
                    writable <= 1;
                    in_d <= in_d;
                    if (wsel == 2'b11) begin
                        wsel <= 2'b00;
                    end else begin
                        wsel <= wsel + 1;
                    end
                end else begin
                    wsel <= wsel;
                    in_d <= in_d;
                    writable <= 0;
                end
            end
        end
    end
end

```

```

        end
        default: begin
            wsel <= wsel;
            writable <= 0;
            in_d <= 0;
        end
    endcase
end
end
end

```

### 3.4 序列的输出

seq 里面存放的是：bcd 码，或者是符号

- (1) IDLE -> S0，直接赋值
- (2) S0 -> S1 或者是 S2 -> S3 或者是 S3 -> S4，移位
- (3) S0 -> S2 或者是 S1 -> S2 或者是 S5 -> S2，移位，并将符号保存到 seq 中
- (4) S3 -> S5 或者是 S4 -> S5 那么将计算结果，千、百、十、个 存放 to seq 的 4 个 4bit 中

```

reg [15:0] seq;
// 输出显示
// seq
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) begin
        seq <= 0;
    end else begin

        case (current_state)

            IDLE: begin
                if (s2) begin
                    seq <= 0;
                end else if (check) begin
                    // next_state <= IDLE;
                    seq <= 0;
                end else if (en) begin
                    seq <= num;
                end
            end

            S0: begin
                if (s2) begin
                    seq <= seq;
                end else if (check) begin // 符号
                    case (M)
                        4'b1110: begin
                            seq <= {seq[11:0], 4'ha};
                        end
                    end
                end
            end
        endcase
    end
end

```

```

        4'b1101: begin
            seq <= {seq[11:0], 4'hb};
        end
        4'b1011: begin
            seq <= {seq[11:0], 4'hc};
        end
        4'b0111: begin
            seq <= {seq[11:0], 4'hd};
        end
        default: begin
            seq <= seq;
        end
    endcase
end else if (en) begin
    seq <= {seq[11:0], num};
end
end

S1: begin
    if (s2) begin
        seq <= seq;
    end else if (check) begin // 符号
        // next_state <= S2;
        case (M)
            4'b1110: begin
                seq <= {seq[11:0], 4'ha};
            end
            4'b1101: begin
                seq <= {seq[11:0], 4'hb};
            end
            4'b1011: begin
                seq <= {seq[11:0], 4'hc};
            end
            4'b0111: begin
                seq <= {seq[11:0], 4'hd};
            end
            default: begin
                seq <= seq;
            end
        endcase
    end else if (en) begin
        // 防御
        seq <= seq;
    end
end

S2: begin
    if (s2) begin
        // 防御

```

```

        // next_state <= IDLE;
        seq <= 0;
    end else if (check) begin
        // 防御
        seq <= seq;
    end else if (en) begin
        // next_state <= S3;
        seq <= {seq[11:0], num};
    end
end

S3: begin
    if (s2) begin
        seq[15:12] <= cu_out / 1000;
        seq[11:8] <= (cu_out / 100) % 10;
        seq[7:4] <= (cu_out / 10) % 10;
        seq[3:0] <= cu_out % 10;
    end else if (check) begin
        // 连加, 防御 // TODO 连加
        seq <= seq;
    end else if (en) begin
        // next_state <= S4;
        seq <= {seq[11:0], num};
    end
end

S4: begin
    if (s2) begin
        // next_state <= S5;
        seq[15:12] <= cu_out / 1000;
        seq[11:8] <= (cu_out / 100) % 10;
        seq[7:4] <= (cu_out / 10) % 10;
        seq[3:0] <= cu_out % 10;
    end else if (check) begin
        seq <= seq;
    end else if (en) begin
        // 移位, 防御
        seq <= seq;
    end
end

S5: begin
    if (s2) begin
        // 防御
        seq <= seq;
    end else if (check) begin // 符号
        // next_state <= S2;
        case (M)
            4'b1110: begin

```

```


        seq <= {seq[11:0], 4'ha};
    end
    4'b1101: begin
        seq <= {seq[11:0], 4'hb};
    end
    4'b1011: begin
        seq <= {seq[11:0], 4'hc};
    end
    4'b0111: begin
        seq <= {seq[11:0], 4'hd};
    end
    default: begin
        seq <= seq;
    end
endcase
end else if (en) begin
    // next_state = S0 // 重新开始
    seq <= num;
end
end

endcase
end
end

assign out1 = seq;

```

## 顶层模块的 RTL 分析原理图截图

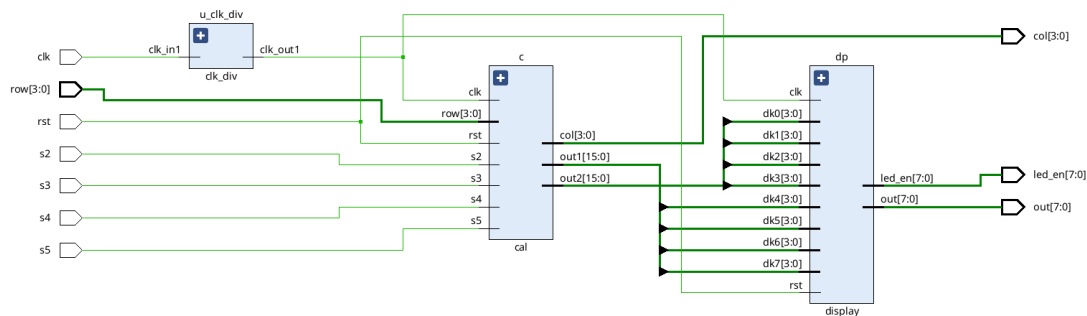

Alt text

## 调试报告

## 设计的过程中遇到的问题

### keyboard

```

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (rst_n == 1'b0) key <= 16'h0000;

```

```

else if (cnt_end) begin // 这里要注意（同步） // TODO 遇到的困难
    if (col[0] == 0) begin
        key[3:0] <= ~row;
    end
    if (col[1] == 0) begin
        key[7:4] <= ~row;
    end
    if (col[2] == 0) begin
        key[11:8] <= ~row;
    end
    if (col[3] == 0) begin
        key[15:12] <= ~row;
    end
end
end
end

```

这里我遇到了问题，原本我是没有同步的，我是原本是直接使用了组合逻辑电路，这会导致出现虚影。因此我改成了时序逻辑电路的形式，state 出现变化的时候，key 才发生变化。

### 为什么我要有 dec2bcd

因为，乘法和除法，在 verilog 中肯定是使用二进制进行计算的，bcd 肯定是没法用来计算的，所以我这里设计采用了只有输出的时候才转化为 bcd。

### 输出 2c50

这里，我使用了一个 seq 临时寄存器，可以看到，我的 cal 中，输出使用了很多段。一段是用来控制 a，b 的值，一段是用来控制 seq，一段是用来控制寄存器堆的写入。

这样可以在使我们的逻辑更加简单一些，避免在一个 always 块中，对多个寄存器进行操作

### 减少了一些模块的封装

我原本是采用了：封装了一个模块，里面存放一个状态机，但是我这样操作的结果是，输出时序错位了。比方说我此时按下 123，但是我输出是 12

比方说我在控制 seq 输出逻辑中，可以看到我用到了两次下面的代码：

```

case (M)
    4'b1110: begin
        seq <= {seq[11:0], 4'ha};
    end
    4'b1101: begin
        seq <= {seq[11:0], 4'hb};
    end
    4'b1011: begin
        seq <= {seq[11:0], 4'hc};
    end
end

```

```

end
4'b0111: begin
    seq <= {seq[11:0], 4'hd};
end
default: begin
    seq <= seq;
end
endcase

```

## seq 与 cu\_out

可以看到：当按下 s2 的时候，我采用这段逻辑：

```

seq[15:12] <= cu_out / 1000;
seq[11:8] <= (cu_out / 100) % 10;
seq[7:4] <= (cu_out / 10) % 10;
seq[3:0] <= cu_out % 10;

```

我原本写的是：


```

seq <= {cu_out / 1000, (cu_out / 100) % 10, (cu_out / 10) % 10, cu_out % 10};

```

但是我这样只会输出 000x，我做了两件事：1. 降低了 ip 的频率，并没有得到改善；2. 采用了上面的这段逻辑

## 调试报告

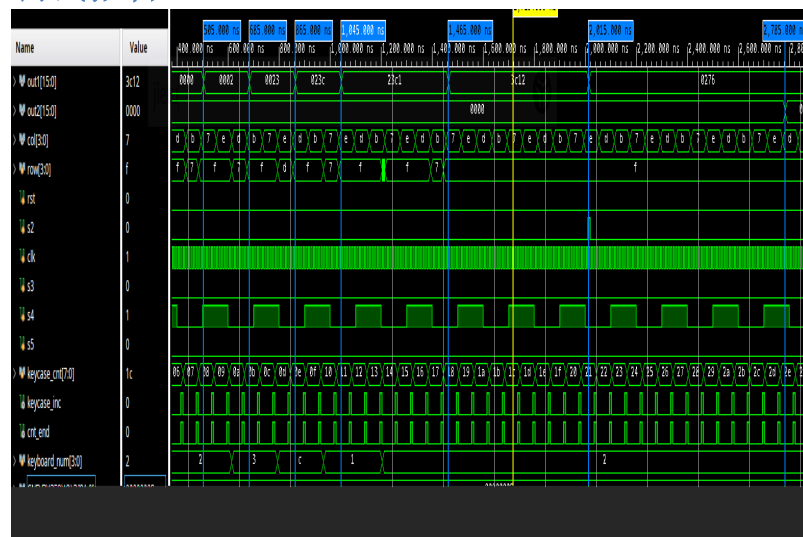

### Alt text

这里是进行了 23\*12

(1) 505ns 时，按下 2，out1 = 0002

(2) 685ns 时，按下 3，out1 = 0023



(3) 865ns 时，按下 c，out1 = 023c

(4) 1045ns 时，按下 1，out1 = 23c1

(5) 1465ns 时，按下 2，out1 = 3c12

(6) 2010ns 时，按下 s2，2015ns 时，clk 上升，out1 = 0276，输出结果

## 课程设计总结

总结与收获：

1. 写到了最后一个实验，终于是明白了如何写 testbench。
2. 明白了如何看并行的 verilog 语言了
3. 知道了 不同的 always 不能对同一个 reg 赋值
4. 知道了什么是“高内聚，低耦合”
5. 知道了怎么封装模块
6. 知道了怎么写 makefile (