

数字逻辑设计

Digital Logic Design


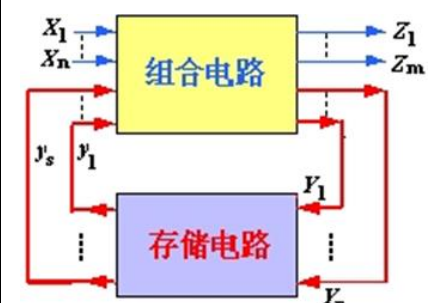
王鸿鹏

计算机科学与技术学院

wanghp@hit.edu.cn

组合逻辑电路 vs 时序逻辑电路

- 时序逻辑元件是构成存储电路的基本元件
- 现态（原态）和 次态（新态）

构成		定义	结构	电路框图	逻辑函数表达式
数字逻辑电路	组合逻辑电路	<p>任意时刻的输出——</p> <ul style="list-style-type: none">■ 仅与当前时刻的输入有关 $Z_m = f_m(x_1, \dots, x_n)$	不包含 存储电路		$Z_m = f_m(x_1, \dots, x_n)$
	时序逻辑电路	<p>任意时刻的输出与以下有关:</p> <ul style="list-style-type: none">■ 当前时刻的输入■ 电路过去（上一个时刻）的工作状态 $Z_m = f_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_s)$	包含 存储电路		<p>输出方程, 驱动方程, 状态方程:</p> $Z_m = f_m(x_1, \dots, x_n, y_1^n, \dots, y_s^n)$ $Y_r = g_r(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_s)$ $Y_s^{n+1} = q_s(x_1, \dots, x_n, Y_1^n, \dots, Y_s^n)$



时序逻辑元件

- 锁存器 (Latch)
- 触发器 (Flip-Flop)
- 带附加输入端的边沿触发器
- 触发器类型转换
- 时序逻辑的Verilog描述

锁存器和触发器

- 锁存器：没有时钟输入端
- 触发器：有时钟输入端，并且只在时钟信号到来时，才发生状态转换
- 锁存器与触发器的特性
 1. 有两个互补的输出端 Q 和 Q'
 2. 有两个稳定的状态: state 0, state 1
 3. 在外界信号的刺激下(激励)，可以从一个稳定状态转变到另一个稳定状态。
 4. 没有外界信号刺激，维持当前状态不变。


双稳态

  

- 有反馈，不同于普通组合逻辑电路
- 两个输出互补 (Q , Q')
- 无输入，无实际用途

基本SR锁存器

(1) 电路构成（或非门）

 

$Q (Q_n)$ ——**现态**

$Q^+ (Q_{n+1})$ ——**次态**(Next state)

$Q=0$ ($\underline{Q}=1$) : state 0

$Q=1$ ($\overline{Q}=0$) : state 1

R : **置0端**(Reset the output to $Q=0$)

S : **置1端**(Set the output to $Q=1$)

(2) 功能表

清0端 R	置1端 S	现态 Q_n	次态 Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	—
1	1	1	—

保持

置 1


置 0

不允许

置0端 R	置1端 S	次态 Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	1
1	0	0
1	1	—

输入**高电平**有效

基本SR锁存器置1功能分析(S=1, R=0)

 


a. $Q_n = 1, Q'_n = 0$

$Q_{n+1} = 1, Q'_{n+1} = 0$


b. $Q_n = 0, Q'_n = 1$

$Q_{n+1} = 1, Q'_{n+1} = 0$

置位: $Q_{n+1} = 1 \quad Q'_{n+1} = 0$

 

基本SR锁存器功能分析(S=1, R=1)

 

$Q_{n+1} = Q'_{n+1} = 0$
两个输出不互补，不允许

如果输入从S=1, R=1变化为S=0, R=0, (考虑门延迟)
输出如何变化?



基本SR锁存器次态方程、逻辑符号等

(3) 次态方程 $Q_{n+1} = f(\text{输入}, Q_n)$

$$Q_{n+1} = S + \bar{R}Q_n$$

约束条件: $(SR = 0)$

(4) 逻辑符号

  

		S	
		0	1
RQ	00	0	1
	01	1	1
	11	0	X
	10	0	X

功能表

清0端 R	置1端 S	现态 Q_n	次态 Q_{n+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	—
1	1	1	—

基本SR锁存器驱动表、状态图

(5) 驱动表：完成状态转换需要满足的输入条件

用于时序
电路设计

$Q_n \rightarrow Q_{n+1}$	R	S
0 → 0	X	0
0 → 1	0	1
1 → 0	1	0
1 → 1	0	X

置0端 R	置1端 S	次态 Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	1
1	0	0
1	1	—

保持

置 0


(6) 状态图

反映时序电路状态转移规律及相应输入、输出取值关系的有向图

圆圈：表示电路的状态

有向线段：表示状态的转换关系


有向线段旁的文字：表示转换条件，即输入信号取值

 


另一种形式的基本SR锁存器（与非门）

写出下面的锁存器的功能表

对输入信号
低电平敏感

 

逻辑符号:

 

功能表

置0端 R	置1端 S	现态 Q_n	次态 Q_{n+1}
1	1	0	0
1	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
0	0	0	—
0	0	1	—



保持

置 1

置 0

× 不允许

锁存器的应用——开关去抖

  

置0端 R	置1端 S	次态 Q_{n+1}
1	1	Q_n
1	0	1
0	1	0
0	0	—

- ❖ 由于机械弹性作用, 机械式开关在使用中, 通常伴随有一定时间的触点机械抖动。
- ❖ 触点抖动可能导致判断出错 (一次按下或释放被错误地认为是多次操作)

(7) 典型芯片


74LS279: 4 R-S latches

基本SR锁存器小结

- 优点：结构简单
- 缺点：
 - 输入存在约束，使用不便；
 - 状态改变由输入直接控制。给使用带来局限性。
- 用途：记忆输入状态
- **基本SR锁存器**是众多触发器的鼻祖

门控D锁存器

(1) 电路构成

 

(2) 功能表

使能端 G	输入端 D	现态 Q_n	次态 Q_{n+1}
0	X	0	0
0	X	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

(3) 次态方程


$Q \backslash GD$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0

$$Q_{n+1} = GD + \bar{G}Q_n$$


不考虑延时

在G为高电平期间，Q端的输出直接复制D端波形

(4) 逻辑符号

 

(5) 时序分析（考虑延时）

 


(6) 典型芯片

74LS373: 8D锁存器

门控D锁存器的优缺点

 - ◆ 特点：结构简单，仅一个输入端，不存在输入约束
- ◆ 缺点：使能端G有效期间，只要输入信号D改变，Q就随之改变（有时是干扰信号，Q也跟着改变——“空翻”）



一个时钟周期内，
状态发生多次变化

“空翻”现象是锁存器（或电平方式触发器）共有的问题

“空翻”使以上器件不能正确实现计数功能！

☆ 关键问题：电平（电位）触发

☆ 解决方案：改电平触发为边沿触发

时钟信号的上升沿或
下降沿，改变状态

什么样的Verilog描述会生成锁存器

只发生在组合逻辑电路中

1、*if...else...*语句没有*else*

```
always @ (*) begin
    if (d_en) q = d;
end
```

2、*case*语句没有*default*

锁存器的危害:

- 使静态时序分析变得非常复杂
- 对毛刺敏感，不能异步复位，上电后处于不确定的状态

```
reg q;
always @ (*) begin
    if (d_en) q2 = d;
    else      q2 = 1'h0;
end
```

```
always @ (*) begin
    case (cnt[1:0])
        2'b00 : q = d1;
        2'b01 : q = d2;
        2'b10 : q = d3;
    endcase
end
```


生成锁存器 (latch) 的示例

```
7   output reg [3:0] led
8   );
9   always @(*) begin
10    if(enable==1'b1)begin
11    if(select==1'b1)led=input_a-input_b;
12    else if(select==1'b0)led=input_a+input_b;
13    else led=0;
14    end
15    else if(enable==1'b0) led=4'b0000;
```

Open Block Design

Generate Block Design

SIMULATION

Run Simulation

RTL ANALYSIS


Open Elaborated Design

Report Methodology

Report DRC

Report Noise

Schematic

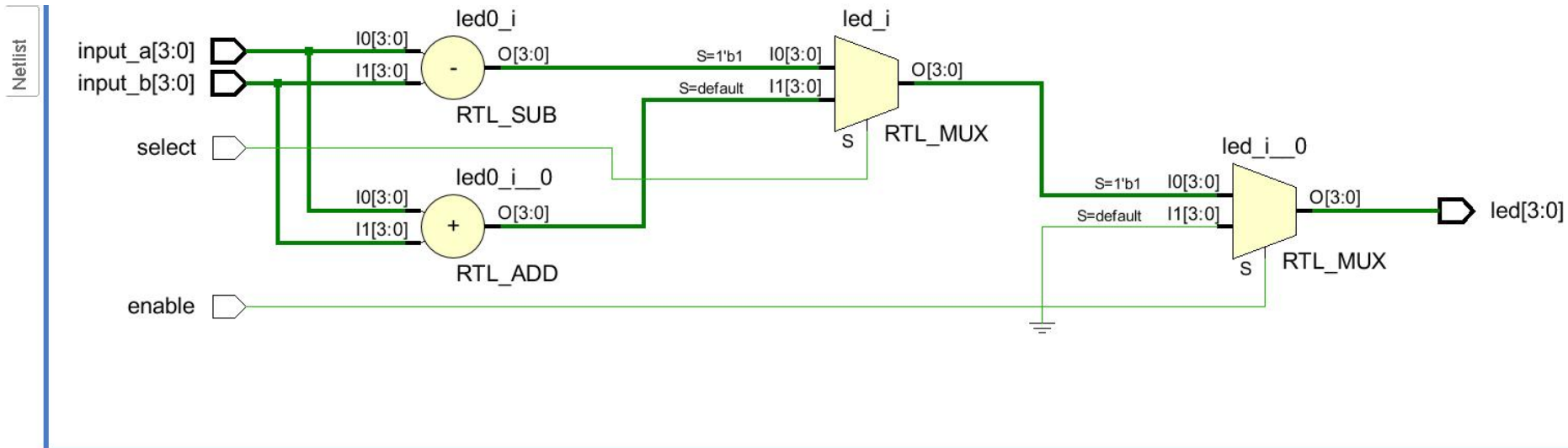

Tcl Console

Messages

Log

Reports

Design Runs

生成锁存器（latch）的示例——续


Project Summary x Schematic x multiplexers.v x testbench.v x Schematic (2) x

C:/VerilogCode/multiplexer/multiplexer.srcs/sources_1/imports/multiplier/multiplexers.v

```
3 module multiplexer (  
4     input  wire enable,  
5     input  wire select,  
6     input  wire [3:0] input_a, input_b,  
7     output reg [3:0] led  
8 );  
9 always @(*) begin  
10     if(enable==1'b1)begin  
11         if(select==1'b1)led=input_a-input_b;  
12 //         else if(select==1'b0)led=input_a+input_b;  
13 //         else led=0;  
14     end  
15     else if(enable==1'b0) led=4'b0000;
```

Schematic (2)

I/O Ports 21 Nets

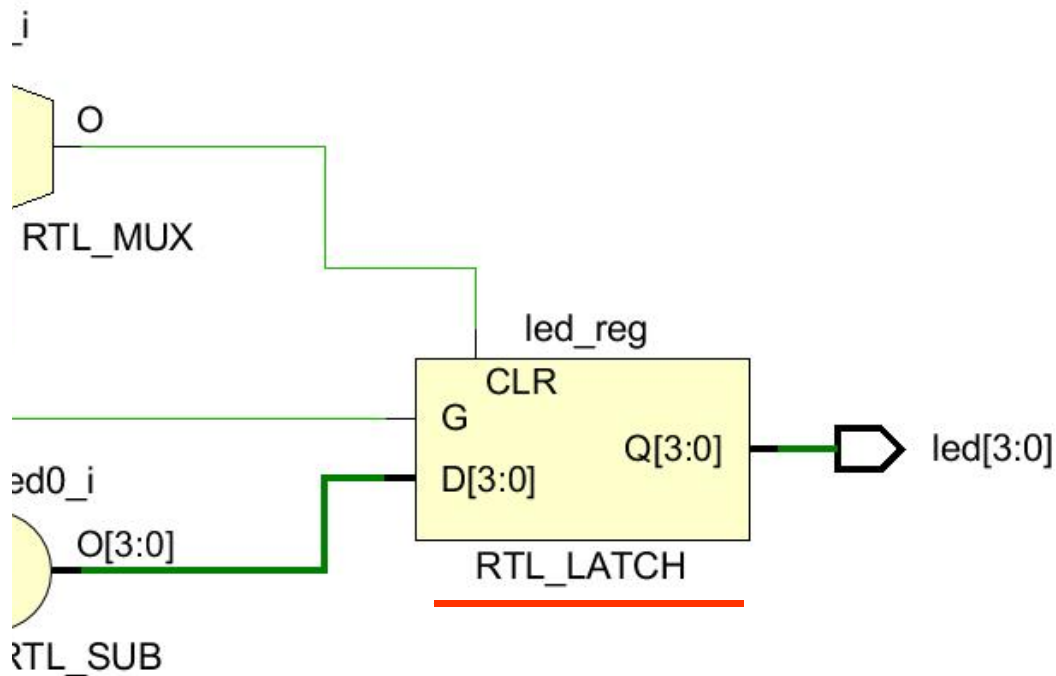


时序逻辑元件

- 锁存器 (Latch)
- 触发器 (Flip-Flop)
- 带附加输入端的边沿触发器
- 触发器类型转换
- 时序逻辑的Verilog描述

(时钟)触发器

 - 受时钟脉冲控制的一种时序逻辑元件，也称时钟触发器。
- 时钟也称同步信号，由时钟脉冲确定状态转换的时刻(何时转换?)
- 由输入信号确定触发器状态转换的方向(如何转换?)
- 将多个触发器的时钟端相连，可以使它们同时动作。




时钟触发器分类

按逻辑功能



SR触发器
D触发器
JK触发器
T触发器
T'触发器

按触发方式

电平触发
边沿触发

 

电平触发方式：时钟信号高电平期间，触发器状态翻转（改变）

  


边沿触发方式：时钟上升沿到来时刻，触发器状态翻转

边沿触发器

- SR触发器
- D触发器
- JK触发器
- T触发器
- 带附加输入端的触发器

边沿触发器——SR触发器

(1) 逻辑符号

 

(3) 次态方程

$$Q_{n+1} = S + \bar{R}Q_n$$

$SR = 0$ (约束条件)

(2) 功能表 (上升沿)

时钟端 CK	输入端 R	输入端 S	现态 Q_n	次态 Q_{n+1}
↑	0	0	0	0
↑	0	0	1	1
↑	0	1	0	1
↑	0	1	1	1
↑	1	0	0	0
↑	1	0	1	0
↑	1	1	0	—
↑	1	1	1	—

(4) 驱动表


Q_n	→	Q_{n+1}	R	S
0	→	0	X	0
0	→	1	0	1
1	→	0	1	0
1	→	1	0	X

可以从功能表推导出来

SR触发器：输入存在约束

边沿触发器——D触发器

(1) 逻辑符号

 

(2) 功能表（上升沿为例）


时钟端 CK	输入端 D	现态 Q_n	次态 Q_{n+1}
↑	0	0	0
↑	0	1	0
↑	1	0	1
↑	1	1	1

(3) 次态方程

$$Q^{n+1} = D$$

时钟触发器的特点

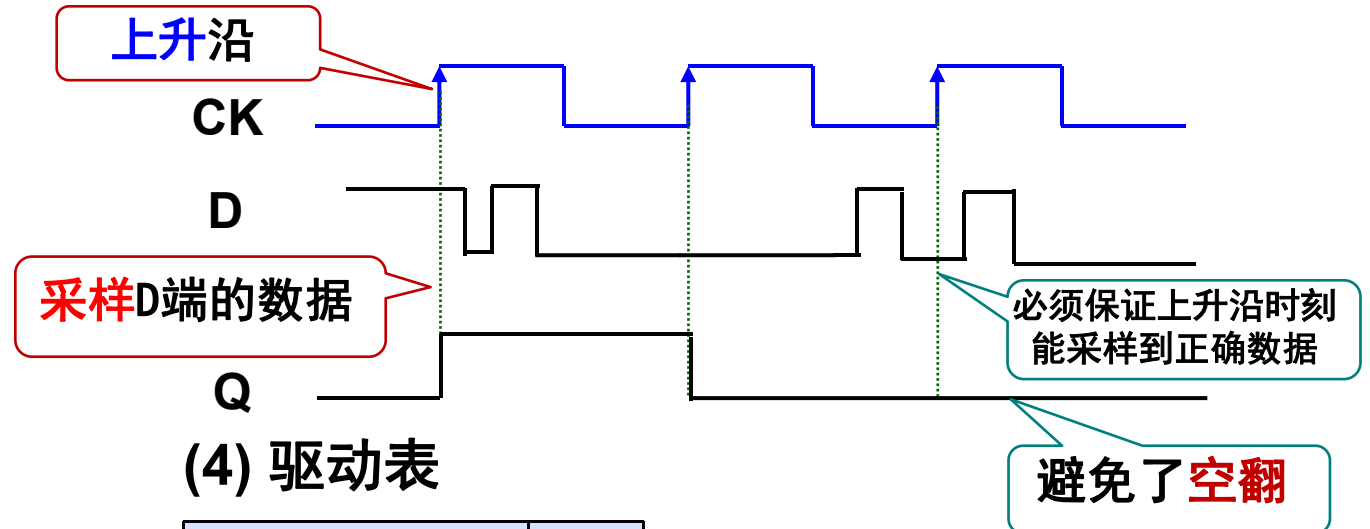- ◆ 由时钟脉冲确定状态转换的时刻(即何时转换?)
- ◆ 由输入信号确定触发器状态转换的方向(即如何转换?)



(4) 驱动表

Q_n	\rightarrow	Q_{n+1}	D
0	\rightarrow	0	0
0	\rightarrow	1	1
1	\rightarrow	0	0
1	\rightarrow	1	1

D触发器的特点:

输入无约束


最简单, 应用最广

用Verilog实现D触发器

```
module VrDff(input CLK, input D, output reg Q);  
    always @ (posedge CLK)  
        Q <= D;  
endmodule
```


边沿触发器——JK触发器

(1) 逻辑符号

 

(2) 功能表（下降沿）

时钟端 CK	输入端 J	输入端 K	现态 Q_n	次态 Q_{n+1}
↓	0	0	0	0
↓	0	0	1	1
↓	0	1	0	0
↓	0	1	1	0
↓	1	0	0	1
↓	1	0	1	1
↓	1	1	0	1
↓	1	1	1	0

功能最全，输入没有约束

保持

置0

置1

翻转

(3) 次态方程 $Q_{n+1} = J \bar{Q}_n + \bar{K} Q_n$


JK Q_n	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1

(4) 驱动表

输入端		次态 Q_{n+1}
J	K	
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	\bar{Q}_n

$Q_n \rightarrow Q_{n+1}$	J	K
0 \rightarrow 0	0	X
0 \rightarrow 1	1	X
1 \rightarrow 0	X	1
1 \rightarrow 1	X	0

边沿触发器—— JK触发器示例

 


时钟边沿触发器

- ◆ 何时转换? ——时钟脉冲有效边沿到来时刻
- ◆ 如何转换? ——输入信号取值确定



输入端		次态
J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	\bar{Q}_n

设初态 $Q=0$ ，请画出 Q 的波形

 

边沿触发器——T触发器

(1) 逻辑符号

  

是JK触发器的特例

(2) 功能表（下降沿）

时钟端 CK	输入端 T	现态 Q_n	次态 Q_{n+1}
↓	0	0	0
↓	0	1	1
↓	1	0	1
↓	1	1	0

保持

翻转

输入端 T	次态 Q_{n+1}
0	Q_n
1	\bar{Q}_n

(3) 次态方程

$$Q_{n+1} = J \bar{Q}_n + \bar{K} Q_n$$


IF $J=K=T$




$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= T \bar{Q}_n + \bar{T} Q_n \\ &= T \oplus Q_n \end{aligned}$$

简单时序电路分析

设初态 $X=0$, $Y=0$, 画出 X,Y 的波形

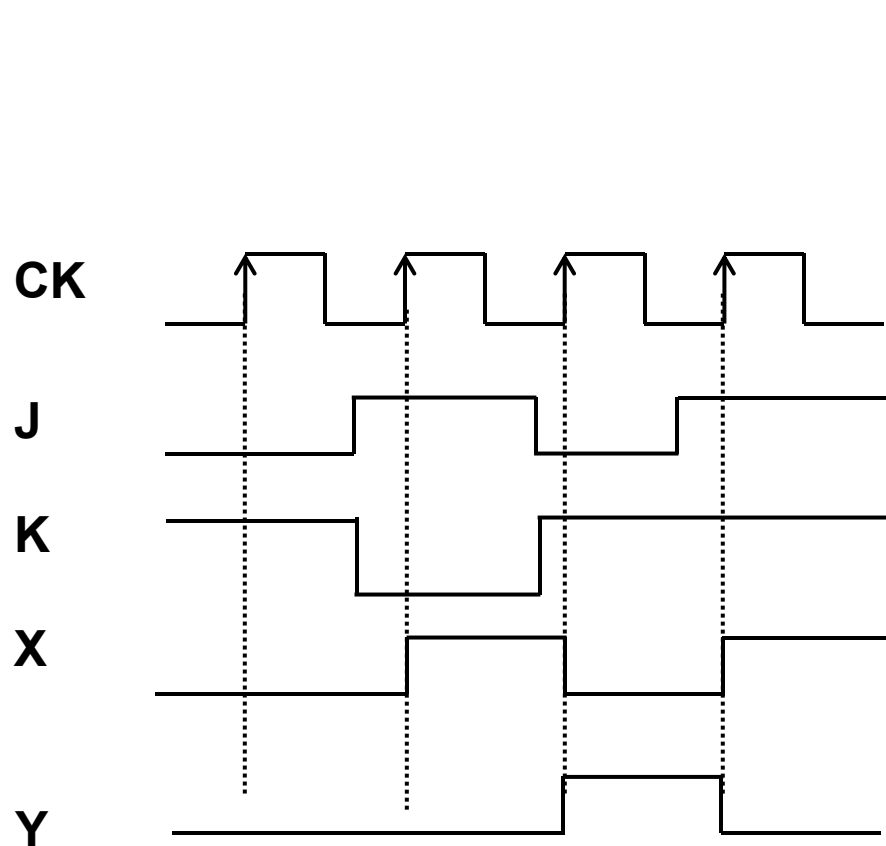


确实可以有延迟

 

输入端		次态
J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$

带附加输入端的边沿触发器

带异步清零端和异步置1端

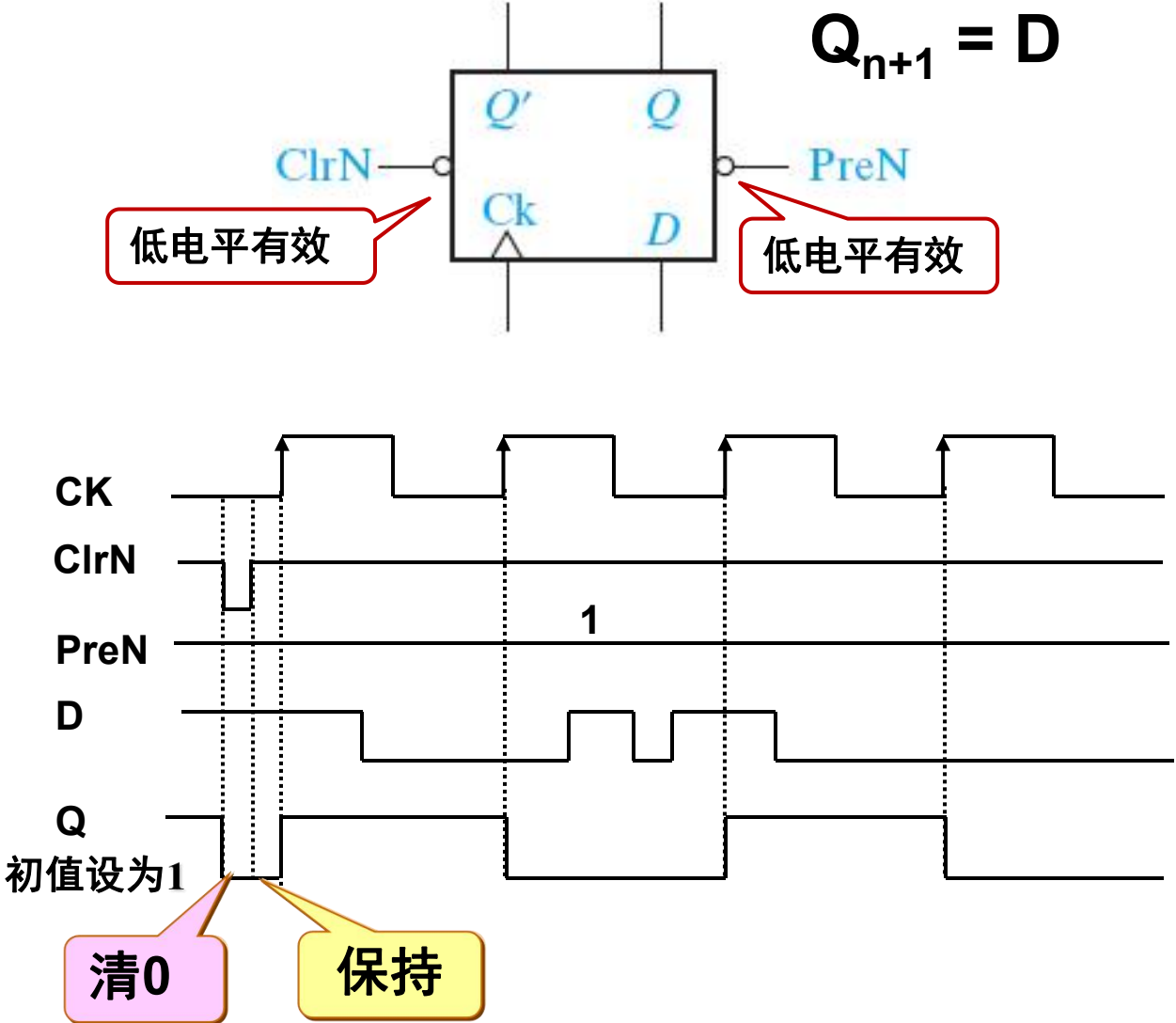

异步：独立于时钟信号
用途：为触发器设置指定状态

时钟端 CK	输入端 D	异步置1端 PreN	异步清零端 ClrN	次态 Q_{n+1}
X	X	0	0	不允许
X	X	0	1	1
X	X	1	0	0
↑	0	1	1	0
↑	1	1	1	1
0,1,↓	X	1	1	Q_n

用Verilog实现带异步清零端的D触发器


```
module VrDffC(input CLK, input CLRN, input D,  
              output reg Q);  
    always @(posedge CLK or posedge CLRN)  
        if (CLRN==1) Q <= 0;  
        else Q <= D;  
endmodule
```

带附加输入端的边沿触发器—续


■ 带时钟使能端

解决方案:

使能端不与时钟端CLK捆绑使用


 


信号给定正确

 

后果: **失去同步性!**

信号给定错误

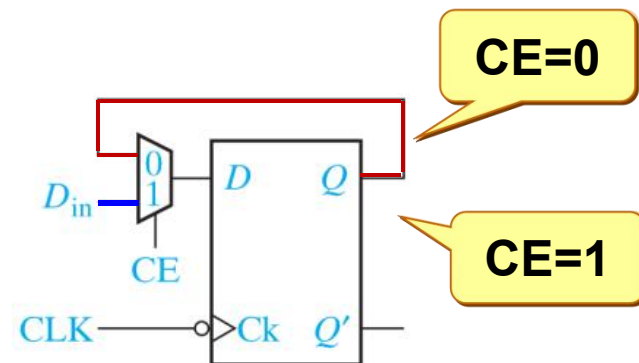 

$$Q_{n+1} = Q_n \cdot CE' + D \cdot CE$$


一般不要让clk做运算，不然实际上是不可控的

带时钟使能端的D触发器

```
module VrDffSE(input CLK, input CE,  
    input D, output reg Q);  
    always @ (posedge CLK)  
        if (CE==1) Q <= D; //时钟使能有效  
        else Q <=0; Q  
endmodule
```


JK触发器的分析实例1

写出下图所示电路的次态方程

 


$$\begin{aligned}Q_{n+1} &= J \bar{Q}_n + \bar{K} Q_n \\&= J \bar{Q}_n \\&= \overline{A Q_n + B \bar{Q}_n \bar{Q}_n} \\&= \overline{A Q_n} \cdot \overline{B \bar{Q}_n \bar{Q}_n} \\&= (\bar{A} + \bar{Q}_n) (\bar{B} + Q_n) \bar{Q}_n \\&= \bar{A} \bar{B} \bar{Q}_n + \bar{B} \bar{Q}_n \\&= \bar{B} \bar{Q}_n\end{aligned}$$

JK触发器的分析实例2


画出Q端波形图

方法1：写出JK触发器的次态方程

 

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= J \bar{Q}_n + \bar{K} Q_n \\ &= (A \oplus B) \bar{Q}_n + Q_n Q_n \\ &= A \oplus B + Q_n \end{aligned}$$

按照次态方程，在每一个时钟下降沿画出Q端波形

 

方法2：在每一个时钟下降沿，计算J和K的取值，从而确定Q端波形

- 第1个↓：J=0, K=1 置0
- 第2个↓：J=0, K=1 置0
- 第3个↓：J=1, K=1 翻转
- 第4个↓：J=0, K=0 保持
- 第5个↓：J=0, K=0 保持

输入端		次态
J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	\bar{Q}_n

三人表决器设计




■少数服从多数，结果为多数人的选择。

真值表

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


A \ BC	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$F=AB+AC+BC$$

   

触发器的应用——存储功能



保存瞬态信号，直到清除为止

 


触发器的应用——分频/计数

- 利用触发器的置0、置1功能，由多个触发器组成分频电路，对输入的时钟信号进行分频。

  例：分析输出 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 与时钟CLK之间的频率关系（R为清零端）



Q_1 对CLK二分频
 Q_2 对CLK四分频
 Q_3 对CLK八分频

 

Q_1 、 Q_2 、 Q_3 输出波形

边沿触发器

- D触发器
- SR触发器
- JK触发器
- T触发器
- 带附加输入端的触发器

边沿触发器——总结

时钟边沿触发器的特点

- ◆ 由时钟脉冲边沿确定状态转换的时刻(即何时转换?)
其余时刻都是保持功能
- ◆ 由输入信号确定触发器状态转换的方向(即如何转换?)

思考：对于一个下降沿触发的JK触发器，如果让它实现保持功能，有几种方法可以做到？

◆ 方法1：

最简单的方法：不给有效的时钟边沿（此时不用考虑J端和K端的信号）

方法

◆ 方法2：

给时钟下降沿，此时触发器的保持功能就必须依靠J端和K端的信号配合才能完成

时序逻辑元件

- 锁存器 (Latch)
- 触发器 (Flip-Flop)
- 带附加输入端的边沿触发器
- 触发器类型转换
- 时序逻辑的Verilog描述

触发器类型转换——代数法

- 用得最多的是JK触发器和D触发器
- 触发器类型可以相互转换（例如，设计中手头没有需要的触发器类型）

■代数法

从次态方程入手

转换方法

- 代数法
- 卡诺图法

1. JK → D、T、SR

(1) JK → D

$$\text{JK: } Q_{n+1} = J \bar{Q}_n + \bar{K} Q_n$$


$$\text{D: } Q_{n+1} = D$$

$$D = J \bar{Q}_n + \bar{K} Q_n$$

$$D(Q_n + \bar{Q}_n) = J \bar{Q}_n + \bar{K} Q_n$$

$$J = f_1(D, Q)$$

$$K = f_2(D, Q)$$

 


$$\begin{cases} J=D \\ \bar{K}=D \quad (K=\bar{D}) \end{cases}$$

触发器类型转换——JK转其他

(2) JK \rightarrow T

$$\left. \begin{array}{l} \text{JK: } Q_{n+1} = J \bar{Q}_n + \bar{K} Q_n \\ \text{T: } Q_{n+1} = T \bar{Q}_n + \bar{T} Q_n \end{array} \right\} \begin{array}{l} J=T \\ K=T \end{array}$$

JK触发器的特例

 

(3) JK \rightarrow SR

$$\text{JK: } Q_{n+1} = J \bar{Q}_n + \bar{K} Q_n$$

$$\begin{aligned} \text{SR: } Q_{n+1} &= S + \bar{R} Q_n = S(Q_n + \bar{Q}_n) + \bar{R} Q_n \\ &= S Q_n + S \bar{Q}_n + \bar{R} Q_n \\ &= S Q_n (R + \bar{R}) + S \bar{Q}_n + \bar{R} Q_n \\ &= R S Q_n + \bar{R} S Q_n + S \bar{Q}_n + \bar{R} Q_n \\ &= \underline{R S Q_n} + S \bar{Q}_n + \bar{R} Q_n \end{aligned}$$


RS=0

$$J = f_1(R, S, Q)$$

$$K = f_2(R, S, Q)$$

$$J=S$$

$$K=R$$

 

触发器类型转换——D转其他


2. $D \rightarrow JK$ 、 T 、 SR

(1) $D \rightarrow JK$

$$\left. \begin{array}{l} \text{JK: } Q_{n+1} = J \bar{Q}_n + \bar{K} Q_n \\ \text{D: } Q_{n+1} = D \end{array} \right\}$$


$$D = f(J, K, Q)$$

$$D = J \bar{Q}_n + \bar{K} Q_n$$

 

 (2) $D \rightarrow T$

$$\left. \begin{array}{l} \text{T: } Q_{n+1} = T \oplus Q_n \\ \text{D: } Q_{n+1} = D \end{array} \right\} D = T \oplus Q_n$$



(3) $D \rightarrow SR$?

触发器类型转换——卡诺图法


□ 卡诺图法

1. $T \rightarrow JK$ 、 D 、 SR

(1) $T \rightarrow JK$


Q_n	\rightarrow	Q_{n+1}	T	J	K
0	\rightarrow	0	0	0	X
0	\rightarrow	1	1	1	X
1	\rightarrow	0	1	X	1
1	\rightarrow	1	0	X	0

$$T = f(J, K, Q)$$

 

$$T = J\bar{Q}_n + KQ_n \rightarrow$$


Q_n	JK			
	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	0

 

(2) $T \rightarrow D$


Q_n	\rightarrow	Q_{n+1}	T	D
0	\rightarrow	0	0	0
0	\rightarrow	1	1	1
1	\rightarrow	0	1	0
1	\rightarrow	1	0	0

$$T = f(D, Q)$$

 

$$T = D \oplus Q_n \rightarrow$$

D	Q_n	
	0	1
0	0	1
1	1	0

 


触发器类型转换——卡诺图法

(3) $T \rightarrow SR$

Q_n	\rightarrow	Q_{n+1}	T	R	S
0	\rightarrow	0	0	X	0
0	\rightarrow	1	1	0	1
1	\rightarrow	0	1	1	0
1	\rightarrow	1	0	0	X

$$T = S\bar{Q}_n + RQ_n$$

RS		00	01	11	10
Q_n	0	0	1	X	0
	1	0	0	X	1

 

2. $SR \rightarrow JK$ 、 D 、 T

时序逻辑元件

- 锁存器 (Latch)
- 触发器 (Flip-Flop)
- 带附加输入端的边沿触发器
- 触发器类型转换
- 时序逻辑的Verilog描述

时序逻辑的Verilog描述

- 时序逻辑电路在逻辑功能上的特点是**任意时刻**输出不仅取决于当时的**输入信号**，还取决于**电路原来的状态**。
- 时序逻辑电路的变化通过时钟沿触发，需要使用**时钟沿触发**的always块描述。
- 用always块描述时序逻辑电路时，用**非阻塞赋值**。

时钟沿触发的always块描述

```
always @ (<敏感信号列表>)  
begin  
    //过程赋值  
    //if-else、case选择语句  
    //for、while等循环块  
end
```

边沿触发： 时钟处在上升沿或下降沿时，语句被执行。

always @(posedge clk) ——时钟上升沿触发

always @(negedge clk) ——时钟下降沿触发

always @(posedge clk or negedge rst_n) 带异步复位的
时钟上升沿触发

非阻塞赋值

块内的赋值语句同时进行：先同时采样，最后一起更新

时序电路特点：输出不会随输入变化而立即变化

■ 非阻塞赋值

```
always @ ( posedge clk )  
begin  
  3 c<= b;  
  5 b<= a;  
  2 a<= d;  
End
```

结果:

a=2, b=5
c=3, d=2

初值:

a=5, b=3
c=10, d=2

■ 非阻塞赋值

```
always @ ( posedge clk )  
begin  
  a<= d;  
  b<= a;  
  c<= b;  
End
```

结果:


a=2, b=5
c=3, d=2

结果与书写的顺序无关
(原因：同步更新)


本质上，在一个时钟沿触发里，a得到d的值，但b得到的是a的旧值，c得到的是b的旧值

JK触发器的Verilog描述

 - 通过时钟沿触发，需要使用**时钟沿触发**的always块描述。
- 用always块描述时序逻辑电路时，用**非阻塞赋值**。



$$Q_{n+1} = J \bar{Q}_n + \bar{K} Q_n$$

 

```
module J_K (
    input    wire clk,
    input    wire j,
    input    wire k,
    input    wire rst,
    output   reg  Q

);

    wire rst_n;

    assign rst_n=~rst;

    always@(posedge clk or negedge rst_n )begin
        if (~rst_n)
            Q <= 1'b0;
        else
            Q <= j&&(~Q) || (~k) &&Q;
        end

endmodule
```

$Q_{n+1} = J \bar{Q}_n + \bar{K} Q_n$

Testbench-时序逻辑



输入端		次态
J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$

```
`timescale 1ns/1ps
```

```
module J_K_sim();
```

```
reg clk;
```

```
reg rst;
```

```
reg j,k;
```

```
wire Q;
```

```
J_K u_J_K(.clk(clk),.rst(rst),.j(j),.k(k),.Q(Q));
```

```
initial begin
```

```
clk=1'b0;j=1'b0;k=1'b1;rst=1'b1;
```

```
#20 rst=1'b0;j=1'b0;k=1'b0;
```

```
#20 j=1'b0;k=1'b1;
```

```
#20 j=1'b1;k=1'b0;
```

```
#20 j=1'b1;k=1'b1;
```

```
end
```

```
always #10 clk=~clk;
```

```
endmodule
```

时序逻辑元件

- 锁存器 (Latch)
- 触发器 (Flip-Flop)
- 带附加输入端的边沿触发器
- 触发器类型转换
- 时序逻辑的Verilog描述