

# Verilog硬件描述语言


实验与创新实践教育中心

# Verilog硬件描述语言

---

- Verilog HDL概述
- 结构化设计与Verilog模块
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和过程块（组合逻辑电路描述）
- 条件语句和条件表达式
- 模块的测试

# 数字设计的发展

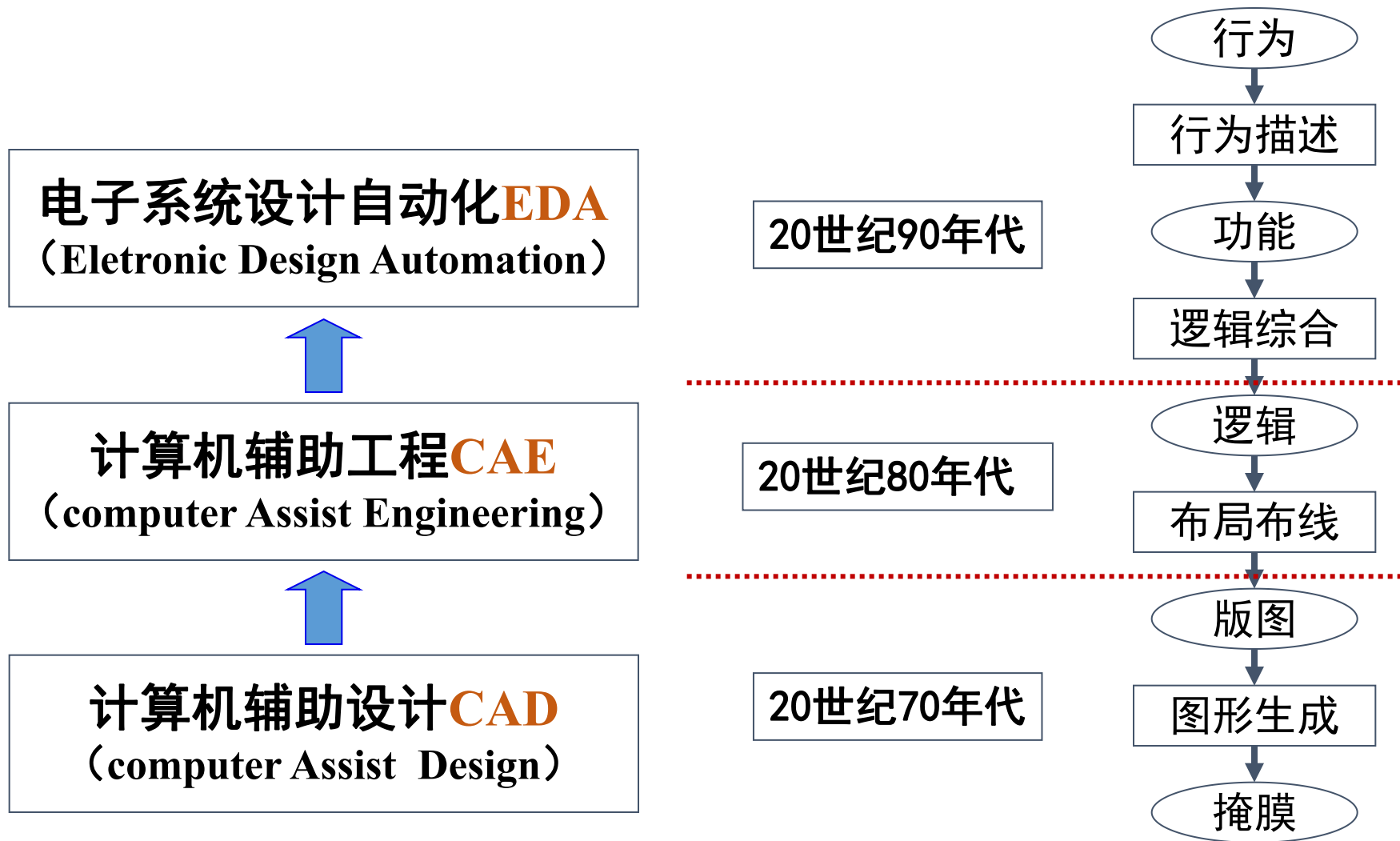


# EDA技术

---

- EDA (Electronic Design Automation) 电子设计自动化
- 以计算机为工具，在EDA软件平台上，用硬件描述语言完成设计文件，然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真，直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。
- **设计者**：从概念、算法、协议等设计电子系统
- **计算机**：电路设计、性能分析到设计出IC版图或PCB版图
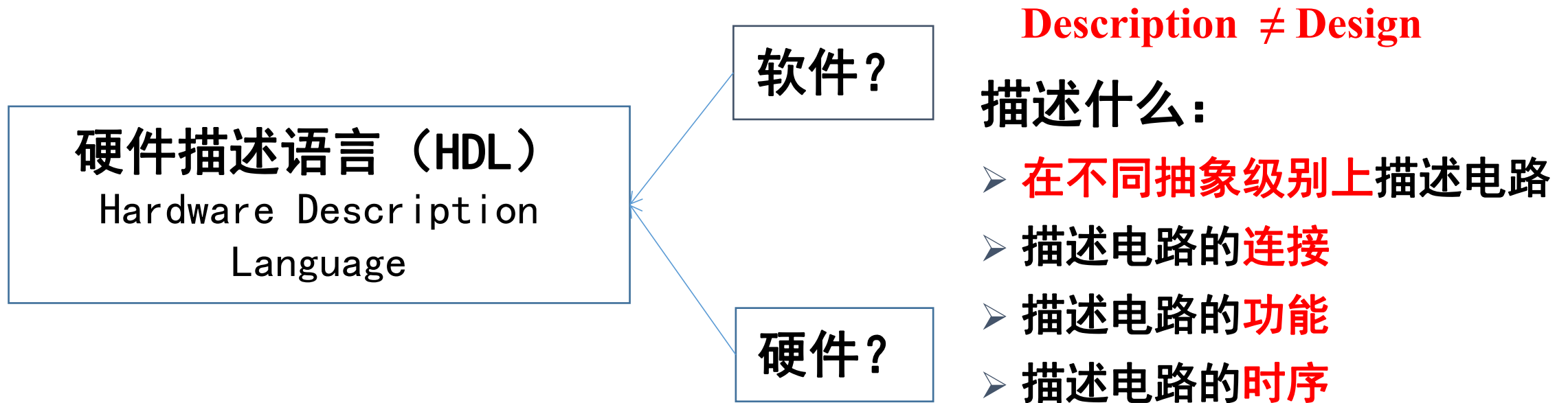
# 什么是硬件描述语言

- 具有特殊结构能够对**硬件**逻辑电路的功能进行**描述**的一种高级编程语言



- Verilog HDL:** 一种硬件描述语言，以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言，可以表示逻辑电路图、逻辑表达式，也可以表示数字逻辑系统所完成的逻辑功能。

# Verilog语言的层次

---

## • 行为描述语言&结构描述语言

---

系统级：

用高级语言结构实现设计模块的外部性能模型；

算法级：

用高级语言结构实现设计算法的模型；

RTL级（寄存器传输级）：

描述数据在寄存器之间流动和如何处理这些数据的模型；

---

门级：

描述逻辑门以及逻辑门之间的连接的模型；

开关级：

描述器件中三极管和存储节点以及它们之间连接的模型。

---


行为级描述

侧重对模块行为功能的  
抽象描述

结构级描述

侧重对模块内部结构实现的  
具体描述

# 设计层次

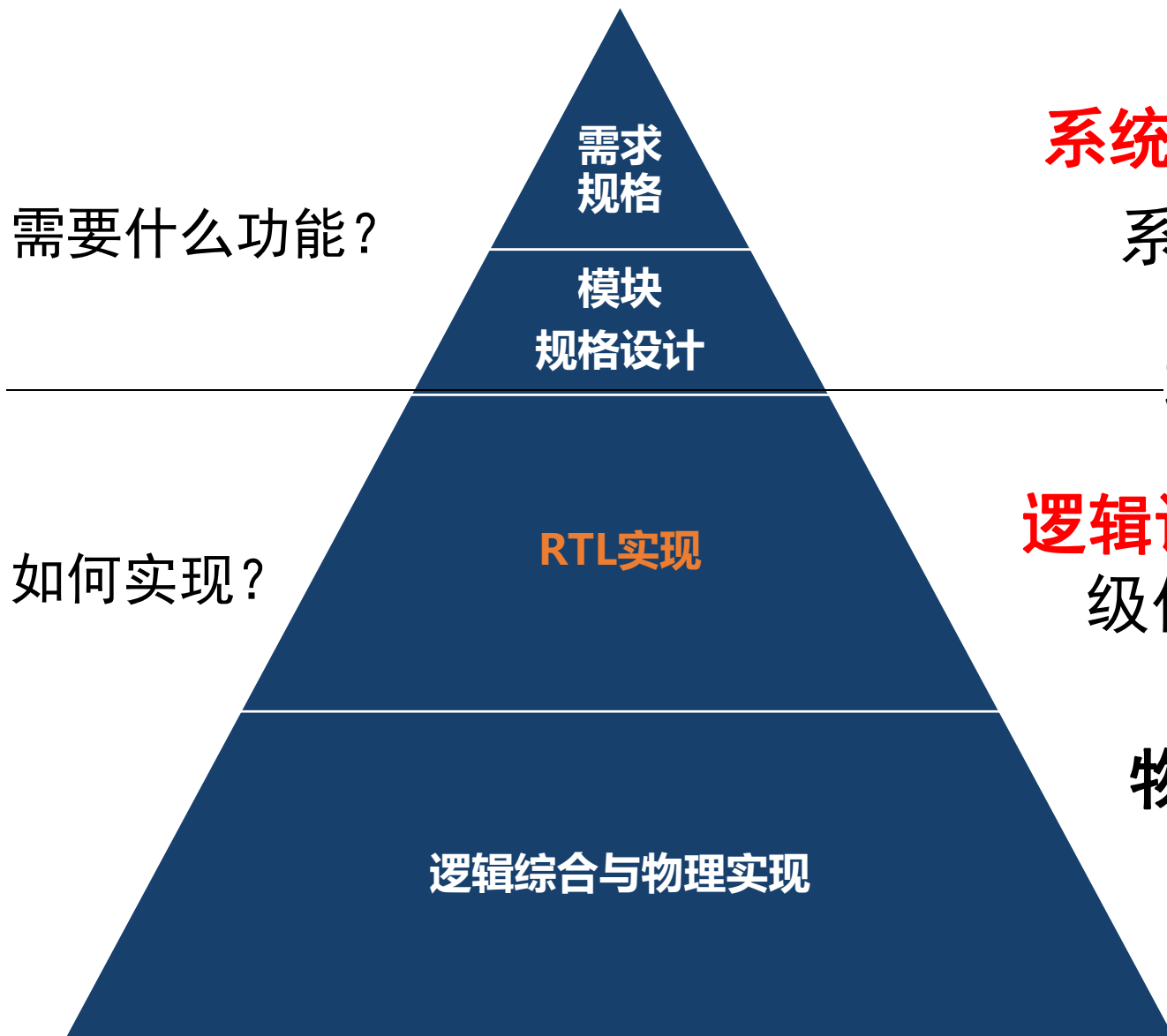

## 系统架构师:

系统级或算法级，描述系统的规格。

验证工程师：对设计好的电路进行验证

**逻辑设计工程师：**使用Verilog RTL级代码，可综合，精确到时钟周期。

## 物理设计工程师:

对门级网表进行布局布线，将其做成实际的芯片。

# 描述方式

```
module decoder_38_struct(  
    input [2:0] data_in,  
    input [2:0] en,  
    output reg[7:0] data_out  
);  
  
    // 内部连线定义  
    wire en_out, en0_out, en1_not;  
  
    // 调用基本库元件  
    not not0(en0_out, en[0]);  
    not not1(en1_out, en[1]);  
    and and0(en_out, en0_out, en1_not, en[2]);  
endmodule
```

## 结构化描述

```
module decoder_38_dataflow(  
    input [2:0] data_in,  
    input [2:0] en,  
    output [7:0] data_out  
);  
  
    assign data_out[5] = data_in[2] && ~data_in[1]  
        && data_in[0];  
    // 或 assign data_out[5] = (data_in == 3'd5);  
  
    // 其他赋值语句  
endmodule
```

## 数据流描述

```
module decoder_38(  
    input [2:0] data_in,  
    input [2:0] en,  
    output reg[7:0] data_out  
);  
  
    always @( * ) begin //非完整实现，需要自行补全其他信号处理  
        case( data_in )  
            3'b000: data_out = 8'b0000_0001;  
            3'b001: data_out = 8'b0000_0010;  
            3'b010: data_out = 8'b0000_0100;  
            3'b011: data_out = 8'b0000_1000;  
            3'b100: data_out = 8'b0001_0000;  
            3'b101: data_out = 8'b0010_0000;  
            3'b110: data_out = 8'b0100_0000;  
            3'b111: data_out = 8'b1000_0000;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

## 行为描述

**结构化描述：**通过调用库中的元件或已设计好的模块来完成设计。

**数据流描述：**主要使用assign连续赋值语句，多用于组合逻辑电路。

**行为描述：**从电路的功能出发，关注逻辑电路输入、输出的因果关系。

即在何种输入条件下产生何种输出，描述的是一种行为特性。

在较复杂的电路设计中，三种描述方法往往混合使用。



# RTL与综合

---

- **综合**：将**HDL语言**、**原理图**等设计输入翻译成由与、或、非等基本逻辑单元组成的门级连接，并根据设计目标和要求优化所生成的逻辑链接，输出**门级网表文件**。
- **RTL级语言**最重要的特性就是可综合。
- 典型的RTL级设计包括：
  - 组合逻辑描述、时序逻辑描述、时钟域描述

# 学生的总结

---

- **Verilog是硬件描述语言**，用语言描述的方式进行电路设计，最终要实现出硬件电路。verilog只是简化了电路设计的工作量，本质上就是设计数字电路，永远绕不开电路这点！
- 评价一个verilog代码的好坏是看最终实现的功能和性能。合理的设计方法是首先理解要设计的电路，也就是把需求转化为数字电路，对电路的结构和连接十分清晰，然后再用verilog表达出这段电路。
- 要理解硬件并行性，**搞清时序关系**，一定要摒弃顺序执行的思维。
- 建议采用“**学、用、查**”方式，Verilog **“用”着“用”着就会了**。

# 初学Verilog的几点提醒

---

要知道 verilog 是硬件描述语言，它应该是用于描述电路的。但是它的语法较为宽松，以致于将其用于描述算法时也能符合语法规则。但是如果这么做 vivado 会不开心，因为这样做出来的电路往往是不可综合的。综合，简单的说就是按照代码中你对你所设计的电路的描述，生成你所期望的电路。但是如果你一开始脑海里就没有过任何电路，你用 verilog 描述了一个算法，然后扔给 vivado: “给爷综!” 那你也太难为人家了。

有的读者可能会疑问：电路是什么呢？怎样才叫设计了一个电路呢？这就回归到数字逻辑设计课程理论课部分的内容了。这么说吧，电路就是由逻辑门，锁存器，触发器，导线等组成的一个。。。呃。。。东西。设计电路，就是画出一张电路图，可以用软件画，也可以在纸上画，或者更随便一点，在脑海里画。在哪里画并不重要，重要的是你设计出来的真的是一个电路，而不是算法。


Verilog语言中只有很少一部分是用于设计电路的

# Verilog硬件描述语言

---


- 概述
- 结构化设计与Verilog模块
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和过程块（组合逻辑电路描述）
- 条件语句和条件表达式
- 模块的测试

# 数字集成电路开发流程

 
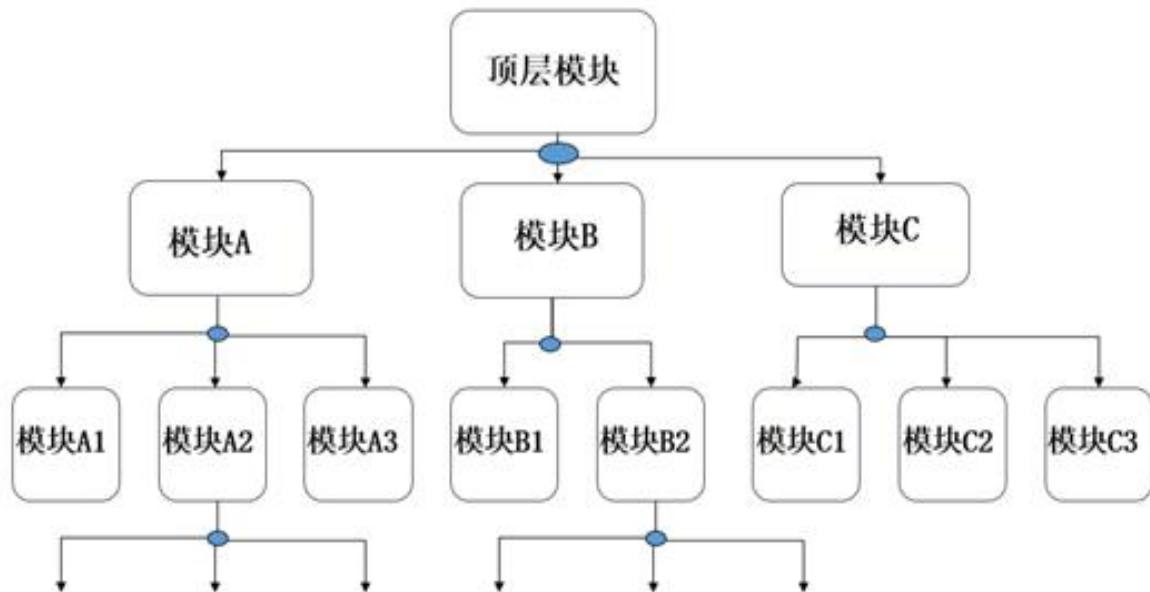
# Verilog的设计方法-自顶向下的结构化设计

- 从顶层模块开始，先确定好顶层模块的输入输出和内部的逻辑功能，然后逐层分解成更小的功能模块，总体的设计步骤就是“**自顶向下、模块划分、逐层细化**”，直到子模块的功能较为纯粹、单一。最终采用Verilog语言直接描述硬件行为，由逻辑综合工具自动完成从HDL到门级电路的转换。



- 模块划分

- 功能说明


描述实现的功能，框图展示系统的输入、输出、功能模块、内部数据通路和重要的控制信号（包括必要的说明）。

- 设计代码



# 设计框图

- 系统的**输入、输出、功能模块及其描述、内部数据通路及重要的控制信号。**

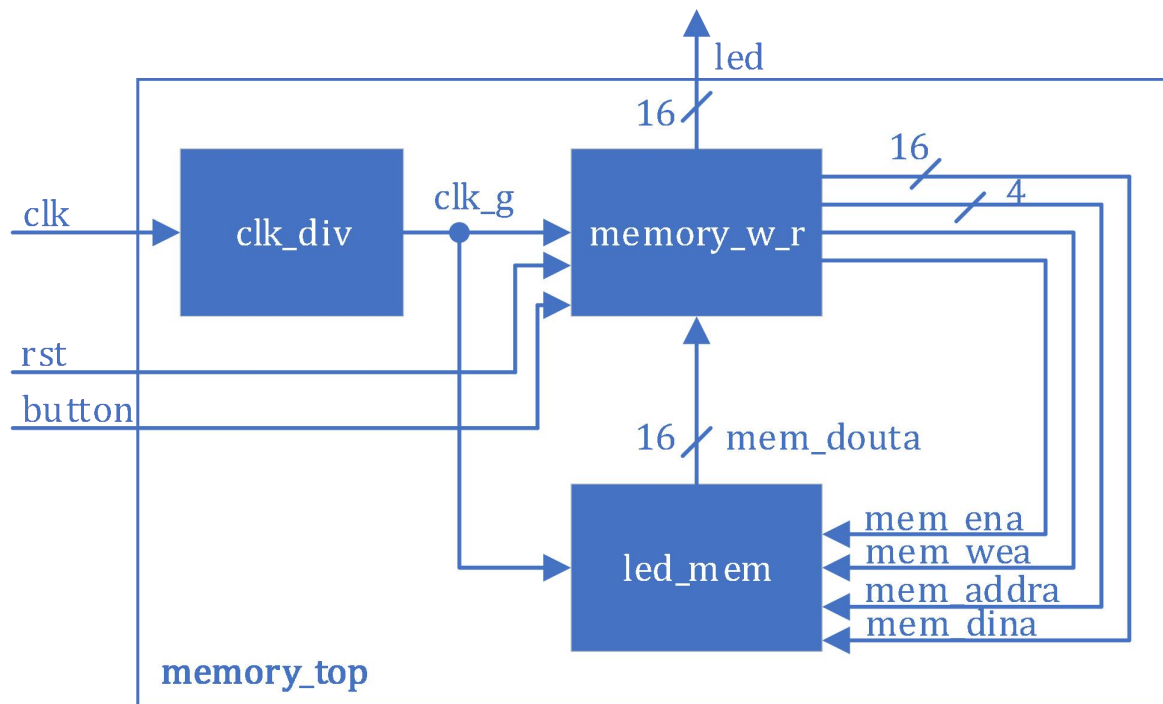


- 系统分为3个模块：
- clk\_div：用于时钟分频；
- led\_mem：用于存储LED灯依次显示的序列；
- memory\_w\_r：用于控制存储器的读写，以及将读取回来的序列显示到LED上；

流水灯系统控制框图

# 从“模块”开始搭电路-模块定义

- Verilog的基本设计单元是模块（module），模块的实例化建立了模块描述的层次，通过模块端口的连接，把下层模块连接到了上层模块中。
- 模块包括接口描述和逻辑功能描述两部分。（电路外特性）
- 模块定义包括4个主要部分（在module和endmodule 之间）

端口定义、I/O说明、内部信号声明和功能定义

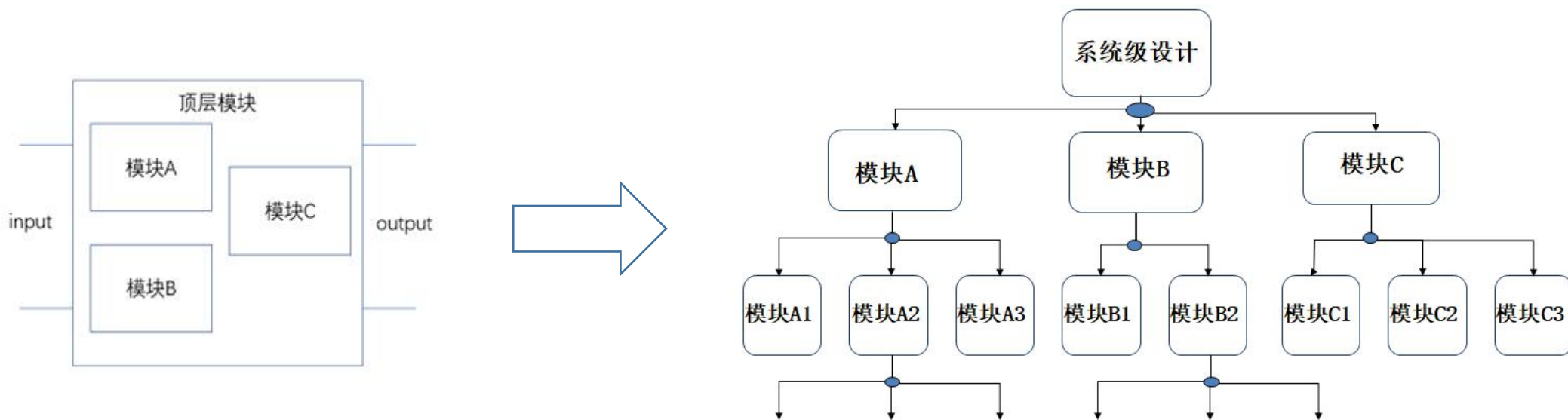



# 从“模块”开始搭电路-模块定义

```
module module_name(  
    input wire [width-1:0] port_name1,  
    input wire [width-1:0] port_name2,  
    output wire/reg [width-1:0] port_name3  
); //在模块名后面的()中做端口定义和I/O说明，行末用逗号而不是分号。
```

//内部信号声明

```
wire [width-1:0] name1;
```

```
reg [width-1:0] name2;
```

//功能定义

//用assign语句和always块描述


```
endmodule
```

```
module some_module (  
    input  wire      clk ,  
    input  wire      rst_n,  
    input  wire      sel  ,  
    input  wire [3:0] addr ,  
    output reg       data  
);  
  
//模块代码  
  
endmodule
```
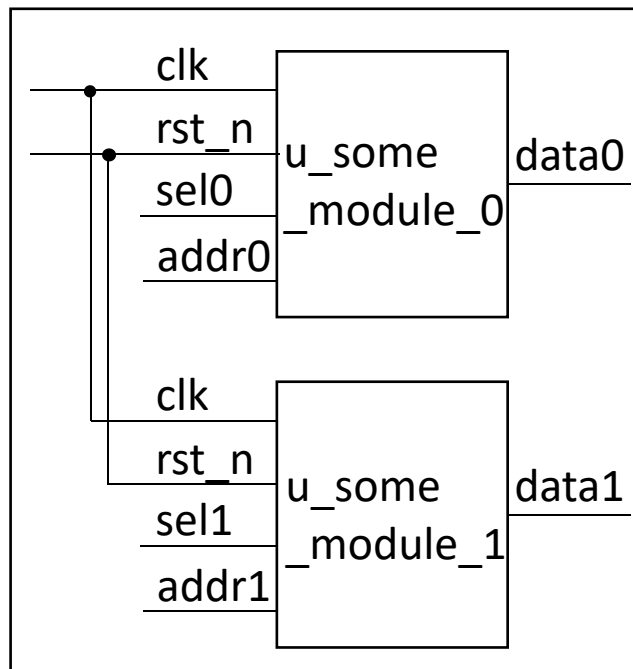
# 从“模块”开始搭电路-模块实例化

- 一个模块在另外一个模块中实例化，等效于实际电路中加入了被实例化的电路。
- 模块实例应用u\_x\_x表示（多次例化用序号0、1、2等表示）；

```
module_name instance_name (  
    .port_name1(data_name1),  
    .port_name2(data_name2),  
    .....);
```



```
wire      sel0 ;  
wire      sel1 ;  
wire [3:0] addr ;  
wire      data0 ;  
wire      data1 ;  
  
some_module u_some_module_0 (  
    .clk      (clk  ),  
    .rst_n    (rst_n),  
    .sel      (sel0 ),  
    .addr     (addr ),  
    .data     (data0)  
);  
  
some_module u_some_module_1 (  
    .clk      (clk  ),  
    .rst_n    (rst_n),  
    .sel      (sel1 ),  
    .addr     (addr ),  
    .data     (data1)  
);
```

# Verilog硬件描述语言

---

- 概述
- 结构化设计与Verilog模块
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和过程块（组合逻辑电路描述）
- 条件语句和条件表达式
- 模块的测试

# 标识符

---

- 赋给对象的唯一名称，可以是字母、数字、下划线和符号“\$”的组合，且首字符只能是字母或者下划线。
- 大小写敏感。
- 注释有两种：
  - 以“/\*”开头，以“\*/”结束。      /\*这是注释\*/
  - 以“//”开头到本行结束。      //这也是注释

# 数据类型

---

- 共有19种数据类型，分为物理数据类型和抽象数据类型
- 物理数据类型：与实际硬件电路有明显的映射关系
  - `wire` (连线型)、`reg` (寄存器型)、`memory` (存储器型) 等
- 抽象数据类型：用于进行辅助设计和验证的数据类型
  - 整型integer、时间型time、实型real、参数型parameter 等
- 数据类型还可分为常量和变量
  - 常量：数字、参数型parameter
  - 变量：`wire` (连线型)、`reg` (寄存器型)、(`memory`) 存储器型等


# 常量—整数

---


- 二进制 (b或B)、十进制 (d或D)、十六进制 (h或H)、八进制 (o或O)
- 表达方式: <位宽><进制><数字>
  - 8'b10101100 // 位宽为8的数的二进制表示, 'b表示二进制
  - 8'ha2 // 位宽为8的数的十六进制表示, 'h表示十六进制
- 没有数字位宽采用默认位宽
  - 由具体的机器系统决定, 但至少32位
- 在<数字>这种描述方式中, 采用默认进制 (十进制)

# 四种数值类型（逻辑值）


- Verilog语言规定了 4种基本的数值类型

 


低电平、逻辑0、“假”、接地

 

高电平、逻辑1、“真”

 

不确定或未知的逻辑状态

 

高阻态（一般情况，电路分析时可看作开路）

# 参数型 (parameter)

---


- 定义格式：
  - `parameter` 参数名1=表达式1, ..., 参数名n=表达式n;
  - `parameter` `length=32, weight=16;` //定义了两个参数
  - 其中:表达式k既可以是常数, 也可以是表达式。
  - 参数定义完后, 程序中所有的参数名将被替换为相应的表达式。
- 属于常量, 常用来定义延迟时间和变量的位宽。
- 在模块或实例引用时, 可通过参数传递改变在被引用模块或实例中已定义的参数。



# wire型

- 硬件电路中元件之间**实际连线**的抽象
  - 如：器件的管脚，内部器件如与非门的输出等。
- 不存贮逻辑值，必须由器件驱动。
- 通常由**assign**进行赋值。

如 **assign**  $q = \sim a$ ;

 

- 当一个wire 类型的信号没有被驱动时，缺省值为Z(高阻)。
- 信号没有定义数据类型时，缺省为 wire 类型。

# reg型

---

- reg型的变量具有状态保存的作用，保持最后一次赋值。
- reg型的变量只能在initial或always过程语句的内部被赋值。
- 在always块内被赋值的每一个信号都必须定义成reg型，综合后常常是寄存器或触发器的输出，但不一定总是这样，比如，采用always块描述的组合逻辑仍然会为综合为组合逻辑的输出。
- reg类型要在电路复位时赋初值，没赋值情况下默认为不定态“X”。
- reg型和wire型的区别：
  - reg型保持最后一次赋值
  - wire型需要持续的驱动

# 数据类型声明

---

**reg** [width-1:0] 变量名1, 变量名2;      //reg型声明

**wire** [width-1:0] 变量名1, 变量名2;      //wire型声明

**parameter** 参数名1=表达式1, 参数名2=表达式2 ;      //参数声明

- 模块中用到的所有信号都必须进行数据类型的声明。
- 在Verilog HDL中变量和参数只要在使用前声明即可。
- 声明变量的数据类型后，不能再更改（不能再次重新声明）。
- 声明后的数据使用时的配对数据必须和声明的类型一致。

# 如何选择正确的数据类型？

- 端口：(input、output)
- 可以由reg或wire连接驱动，但它本身只能驱动wire连接。



- 变量：
- assign赋值语句左侧数据类型，**必须是wire类型**；
- 过程块（always块 或 initial块）中被赋值的左侧数据类型，必须把它声明为reg类型变量。


# 如何选择正确的数据类型？

模块U:

```
module U(  
  output wire Y,  
  input wire A, B);
```

//功能描述

```
endmodule
```

 

顶层模块: module top(  
 端口定义  
);

```
wire y;  
reg a, b;
```

```
U u1(  
  .Y(y),  
  .A(a),  
  .B(b)  
);
```

```
//其他逻辑  
endmodule
```

模块实例化不是参数传递

模块端口与外部信号按照其名字进行连接

# Verilog硬件描述语言

---

- 概述
- 结构化设计与Verilog模块
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和过程块（组合逻辑电路描述）
- 条件语句和循环语句
- 模块的测试

# 运算符

- 按功能分为以下几类：

① 算术运算符      +,           - ,           \* ,           / ,           %

② 逻辑运算符:      && ,      || ,      !

③ 位运算符:      & ,      | ,      ~ ,      ^ ,      ^~

④ 赋值运算符:    = ,      <=

⑤ 关系运算符:    > ,      < ,      >= ,      <=

⑥ 条件运算符:    ? :

⑦ 移位运算符:    << ,    >>

⑧ 拼接运算符:    { }

⑨ 等式运算符:    == ,    != ,    === ,    !==

# 运算符—续

---

- 算术运算符：+，-，\*，/，%
  - 在进行整数的除法运算时，结果要略去小数部分，只取整数部分；
  - 进行取模运算时（%，亦称求余运算符），结果的符号位采用模运算符中第一个操作数的符号。
  - 在进行算术运算时，如有一个操作数为不确定值x，则结果也为不确定值x。
- 逻辑运算符：&&，||，!
  - &&和||是双目运算符，优先级别低于关系运算符，而！高于算术运算符。
- 位运算符：~，|，^，&，^^
  - 在不同长度的数据进行位运算时，系统会自动的将两个数右端对齐，位数少的操作数会在相应的高位补0，两个操作数按位进行操作。



# 运算符—续

- 关系运算符：  $>$  ,  $<$  ,  $>=$  ,  $<=$ 
  - 如果关系运算是假的，则返回值是0，如果关系是真的，则返回值是1。
  - 关系运算符的优先级别低于算数运算符。如：  $a < \text{size} - 1$  等同于  $a < (\text{size} - 1)$
  - 如果某个操作数值不定，则关系是模糊的，返回值是不定值。
- 移位运算符：  $<<$  ,  $>>$ 
  - $a >> n$  其中  $a$  代表要进行移位的操作数， $n$  代表要移几位。这两种移位运算都用0来填补移出的空位。如果操作数已经定义了位宽，则进行移位后操作数改变，但是其位宽不变。
- 拼接运算符：  $\{ \}$ 
  - $\{\text{信号1的某几位}, \text{信号2的某几位}, \dots, \text{信号}n\text{的某几位}\}$  将某些信号的某些为列出来，中间用逗号分开，最后用大括号括起来表示一个整体的信号。在位拼接的表达式中不允许存在没有指明位数的信号。
  - $\{a, b[3:0], w\}$  // 等同于  $\{a, b[3], b[2], b[1], b[0], w\}$

# 运算符—续

- 等式运算符：==, !=, === (全等), !==
  - ==, !=: 操作数中有X或Z时, 结果为X
  - ===, !==: 操作数相同结果为1, 不同为0, 常用于case表达式的判别。

===	0	1	x	z		==	0	1	x	z
0	1	0	0	0		0	1	0	x	x
1	0	1	0	0		1	0	1	x	x
x	0	0	1	0		x	x	x	x	x
z	0	0	0	1		z	x	x	x	x

# 运算符优先级

运算符		优先级
一元运算符最先	! ~	<div>高 优 先 级 别</div> <div>↓</div> <div>低 优 先 级 别</div>
算术运算	* / %	
	+ -	
左移, 右移	<< >>	
关系运算符	< <= > >=	
	= = != == == !=	
位运算符	& ^ ~	
逻辑运算符	&&	
	?:	

# 逻辑门的描述

	Verilog描述	逻辑表达式
与门	$F = A \& B ;$	$F=AB$
或门	$F = A \mid B ;$	$F=A+B$
非门	$F = \sim A ;$	$F=A'$
与非门	$F = \sim (A \& B);$	$F=(AB)'$
或非门	$F = \sim (A \mid B);$	$F=(A+B)'$
与或非门	$F = \sim((A \& B) \mid (C \& D));$	$F=(AB+CD)'$
异或门	$F = (A \wedge B);$ $F = (\sim A \& B) \mid (A \& \sim B);$	$F=A \oplus B$ $F=A'B+AB'$
同或门	$F = (A \wedge \sim B);$ $F = \sim (A \wedge B);$ $F = (\sim A \& \sim B) \mid (A \& B);$	$F=(A \oplus B)'$ $F=A'B'+AB$

# Verilog硬件描述语言

---

- 概述
- 结构化设计与Verilog模块
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和过程块（组合逻辑电路描述）
- 条件语句和循环语句
- 模块的测试

# 赋值语句

---

- 在Verilog中，变量**不能随意赋值**，需要使用**连续赋值语句**或**过程赋值语句**。
- assign称为**连续赋值**；
- 过程块initial或always中的赋值称为**过程赋值**。

# 连续赋值语句

---

- 语法格式: `assign 变量名 (wire类型) =赋值表达式;`

例

```
wire [7:0] a , b , c, d;  
assign a = 8'b00001111;  
assign b = {a[3:0], a[7:4]};  
assign c[3:0] = d[3:0];  
assign d = ~a&b;
```

- 对应到电路中 —> 导线;
- 左侧数据类型必须是wire型数据;
- 描述组合电路, 每条assign赋值语句相当于一个逻辑单元;
- 右侧任何信号的变化都会立即执行该语句一次, 所有右值都是敏感信号;
- 各个assign赋值语句之间是并发的关系;
- 在过程块 (initial/always) 外面 (不能写在过程块中)

# 连续赋值语句

```
wire [7:0] wire_a;  
wire [7:0] wire_b;  
reg [7:0] reg_a;  
wire [7:0] wire_y1;  
wire [7:0] wire_y2;  
wire [7:0] wire_y3;  
wire [7:0] wire_y4;  
wire [7:0] wire_y5;  
wire [7:0] wire_y6;
```

```
assign wire_b = wire_a;  
assign wire_a = reg_a;  
assign wire_y1 = ~wire_a; //取反  
assign wire_y2 = wire_a & wire_b; //与  
assign wire_y3 = wire_a | wire_b; //或  
assign wire_y4 = wire_a ^ wire_b; //异或  
assign wire_y5 = ~(wire_a & wire_b); //与非  
assign wire_y6 = ~(wire_a | wire_b); //或非
```

//一些常用的基础逻辑门



# 过程赋值语句

---

- 只能出现在过程块中（initial/always）；
- 过程赋值语句中：没有关键词“assign”；
- 左侧数据类型必须是reg类型的变量；
- 每条过程赋值语句之间是顺序执行的关系。
- 包括阻塞赋值（运算符=）和非阻塞赋值（运算符<=）

# 阻塞赋值与非阻塞赋值

---

- 阻塞 (Blocking) 赋值方式 (符号 “=”, 如  $b=a;$ )
  - 在同一个 always 块中, 一条阻塞赋值语句如果没有执行结束, 那么该语句后面的语句就不能被执行, 即被 “阻塞”
  - b 的值在赋值语句执行完后立刻就改变;
  - 用在触发事件为电平敏感信号的 always 块中, 描述组合逻辑电路
- 非阻塞赋值 (Non-Blocking) 赋值方式 (符号 “<=”, 如  $b<=a;$ )
  - 用在触发事件为时钟边沿的 always 块中, 描述时序逻辑电路
  - b 的值并不是立刻就改变;

# 过程块

- 过程块有两种：

- always块

- 循环执行。
    - 满足触发条件则执行。
    - 一个模块中有多个always块时，可以并行运行。

```
always @(*)begin  
    sum = a + b;  
    //其他代码  
end
```

- initial块

- 只能执行一次。
    - 不带触发条件。
    - 通常用于仿真模块。

```
initial begin  
    c=1'b0;  
    //其他代码  
end
```

# always块

- 格式如下：

```
always @ (<敏感信号列表>)
```

```
begin
```

```
    //过程赋值
```

```
    //if-else、case选择语句
```

```
    //for、while等循环块
```

```
end
```

```
module reg_adder (  
    input wire [2: 0] a, b,  
    output wire [3: 0] out  
);
```

```
    always @(a or b)
```

```
        sum = a + b; //a或b发生变化，执行
```

```
endmodule
```

- always语句通常带触发条件，触发条件被写在敏感信号列表中，只有当触发条件满足条件或发生变化时，其后的”begin-end”块语句才能执行。
- 敏感信号分为两种：电平敏感、边沿敏感；
- 敏感信号列表中可以有多个信号，用关键字or连接；
- 既可以描述组合逻辑电路也可以描述时序逻辑电路。

# Verilog硬件描述语言

---

- 概述
- 结构化设计与Verilog模块
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和过程块（组合逻辑电路描述）
- 条件语句和条件运算符
- 模块的测试

# 条件语句 (if, case)

---

- 必须在过程块中使用

if语句:

```
if (条件表达式1)
    语句块1;
else if (条件表达式2)
    语句块2;
.....
else
    语句块n;
```

case语句:

```
case (条件表达式)
    分支1: 语句块1;
    分支2: 语句块2;
    .....
    default: 语句块n;
endcase
```

语句块超过1条语句使用begin...end

# 条件语句if...else与case的区别


- if生成的电路是串行，是有优先级的编码逻辑；

```
always @ * begin
    if(sela)
        q = a;
    else if(selb)
        q = b;
    else
        q = c;
end
```

- case生成的电路是并行的，各种判定情况的优先级相同。

```
always @ * begin
    case(sel)
        2'b00: q = a;
        2'b01: q = b;
        default: q = c;
    endcase
end
```

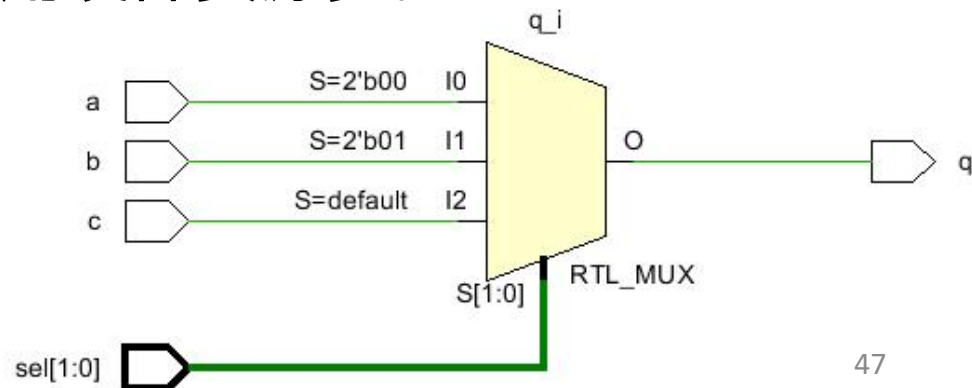- if生成的电路延时较大，占用硬件资源少；
- case生成的电路延时短，占用硬件资源多。




# 条件运算符

- $\langle \text{条件表达式} \rangle ? \langle \text{条件为真} \rangle : \langle \text{条件为假} \rangle ;$

```
assign q = (sela==1'b1)?a:((selb==1'b1)?b:c);
```
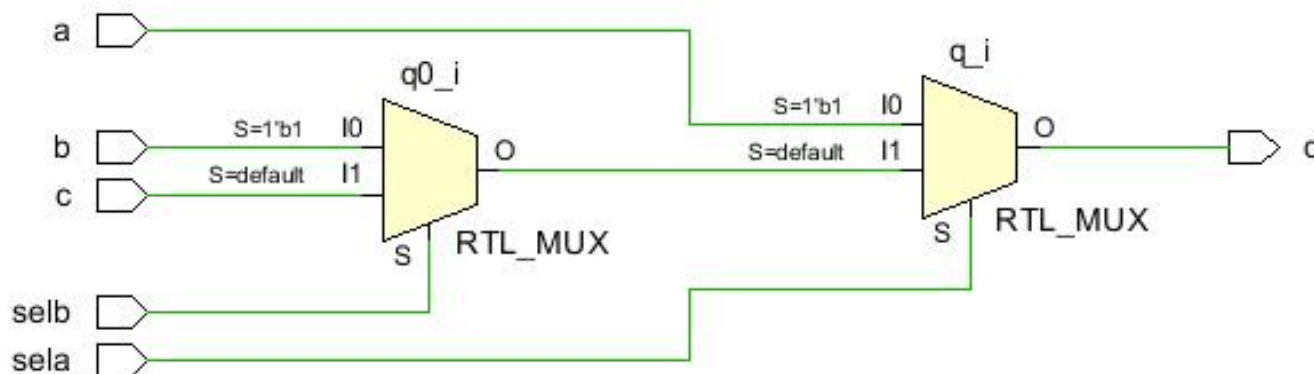
```
always @ * begin
    if(sela)
        q = a;
    else if(selb)
        q = b;
    else
        q = c;
end
```





# 组合逻辑的Verilog描述-always块

- 使用触发事件为**电平敏感信号**的always块
- 使用always块描述组合逻辑电路时，需用**阻塞赋值**
- 将always模块中使用到的**所有**输入信号和条件判断信号都列在敏感信号列表中（建议使用\*）

```
//3-8译码器
always @ (*) begin
    if (enable) begin
        case (switch)
            3'h0 : decoder_38 = 8'hfe;
            3'h1 : decoder_38 = 8'hfd;
            3'h2 : decoder_38 = 8'hfb;
            3'h3 : decoder_38 = 8'hf7;
            3'h4 : decoder_38 = 8'hef;
            3'h5 : decoder_38 = 8'hdf;
            3'h6 : decoder_38 = 8'hbf;
            3'h7 : decoder_38 = 8'h7f;
            default : decoder_38 = 8'hff;
        endcase
    end
else decoder_38 = 8'hff;
end
```

# 组合逻辑的Verilog描述

---

- 组合逻辑电路是任意时刻的输出**仅取决于该时刻的输入**，与电路原来状态无关，电路中**不包含记忆（存储）元件**。
- 通常采用两种常用RTL 级方式来描述组合逻辑电路行为。

**使用**assign**关键字描述的赋值语句**

**使用触发事件为电平敏感信号的**always**块**

# Verilog硬件描述语言


---

- 概述
- 结构化设计与Verilog模块
- 标识符和数据类型
- 运算符及表达式
- 赋值语句和过程块（组合逻辑电路描述）
- 条件语句和条件运算符
- 模块的测试
 
# Testbench

---

- 测试平台 (test bench) 是一个无输入，有输出的顶层调用模块。
- 一个简单的测试平台包括：
  - 产生激励信号；
  - 实例化待测模块，并将激励信号加入到待测模块中。



# Testbench-组合逻辑


```
`timescale 1ns/1ps //1ns表示延时单位, 1ps表示时间精度
module decoder_38_sim();
    reg [2:0] data_in;    // 3位二进制输入
    reg [2:0] en;        // 3位控制信号输入
    wire [7:0] data_out;  // 8位输出

    decoder_38 d_38(
        .data_in(data_in),    // 结合自己的实现完成实例化
        .en(en),
        .data_out(data_out)
    );

    initial
    begin
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b000; end // 构造输入激励信号
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b001; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b010; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b011; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b100; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b101; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b110; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b111; end
        #5 begin en = 3'b101; data_in = 3'b000; end //使能端无效
        #5 $stop ; // 立即结束仿真
    end
endmodule
```

- 仿真模块没有输入、输出端口
- 激励信号数据类型要求为`reg`，以便保持激励值不变，直至执行到下一跳激励语句为止
- 输出信号数据类型要求为`wire`，以便能随时跟踪激励信号的变化
- `initial`块只能执行一次，不带触发条件。

# 仿真分析

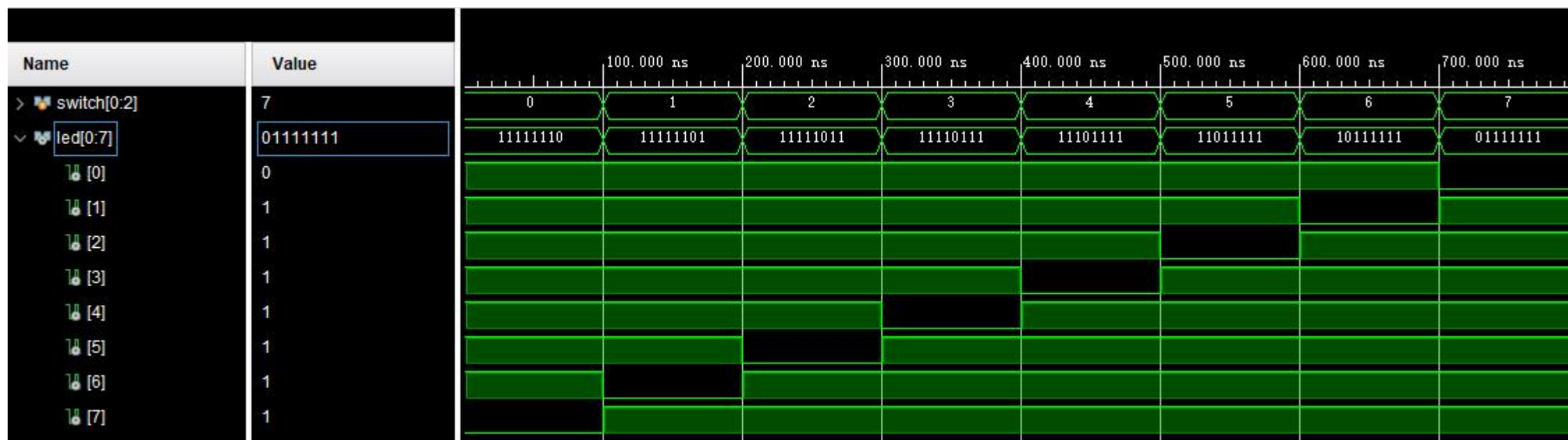

100ns时，switch 信号由1'b000变为1'b001，led输出为8'b11111110(低电平有效)；  
200ns时，switch 信号由1'b001变为1'b010，led输出为8'b11111101(低电平有效)；  
.....  
700ns时，switch 信号由1'b110变为1'b111，led输出为8'b11111110(低电平有效)；

# 小结

---

- Verilog语言概述
  - 行为级描述、结构级描述
  - RTL与可综合
- 模块定义与模块实例化
- 组合逻辑的Verilog描述
- Testbench模块