 




# 实验一 问题



HITSZ 实验与创新实践教育中心  
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ



# 文件结构

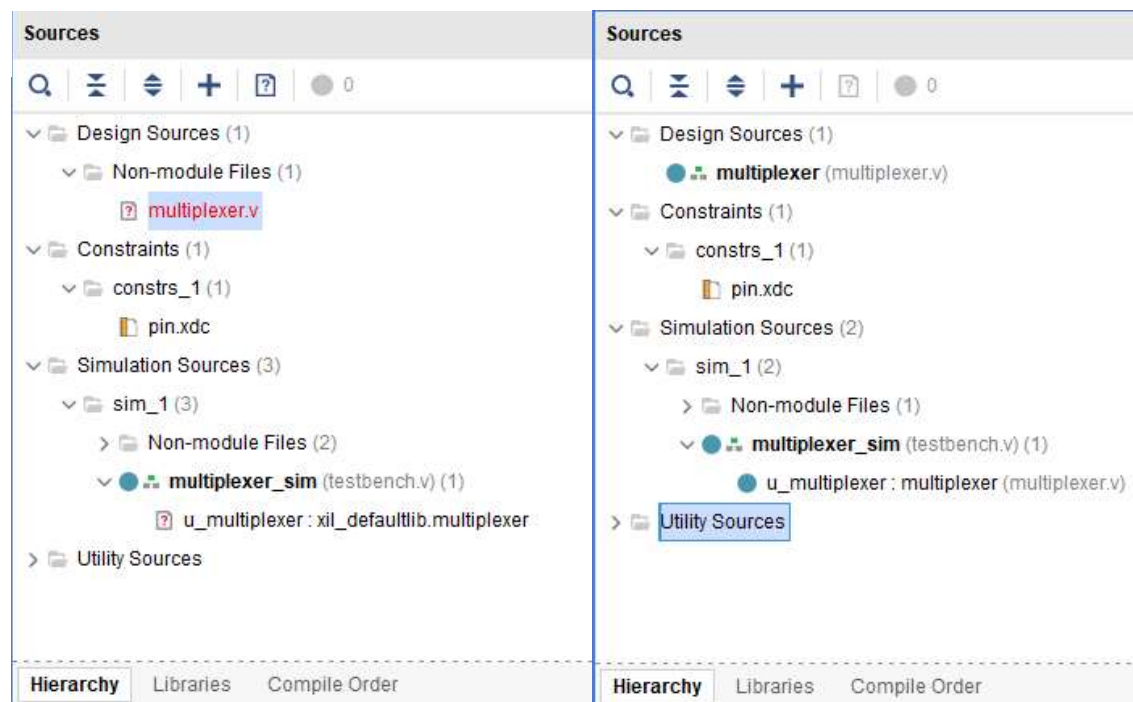 


# 错误提示

## ❑ 语法错误提示

```
en0 = (en | 8'hfe);  
assign en1 = (en | 8'hfd);  
assign en2 = (en | 8'hdf);  
assign en3 = (en | 8'hdf);  
assign en4 = (en | 8'hdf);  
assign en5 = (en | 8'hdf);  
assign en6 = (en | 8'hbf);  
assign en7 = (en | 8'h7f);
```

Error: Syntax error near "=".  
Error: en0 is an unknown type

## ❑ Messages窗口

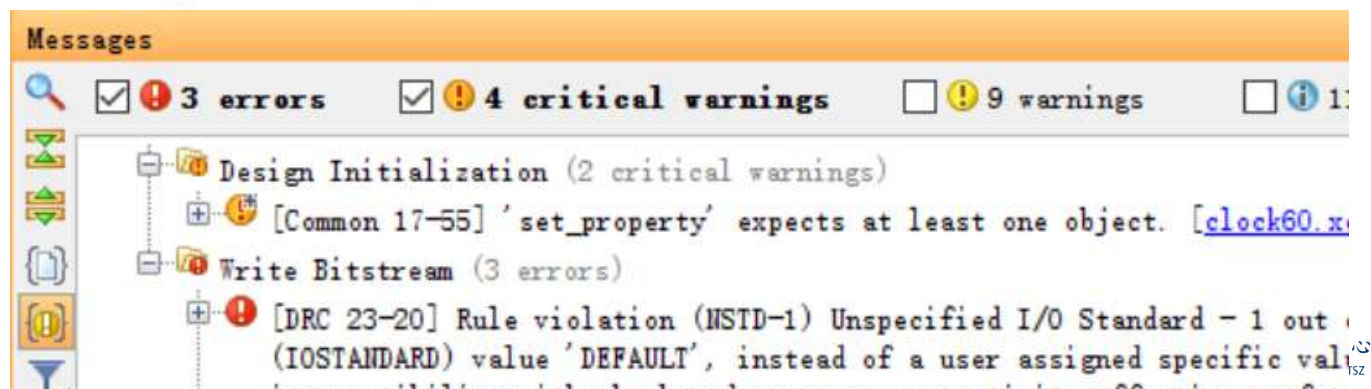

 
# 实验二 寄存器文件设计

薛睿



HITSZ 实验与创新实践教育中心  
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ





# 实验目的

---

- ❑ 运用Verilog语言描述时序逻辑电路，理解仿真波形
- ❑ 掌握约束文件、仿真文件的编写

# 实验内容 - 题目1: D触发器

## ◆ 实现异步复位、同步使能的D触发器；完成仿真、下板测试

 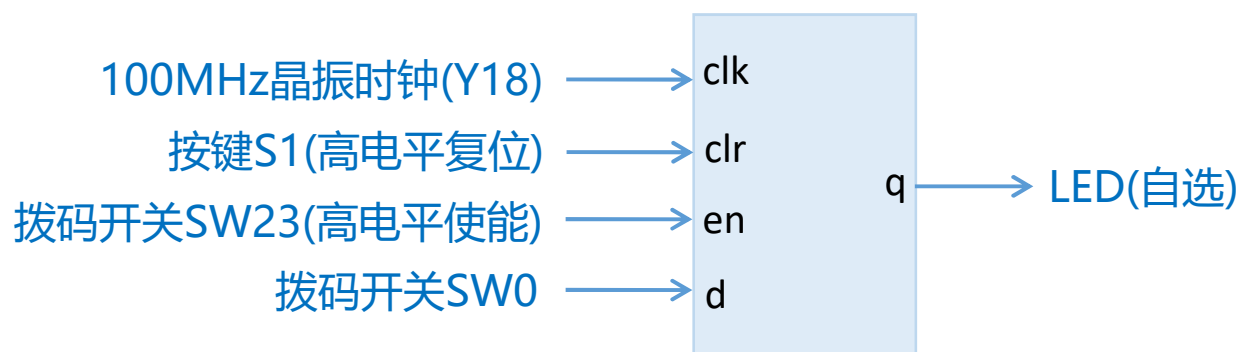


按键接地，默认低电平，按下时高电平

## ◆ 要求：

- 编写仿真文件，需覆盖写入(跟随)、读取(保持)、清零(复位)3种情况
- 下板测试，独立设计测试步骤，需验证写入、读取、清零3种状态

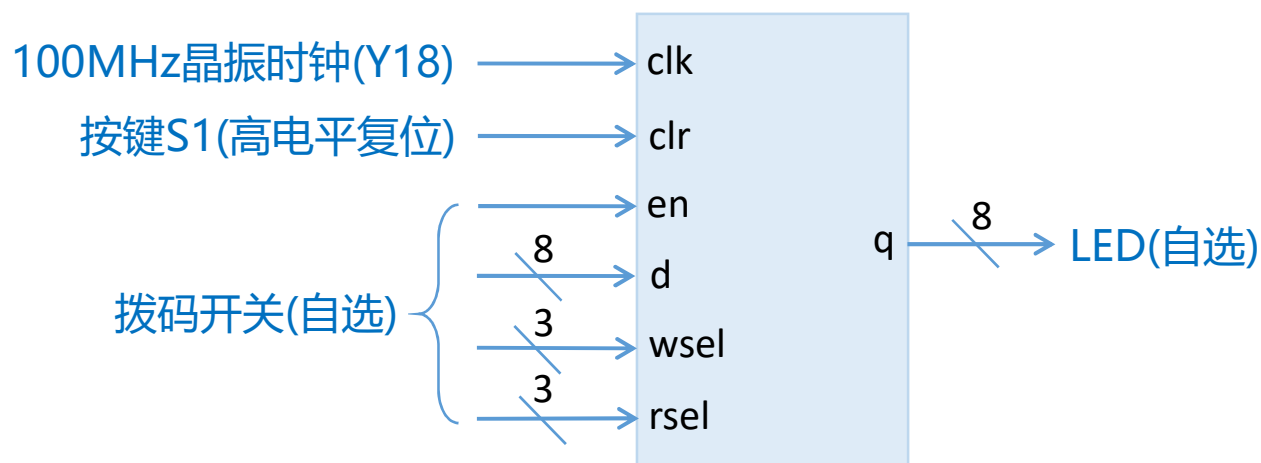
## 实验内容 - 题目2: 8位寄存器堆

- ◆ 将D触发器位宽扩展成8位，用8个8位D触发器加上译码器、多路选择器，实现8个8位寄存器组成的寄存器堆


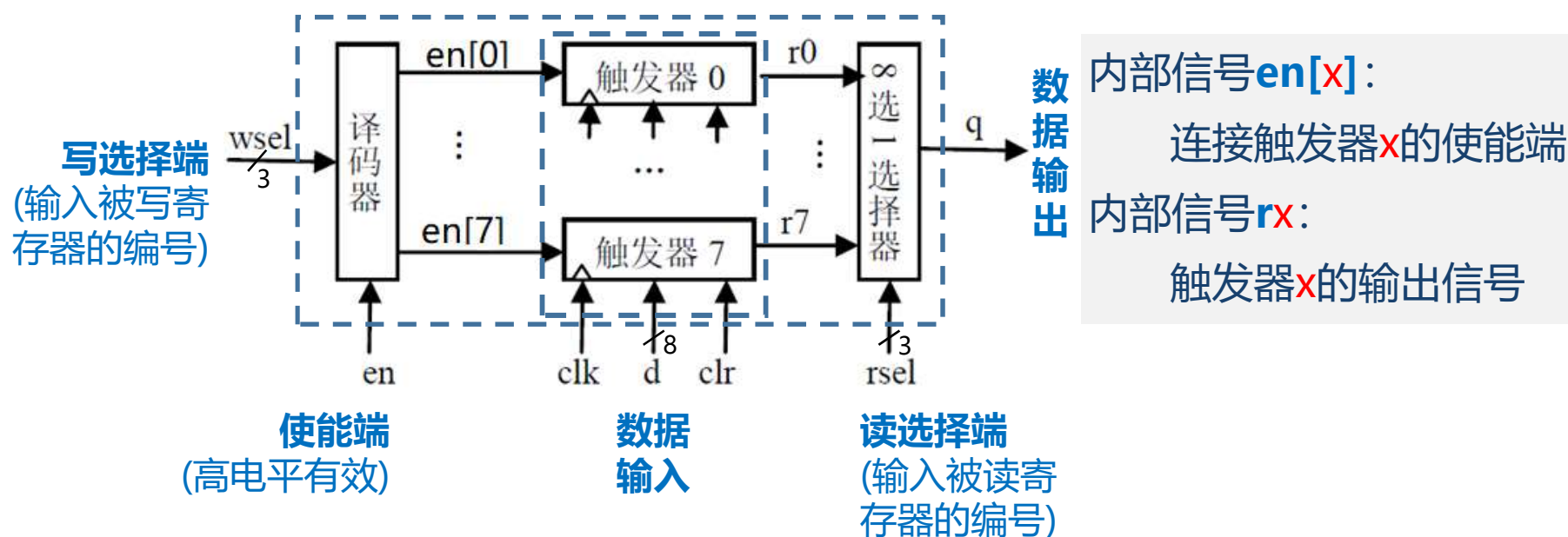
## 实验原理 - 寄存器堆 (Register File)

- ◆ 寄存器堆/文件 = 一组寄存器 + 读写控制电路，是CPU的核心部件之一
- ◆ 基本功能：读/写某个指定的寄存器





## 其他要求

- ❑ 1个文件只定义1个module、module名应与文件名一致
- ❑ 寄存器堆的实现：
  - ❑ 8位D触发器和寄存器堆各一个module，其他module不限
  - ❑ 按电路结构图，通过实例化8位D触发器实现
- ❑ 时钟clk使用上升沿posedge触发，工程中时钟很少用negedge触发
- ❑ 按键开关：一般按一下再马上抬起即可，不需长按！！！！
- ❑ 所有实验中未注明的细节可自行决定

# 实验步骤

---

## D触发器 / 8位寄存器堆

- ① 创建工程，工程名为dff / reg8file
- ② 编写并添加设计文件dff.v / reg8file.v
- ③ 根据仿真分析要求，编写并添加仿真文件testbench.v
- ④ 编写并添加约束文件，并综合实现，生成比特流
- ⑤ 将生成的比特流下载到开发板验证

# Testbench-组合逻辑

```
`timescale 1ns/1ps //1ns表示延时单位, 1ps表示时间精度

module decoder_38_sim();
    reg [2:0] data_in; //3位二进制输入
    reg [2:0] en; //3位使能信号
    wire [7:0] data_out; //8位二进制输出

    decoder_38 u_decoder_38 (
        .data_in(data_in),
        .en(en),
        .data_out(data_out)
    );

    initial begin
        begin en = 3'b100; data_in = 3'b000; end //构造输入激励信号
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b001; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b010; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b011; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b100; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b101; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b110; end
        #5 begin en = 3'b100; data_in = 3'b111; end
        #5 begin en = 3'b000; data_in = 3'b000; end //使能端无效
        #5 begin en = 3'b101; data_in = 3'b111; end //使能端无效
        #5 $stop; //立即结束仿真
    end
endmodule
```

- 仿真模块没有输入、输出端口
- 激励信号数据类型要求为 **reg**，以便保持激励值不变，直至执行到下一跳激励语句为止
- 输出信号数据类型要求为 **wire**，以便能随时跟踪激励信号的变化
- 实例化设计模块
- **initial**块只能执行一次，不带触发条件。

# 时钟信号的仿真

时间单位

```
`timescale 1ns/1ps

module testbench (
);

reg clk;


initial begin
    clk = 0;
end

always #5 clk = ~clk;

endmodule
```

5个时间单位

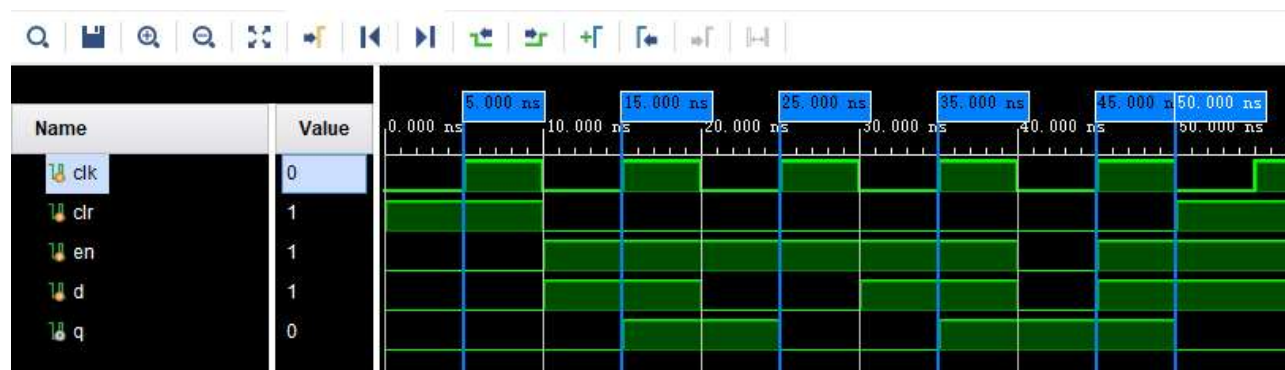- 定义reg型变量的时钟信号clk
- 在initial块初始化clk为0
  - 或定义时初始化 ( `reg clk = 0;` // 仅限仿真 )
- 在always块中，周期性令clk信号翻转



每5ns翻转一次，即周期为10ns，故clk频率为100MHz

# 课后作业

- always 块被触发时信号取的什么时刻的值
  - 编写testbench对所给代码进行仿真
  - 结合波形分析做出回答

```
always @(posedge clk)
begin
    if(rst)
        a <= 8'd0;
    else
        a <= 8'd2;
end
```

```
always@(posedge clk)
begin
    if(rst)
        b <= 8'd0;
    else if(a == 8'd2)
        b <= 8'd3;
end
```

```
always@(posedge clk)
begin
    if(rst)
        c <= 8'd0;
    else if(b == 8'd3)
        c <= 8'd4;
end
```

# 验收&提交要求

## □ 课上检查

① D触发器仿真、上板验证，检查内容：

写入/跟随、读取/保持、清零/复位

② 寄存器堆上板验证，检查内容：

先向2个不同编号的寄存器写入2个随机数据，再按写入顺序读取

## □ 课后提交

□ 寄存器堆仿真波形分析、代码、RTL 分析和综合后原理图截图

□ 课后作业的仿真分析说明

# 验收&提交要求


---

- 提交时间： **详见作业提交系统**
- 提交格式： **学号\_姓名.zip**
- 注意：如有雷同， **雷同者均0分！**
 
# 开始实验



HITSZ 实验与创新实践教育中心  
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ





 
# 时序逻辑电路的Verilog描述



HITSZ 实验与创新实践教育中心  
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ



## 时钟沿触发的always块描述

---

```
always @ (<敏感信号列表>)  
begin  
    //过程赋值  
    //if-else、case选择语句  
    //for、while等循环块  
end
```

**边沿触发：**时钟处在上升沿或下降沿时，语句被执行。

always @( **posedge** clk ) ——时钟上升沿触发

always @( **negedge** clk ) ——时钟下降沿触发

always @( **posedge** clk or **negedge** rst\_n ) 带异步  
复位的时钟上升沿触发

## 用Verilog实现带异步清零端的D触发器

---

```
module VrDffC(input CLK, input CLR, input D,  
              output reg Q);  
    always @ (posedge CLK or posedge CLR)  
        if (CLR==1) Q <= 0;  
        else Q <= D;  
endmodule
```


## 带时钟使能端和同步置位D触发器

```
module VrDffSE(input CLK, input S, input CE,  
                input D, output reg Q);  
  
    always @ (posedge CLK)  
        if (S==1) Q <= 1;  
        else if (CE==1) Q <= D;  
        else Q <= 0;  
  
endmodule
```
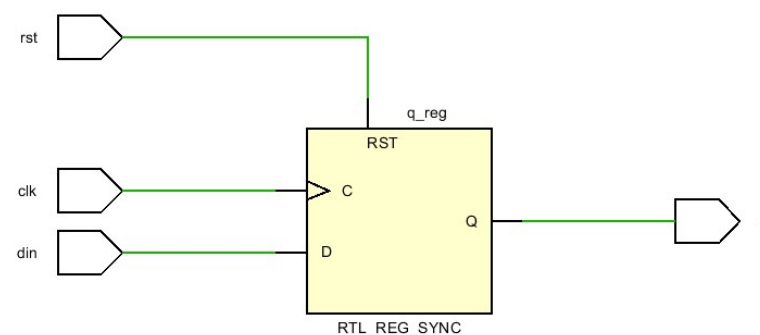
# 时序逻辑的Verilog描述

- 时序逻辑电路的变化通过时钟沿触发，需要使用**时钟沿触发**的always块描述。
- 用always块描述时序逻辑电路时，用**非阻塞赋值**。


```
//带同步复位的D触发器
module dff_r(
    input    wire    clk,
    input    wire    rst,
    input    wire    din,
    output   reg     q
);
    always@ (posedge clk) begin
        if(rst)    q <= 1'b0;
        else      q <= din;
    end
endmodule
```


 
# 模块实例化




HITSZ 实验与创新实践教育中心  
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ


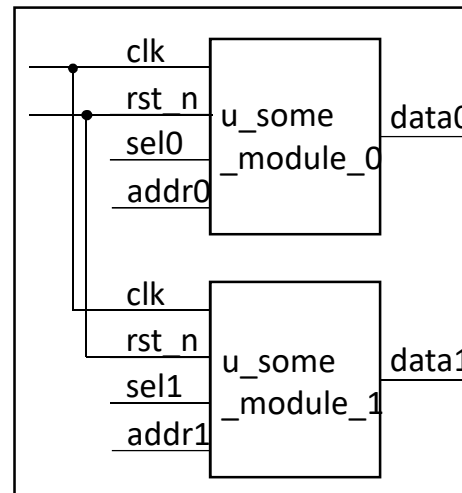
# 从“模块”开始搭电路-模块实例化

- 一个模块在另外一个模块中实例化，等效于实际电路中加入了被实例化的电路。
- 模块实例用u\_x\_x表示（多次实例化用序号0、1、2等表示）；

```
module_name instance_name(  
  .port_name1(data_name1),  
  .port_name2(data_name2),  
  .....);
```





```
wire      sel0 ;
wire      sel1 ;
wire [3:0] addr ;
wire      data0;
wire      data1;

some_module u_some_module_0 (
    .clk      (clk      ),
    .rst_n    (rst_n    ),
    .sel      (sel0     ),
    .addr     (addr     ),
    .data     (data0)
);

some_module u_some_module_1 (
    .clk      (clk      ),
    .rst_n    (rst_n    ),
    .sel      (sel1     ),
    .addr     (addr     ),
    .data     (data1)
);
```
 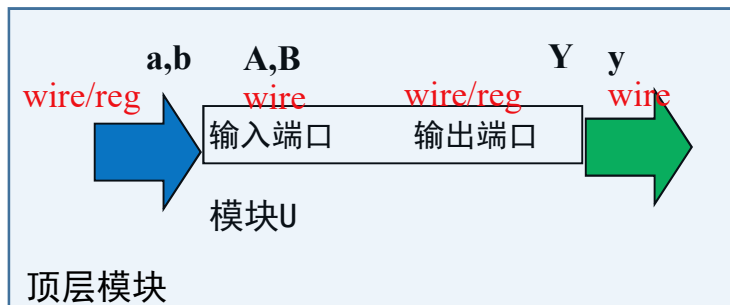
# 如何选择正确的数据类型？

- 端口：(input、output)
- 可以由reg或wire连接驱动，但它本身只能驱动wire连接。



- 变量：
- assign赋值语句左侧数据类型，**必须是wire类型**；
- 过程块（always块 或 initial块）中被赋值的左侧数据类型，必须把它声明为reg类型变量。



# 如何选择正确的数据类型？

模块U:

```
module U(  
  output wire Y,  
  input wire A, B);
```

//功能描述

```
endmodule
```

顶层模块: module top(  
 端口定义  
);

```
wire y;  
reg a, b;
```

```
U u1(  
  .Y(y),  
  .A(a),  
  .B(b)  
);
```

```
//其他逻辑  
endmodule
```



模块实例化不是参数传递

模块端口与外部信号按照其名字进行连接

- 
- 最后一排没有板子，不要做最后一排